

第5章



VHDL并行语句

5.1 并行信号赋值语句

5.1.1 简单信号赋值语句

赋值目标 <= 表达式

【例 5-1】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL ;
ENTITY h adder IS
    PORT (A, B : IN  STD LOGIC; SO,CO : OUT  STD LOGIC );
END ENTITY h adder ;
ARCHITECTURE fh1 OF h adder IS
    BEGIN
        --XOR 是异或逻辑操作符, AND 是与逻辑操作符
        SO <= A XOR B ;    CO <= A AND B ;
    END ARCHITECTURE fh1;
```

赋值目标 <= v₀, v₁ AFTER T₁, v₂ AFTER T₂, ..., v_n AFTER T_n ;

```
reset<= '1', '0' after reset_period ;
```

```
DATA <= "01", "10" AFTER 40 ns, "11" AFTER 60 ns, "00" AFTER 65 ns;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.2 条件信号赋值语句

```
赋值目标 <= 表达式 WHEN 赋值条件 ELSE  
           表达式 WHEN 赋值条件 ELSE  
           ...  
           表达式 ;
```

【例 5-2】

```
ENTITY mux IS  
  PORT(a,b,c : IN BIT;  p1,p2 : IN BIT ;  z : OUT BIT );  
END;  
ARCHITECTURE behv OF mux IS  
BEGIN  
  z <= a WHEN p1 = '1' ELSE  
      b WHEN p2 = '1' ELSE  
      c ;  
END;
```

 


图 5-1 例 5-2 的 RTL 电路图

5.1 并行信号赋值语句

5.1.3 选择信号赋值语句

```
WITH 选择表达式 SELECT
    赋值目标信号 <= 表达式 WHEN 选择值
    表达式 WHEN 选择值
    ...
    表达式 WHEN 选择值;
```

```
WITH selt SELECT
muxout <= a   WHEN 0|1 ,      -- 0 或 1
        b   WHEN 2 TO 5 ,    -- 2 或 3, 或 4 或 5
        c   WHEN 6 ,
        d   WHEN 7 ,
        'Z' WHEN OTHERS ;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.4 块语句

```
块标号 : BLOCK [(块保护表达式)]  
    接口说明  
        类属说明  
        BEGIN  
        并行语句  
END BLOCK 块标号 ;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.5 元件例化语句

```
COMPONENT 元件名 IS
    GENERIC (类属表);                -- 元件定义语句
    PORT (端口名表);
END COMPONENT 元件名;
... -其它语句
例化名 : 元件名 PORT MAP(          -- 元件例化语句
    [端口名 =>] 连接端口名, ...);
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.6 全加器设计与例化语句应用

【例 5-3】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY or2a IS
    PORT (a, b :IN STD_LOGIC;    c : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY or2a;
ARCHITECTURE one OF or2a IS
    BEGIN
        c <= a OR b ;
END ARCHITECTURE one ;
```

【例 5-4】

```
LIBRARY IEEE;    --全加器顶层设计描述
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY f_adder IS
    PORT (ain,bin,cin : IN STD_LOGIC;
          cout,sum : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY f_adder;
ARCHITECTURE fd1 OF f_adder IS
    COMPONENT h_adder          --调用半加器声明语句
        PORT (A, B : IN STD_LOGIC; CO, SO : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT ;
    COMPONENT or2a             --调用或门元件声明语句
        PORT ( a, b : IN STD_LOGIC; c : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
SIGNAL net1,net2,net3 : STD_LOGIC; --定义3个信号作为内部的连接线。
BEGIN
    u1 : h_adder PORT MAP (A=>ain,B=>bin,CO=>net2,SO=>net1);
    u2 : h_adder PORT MAP (net1, cin, net3, sum);
    u3 : or2a PORT MAP (a=>net2, b=>net3, c=>cout);
END ARCHITECTURE fd1;
```

```
COMPONENT h_adder
    PORT ( c, d : IN STD_LOGIC; e, f : OUT STD_LOGIC) ;
```

```
PORT (A, B : IN STD_LOGIC; CO,SO : OUT STD_LOGIC);
```


5.1 并行信号赋值语句

5.1.7 生成语句

```
[标号: ] FOR 循环变量 IN 取值范围 GENERATE  
    说明  
    BEGIN  
    并行语句  
    END GENERATE [标号] ;
```

```
[标号: ] IF 条件 GENERATE  
    说明  
    Begin  
    并行语句  
    END GENERATE [标号] ;
```

表达式 TO 表达式 ;

-- 递增方式, 如 1 TO 5

表达式 DOWNTO 表达式 ;

-- 递减方式, 如 5 DOWNTO 1

5.1 并行信号赋值语句

5.1.7 生成语句

【例 5-5】

```
COMPONENT comp
PORT (x : IN STD_LOGIC;
      y : OUT STD_LOGIC );
END COMPONENT ;
SIGNAL a :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);
SIGNAL b :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);
...
gen : FOR i IN a'RANGE GENERATE
  u1: comp PORT MA (x=>a(i), y=>b(i));
END GENERATE gen;
```

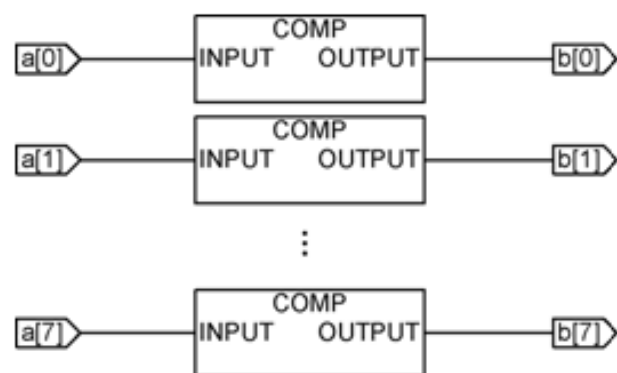


图 5-2 生成语句产生的
8 个相同的电路模块

5.1 并行信号赋值语句

5.1.7 生成语句

【例 5-6】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY d_ff IS
PORT ( d, clk_s : IN STD_LOGIC; q, nq : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY d_ff;
ARCHITECTURE a_rs_ff OF d_ff IS
BEGIN
    PROCESS(CLK_S) BEGIN
        IF clk_s='1' AND clk_s'EVENT THEN q<=d; nq<=NOT d; END IF;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE a_rs_ff;
```

【例 5-7】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY cnt_bin_n IS
    GENERIC (n : INTEGER := 6);
    PORT(q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 TO n-1); in_1 : IN STD_LOGIC);
END ENTITY cnt_bin_n;
ARCHITECTURE behv OF cnt_bin_n IS
    COMPONENT d_ff
        PORT(d, clk_s : IN STD_LOGIC; Q, NQ : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT d_ff;
    SIGNAL s : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO n);
BEGIN
    s(0) <= in_1;
    q_1 : FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE
        dff : d_ff PORT MAP (s(i+1), s(i), q(i), s(i+1));
    END GENERATE;
END ARCHITECTURE behv;
```

 


图 5-3 6 位二进制计数器原理图

5.1.8 GENERIC参数传递映射语句及其使用方法

【例 5-8】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
ENTITY MULT4B IS
  GENERIC ( S : INTEGER := 4); --定义参数 s 为整数类型, 且等于 4。
  PORT ( R : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2*S DOWNTO 1);
        A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR (S DOWNTO 1));
END ENTITY MULT4B;
ARCHITECTURE ONE OF MULT4B IS
  SIGNAL AO : STD_LOGIC_VECTOR(2*S DOWNTO 1);
BEGIN
  AO <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,S) & A;--若 s=4, 则此句是: "0000"&A
  PROCESS (A, B)
    VARIABLE R1 : STD_LOGIC_VECTOR(2*S DOWNTO 1);
    BEGIN
      R1 := (others => '0'); --若 s=4, 则此句等效于 R1:="00000000"
      FOR i IN 1 TO S LOOP
        IF (B(i) = '1') THEN
          R1 := R1 + TO_STDLOGICVECTOR(TO_BITVECTOR(AO) SLL (i-1));
        END IF;
      END LOOP;
      R <= R1;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE ONE;
```



图 5-4 例 5-8 乘法器的仿真波形

5.1 并行信号赋值语句

5.1.8 GENERIC参数传递映射语句及其使用方法

例化名：元件名 GENERIC MAP(类属表)

【例 5-9】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MULT8B IS
    PORT(D1,D2 : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) );
END;
ARCHITECTURE BHV OF MULT8B IS
    COMPONENT MULT4B          --MULT4B 模块的调用声明
        GENERIC ( S : integer);--照抄 MULT4B 实体中关于参数“端口”定义的语句
        PORT ( R : OUT std_logic_vector(2*S DOWNTO 1);
              A, B : IN std_logic_vector(S DOWNTO 1));
    END COMPONENT ;
BEGIN
    u1: MULT4B GENERIC MAP(S=>8)
        PORT MAP (R =>Q, A=>D1, B=>D2);
END;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.9 数据类型定义语句

1. 限定性数组型数据类型定义

```
TYPE 数组名 IS ARRAY(数组范围) OF 基本数据类型 ;
```

```
TYPE stb IS ARRAY (7 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC ;
```

```
TYPE TD IS ARRAY (7 DOWNTO 0, 3 TO 0) OF STD_LOGIC ;
```

```
TYPE MATRIX IS ARRAY (127 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.9 数据类型定义语句

2. 非限定性数组型数据类型定义

```
TYPE 数组名 IS ARRAY (数组下标名 RANGE <>) OF 数据类型 ;
```

```
Type bit is ('0','1');
```

```
Type bit_vector is array(natural rang<>) of bit;
```


5.1 并行信号赋值语句

5.1.9 数据类型定义语句

3. 枚举型数据类型定义

```
TYPE BOOLEAN IS (FALSE,TRUE) ;
```

```
TYPE my_logic IS ( '1' , 'Z' , 'U' , '0' ) ;
```

```
SIGNAL s1 : my_logic ;
```

```
s1 <= 'Z' ;
```

```
TYPE 数据类型名 IS 数据类型定义表述
```

```
TYPE week IS (sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat) ;
```

```
TYPE x is (low, high);
```

```
TYPE data_bus IS ARRAY (0 TO 7, x)of BIT ;
```

```
TYPE m_state IS ( st0,st1,st2,st3,st4,st5 ) ;
```

```
SIGNAL present_state,next_state : m_state ;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.9 数据类型定义语句

4. 枚举型子类型数据类型定义

SUBTYPE 子类型名 IS 基本数据类型 RANGE 约束范围;

```
SUBTYPE digits IS INTEGER RANGE 0 to 9 ;
```

5.1.10 VHDL的存储器描述

【例 5-10】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ; --此程序包包含转换函数 CONV_INTEGER (A)
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ; --此程序包包含算符重载函数
ENTITY RAM78 IS
  PORT (CLK,WREN : IN STD_LOGIC ; --定义时钟和写允许控制
        A : IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ; --定义RAM的7位地址输入端口
        DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ; --定义RAM的8位数据输入端口
        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); --定义RAM的8位数据输出端口
  END ;
  ARCHITECTURE bhv OF RAM78 IS
    TYPE G_ARRAY IS ARRAY(0 TO 127) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
    SIGNAL MEM : G_ARRAY; --定义信号MEM的数据类型是用户新定义的类型G_ARRAY
  BEGIN
    PROCESS (CLK)      BEGIN
      IF RISING_EDGE (CLK) THEN
--下句：如果时钟有上升沿出现，且写使能为高电平，则RAM数据口的数据被写入指定地址单元
        IF WREN='1' THEN  MEM(CONV_INTEGER (A)) <= DIN;  END IF;
        END IF;
      IF (FALLING_EDGE (CLK)) THEN  Q<=MEM(CONV_INTEGER (A)); --读出存储器中的数据
        END IF;
      END PROCESS ;
  END BHV;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.10 VHDL的存储器描述

 


图 5-5 例 5-10 的 RAM78 的 RTL 图

5.1 并行信号赋值语句

5.1.11 信号属性及属性函数

属性测试项目名 '属性标识符

1. 信号类属性

```
NOT(clock' STABLE AND clock ='1')  
(clock' EVENT AND clock ='1')
```

2. 数据区间类属性

```
SIGNAL range1 : IN STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 7) ;  
...  
FOR i IN range1'RANGE LOOP  
...  
END LOOP
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.11 信号属性及属性函数

3. 数值类属性

```
PROCESS (clock, a, b);
TYPE obj IS ARRAY (0 TO 15) OF BIT ;
SIGNAL ele1, ele2, ele3, ele4    : INTEGER ;
BEGIN
  ele1 <= obj'RIGHT ; --测得数据类型 obj 的最右侧位是第 15 位
  ele2 <= obj'LEFT  ; --测得数据类型 obj 的最左侧位是第 0 位
  ele3 <= obj'HIGH  ; --测得数据类型 obj 的最高位是第 15 位
  ele4 <= obj'LOW   ; --测得数据类型 obj 的最低位是第 0 位
  ...
```

5.1 并行信号赋值语句

【例 5-11】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY parity IS
    GENERIC (bus_size : INTEGER := 8 );
    PORT (input_bus : IN STD_LOGIC_VECTOR(bus_size-1 DOWNTO 0);
          even_numbits, odd_numbits : OUT STD_LOGIC ) ;
END parity ;
ARCHITECTURE behave OF parity IS
BEGIN
    PROCESS (input_bus)
        VARIABLE temp: STD_LOGIC;
    BEGIN
        temp := '0';
        FOR i IN input_bus'LOW TO input_bus'HIGH LOOP
temp := temp XOR input_bus(i) ;
        END LOOP ;
        odd_numbits <= temp ;    even_numbits <= NOT temp;
    END PROCESS;
END behave;
```

5.1 并行信号赋值语句

5.1.11 信号属性及属性函数

4. 数组类属性'LENGTH

```
TYPE array1 ARRAY (0 TO 7) OF BIT ;  
VARIABLE wth1 : INTEGER;  
...  
wth1: =array1'LENGTH; -- wth1 = 8
```

5. 用户定义属性

```
ATTRIBUTE 属性名 : 数据类型;  
ATTRIBUTE 属性名 OF 对象名 : 对象类型 IS 值;
```

```
LIBRARY synplify;  
USE synplicity.attributes.all;
```


5.2 VHDL运算操作符

5.2.1 逻辑操作符

逻辑操作符(Logical Operator)

关系操作符(Relational Operator)

算术操作符(Arithmetic Operator)

符号操作符(Sign Operator)

重载操作符(Overloading Operator)

表 5-1 VHDL 操作符列表

类 型	操 作 符	功 能	操作数数据类型
算术操作符	+	加	整数
	-	减	整数
	&	并置	一维数组
	*	乘	整数和实数(包括浮点数)
	/	除	整数和实数(包括浮点数)
	MOD	取模	整数
	REM	取余	整数
	SLL	逻辑左移	BIT 或布尔型一维数组
	SRL	逻辑右移	BIT 或布尔型一维数组
	SLA	算术左移	BIT 或布尔型一维数组
	SRA	算术右移	BIT 或布尔型一维数组
	ROL	逻辑循环左移	BIT 或布尔型一维数组
	ROR	逻辑循环右移	BIT 或布尔型一维数组
	**	乘方	整数
ABS	取绝对值	整数	
关系操作符	=	等于	任何数据类型
	≠	不等于	任何数据类型
	<	小于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
	>	大于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
	≤	小于等于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
	≥	大于等于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
逻辑操作符	AND	与	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	OR	或	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	NAND	与非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	NOR	或非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	XOR	异或	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	XNOR	异或非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	NOT	非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
符号操作符	+	正	整数
	-	负	整数

5.2 VHDL运算操作符

5.2.1 逻辑操作符

表 5-2 VHDL 操作符优先级

运算符	优先级
NOT, ABS, **	
* , / , MOD, REM	
+(正号), -(负号)	
+ , - , &	
SLL, SLA, SRL, SRA, ROL, ROR	
=, /=, <, <=, >, >=	
AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR	

5.2 VHDL运算操作符

5.2.1 逻辑操作符

【例 5-12】

```
SIGNAL a , b, c : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
SIGNAL d, e, f, g : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
SIGNAL h, I, j, k : STD_LOGIC ;
SIGNAL l, m, n, o, p : BOOLEAN ;
...
a<=b AND c;      --b、c 相与后向 a赋值, a、b、c的数据类型同属 4 位长的位矢量
d<=e OR f OR g ;      -- 两个操作符 OR 相同, 不需括号
h<=(i NAND j)NAND k ;      -- NAND 不属上述三种算符中的一种, 必须加括号
l<=(m XOR n)AND(o XOR p); -- 操作符不同, 必须加括号
h<=i AND j OR k ;      -- 两个操作符不同, 未加括号, 表达错误
a<=b AND e ;          -- 操作数 b 与 e 的位矢长度不一致, 表达错误
h<=i OR l ; --i的数据类型是 STD_LOGIC, 而 l 的数据类型是布尔量, 表达错误
```

5.2 VHDL运算操作符

5.2.2 关系操作符

“=”(等于)

“/=”(不等于)

“>”(大于)

“<”(小于)

“>=”(大于等于)

“<=”(小于等于)

`'1' = '1';` `"101" = "101";` `"1" > "011";` `"101" < "110";`

5.2 VHDL运算操作符

5.2.3 算术操作符

表 5-3 算术操作符分类表

	类 别	算术操作符分类
1	求和操作符 (Adding Operator)	+ (加), - (减), & (并置)
2	求积操作符 (Multiplying Operator)	* , / , MOD , REM
3	符号操作符 (Sign Operator)	+ (正), - (负)
4	混合操作符 (Miscellaneous Operator)	** , ABS
5	移位操作符 (Shift Operator)	SLL, SRL, SLA, SRA, ROL, ROR

5.2 VHDL运算操作符

1. 求和操作符

【例 5-13】

```
PACKAGE example_arithmetic IS
    TYPE small_int IS RANGE 0 TO 7 ;
END example_arithmetic ;
USE WORK.example_arithmetic.ALL ;
ENTITY arithmetic IS
    PORT (a, b : IN SMALL_INT ;    c : OUT SMALL_INT) ;
END arithmetic ;
ARCHITECTURE example OF arithmetic IS
BEGIN
    c <= a + b ;
END example ;
```

5.2 VHDL运算操作符

1. 求和操作符

【例 5-14】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ; --此程序包中包含算术操作符的重载函数
ENTITY ADDER8B IS
    PORT (A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
          CIN : IN STD_LOGIC;          COUT : OUT STD_LOGIC;
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END ENTITY ADDER8B ;
ARCHITECTURE BHV OF ADDER8B IS
    SIGNAL DATA : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0) ;
    BEGIN
        DATA <= ('0' & A) + ('0' & B) + ("00000000"&CIN);
        COUT <= DATA(8);    DOUT <= DATA(7 DOWNTO 0) ;
    END ARCHITECTURE BHV;
```


5.2 VHDL运算操作符

1. 求和操作符

 


图 5-6 8 位加法器仿真波形

 


图 5-7 8 位加法器 Quartus II 综合之 RTL 电路

5.2 VHDL运算操作符

2. 求积操作符

*(乘)

/(除)

MOD(取模)

RED(取余)

3. 符号操作符

4. 混合操作符

5.2 VHDL运算操作符

5. 移位操作符

标识符 移位操作符 移位位数 ; 一如 "10110001" SRL 3, 结果是"00010110"

【例 5-15】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY DC3to8 IS
    port (   DIN   : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
           DOUT  : OUT BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0));
END DC3to8;
ARCHITECTURE behave OF DC3to8 IS
BEGIN
DOUT <= "00000001" SLL CONV_INTEGER(DIN);    --被移位部分是常数!
END behave;
```

5.2 VHDL运算操作符

5.2.4 省略赋值操作符

```
SIGNAL    d1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);  
VARIABLE  a1 : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);  
...  
d1 <= (OTHERS=>'1');  a1 := (OTHERS=>'0') ;
```

```
d1 <= (1=>e(3), 3=>e(5), OTHERS=>e(1) );
```

```
d1 <= e(1) & e(5) & e(1) & e(3) & e(1) ;
```

【例 5-16】

... --其它部分同例 5-15

```
PROCESS (DIN)      BEGIN  
    DOUT<=(OTHERS =>'0');  DOUT(CONV_INTEGER(DIN)) <='1';  
END PROCESS;  
END behave;
```

5.3 keep属性应用

【例 5-17】

```
ARCHITECTURE fd1 OF f_adder IS
    . . .
    SIGNAL net1,net2,net3 : STD_LOGIC;
    attribute keep : boolean; --由于“true”的类型是布尔类型 boolean
    attribute keep of net1 : signal is true;
BEGIN
```

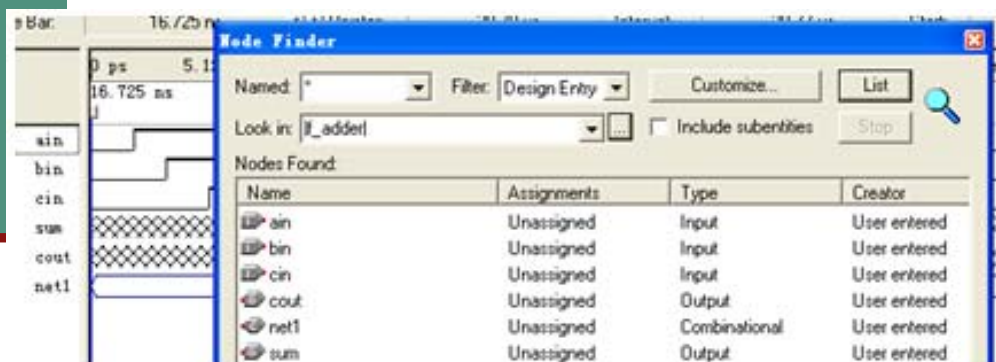


图 5-8 向仿真激励信号波形编辑窗调入信号 net1

 


图 5-9 生成的仿真波形

5.4 SignalProbe使用方法

1. 按常规流程完成设计仿真和硬件测试

2. 设置SignalProbe Pins

3. 编译SignalProbe Pins测试信息并下载测试

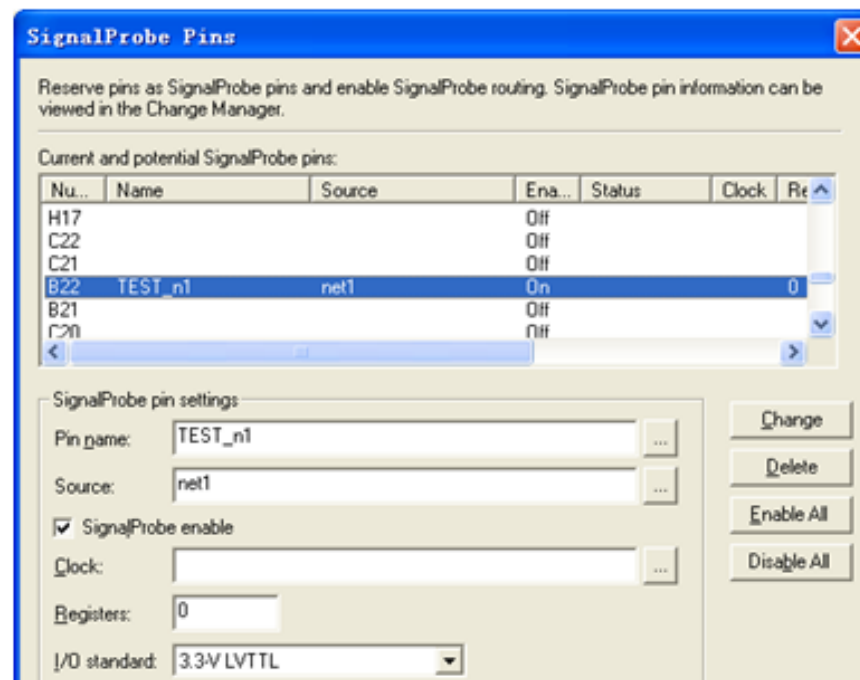


图 5-10 在 SignalProbe 对话框设置探测信号 net1

 


图 5-11 ECO 文件编译成功

习题

5-4

 


图 5-12 全减器

实验与设计

5-1. 8位加法器设计实验

5-2 高速硬件除法器设计

【例5-18】

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity DIV16 is
port(CLK : in std_logic; A,B : in std_logic_vector(15 downto 0);
     QU,RE : out std_logic_vector(15 downto 0));
end DIV16;
architecture rtl of DIV16 is
begin
process(CLK)
variable AT, BT,P,Q: std_logic_vector(15 downto 0);
begin
if rising_edge(CLK) then AT:=A; BT:=B;
    P:="0000000000000000"; Q:="0000000000000000";
for i in QU'range loop
p := P(14 downto 0) & AT(15); AT:=AT(14 downto 0) & '0'; P:=P-BT;
if P(15)='1' then Q(i):='0'; P:=P+BT ; else Q(i):='1'; end if;
end loop; end if ;
QU <= Q; RE <= P ;
end process;
end rtl ;
```

实验与设计

5-3 移位相加型8位硬件乘法器设计

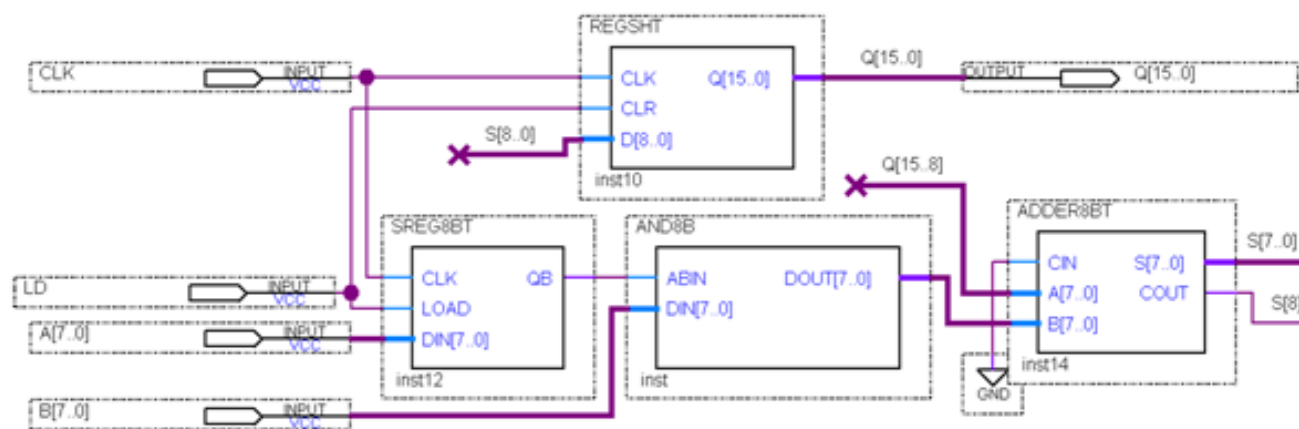


图 5-13 8 位乘法器逻辑原理图

 


图 5-14 8 位移位相加乘法器运算逻辑波形图

实验与设计

5-4 基于VHDL代码的频率计设计

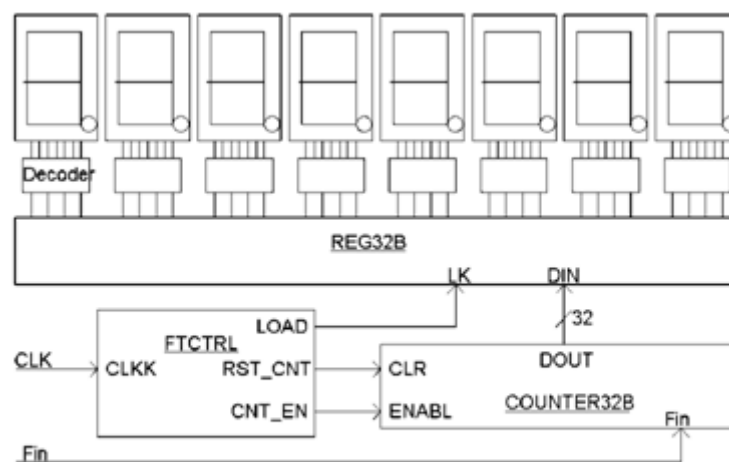


图 5-15 频率计电路框图

 


图 5-16 频率计测频控制器 FTCTRL 测控时序图

【例 5-19】

--测频控制电路

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY FTCTRL IS
    PORT (CLKK : IN STD_LOGIC; -- 1Hz
          CNT_EN, RST_CNT : OUT STD_LOGIC; -- 计数器时钟使能和计数器清零
          Load : OUT STD_LOGIC ); -- 输出锁存信号
END FTCTRL;
ARCHITECTURE behav OF FTCTRL IS
    SIGNAL Div2CLK : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS ( CLKK ) BEGIN
        IF CLKK'EVENT AND CLKK='1' THEN Div2CLK<=NOT Div2CLK;--1Hz 时钟 2 分频
        END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (CLKK, Div2CLK) BEGIN
        IF CLKK='0' AND Div2CLK='0' THEN RST_CNT<='1';-- 产生计数器清零信号
        ELSE RST_CNT <= '0'; END IF;
    END PROCESS;
    Load <= NOT Div2CLK; CNT_EN <= Div2CLK;
END behav;
```

实验与设计

5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

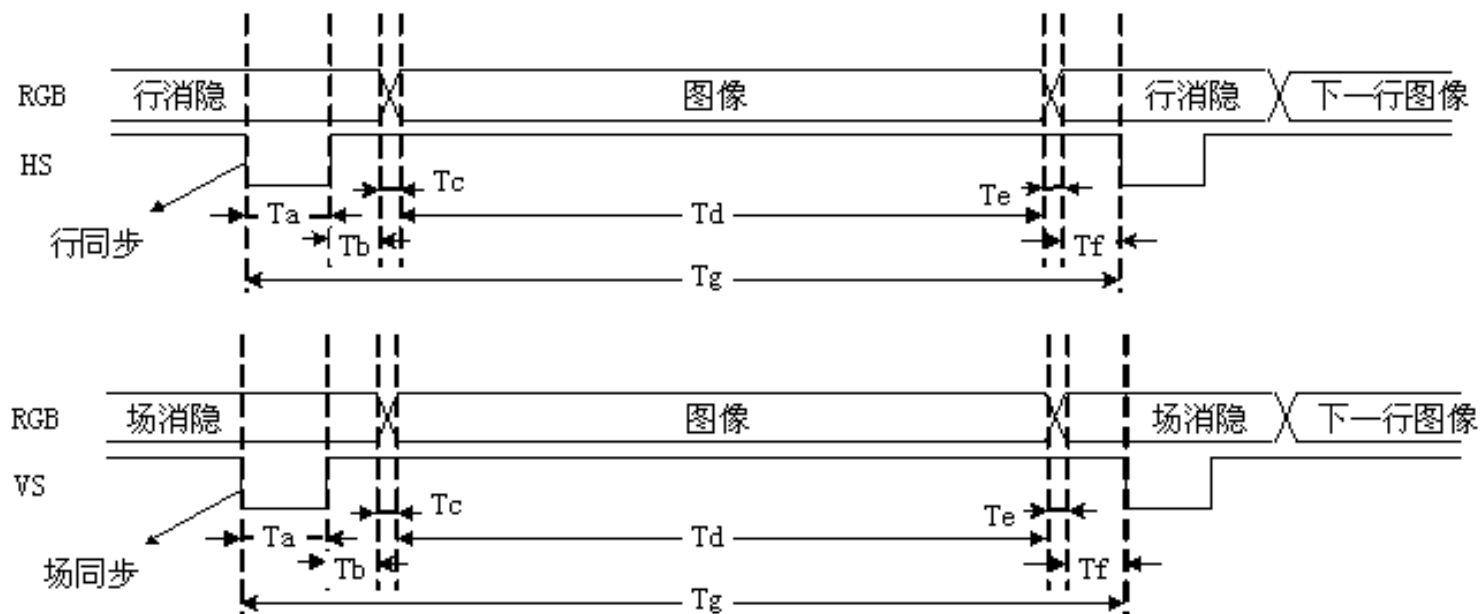


图 5-17 VGA 行扫描、场扫描时序示意图

实验与设计

5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

表 5-4 行扫描时序要求: (单位: 像素, 即输出一个像素 Pixel 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Pixels)	8	96	40	8	640	8	800

表 5-5 场扫描时序要求: (单元: 行, 即输出一行 Line 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Lines)	2	2	25	8	480	8	525

实验与设计

5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

 


图 5-18 HS 和 VS 的时序图

 


图 5-19 VGA 接口电路图，左接口从上往下看

实验与设计

5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

表 5-6 颜色编码：

颜色	黑	蓝	红	品	绿	青	黄	白
R	0	0	0	0	1	1	1	1
G	0	0	1	1	0	0	1	1
B	0	1	0	1	0	1	0	1

表 5-7 彩条信号发生器 3 种显示模式，

1	横彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
2	竖彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
3	棋盘格	1: 棋盘格显示模式 1	2: 棋盘格显示模式 2

【例 5-20】

```
LIBRARY IEEE;    -- VGA 显示器 彩条 发生器
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY COLOR IS
    PORT (
        CLK, MD : IN STD_LOGIC;
        HS, VS, R, G, B : OUT STD_LOGIC ); -- 行场同步及红, 绿, 兰控制
END COLOR;
ARCHITECTURE behav OF COLOR IS
    SIGNAL HS1, VS1, FCLK, CCLK      : STD_LOGIC;
    SIGNAL MMD : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0); -- 方式选择
    SIGNAL FS : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
    SIGNAL CC : STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0); -- 行同步/横彩条生成
    SIGNAL LL : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); -- 场同步/竖彩条生成
    SIGNAL GRBX : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 1); -- X 横彩条
    SIGNAL GRBY : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 1); -- Y 竖彩条
    SIGNAL GRBP : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 1);
    SIGNAL GRB  : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 1);
BEGIN
    GRB (2) <= (GRBP (2) XOR MD) AND HS1 AND VS1;
    GRB (3) <= (GRBP (3) XOR MD) AND HS1 AND VS1;
    GRB (1) <= (GRBP (1) XOR MD) AND HS1 AND VS1;
    PROCESS ( MD )    BEGIN
        IF MD'EVENT AND MD = '0' THEN
            IF MMD = "10" THEN MMD <= "00";
            ELSE MMD <= MMD + 1; END IF;          -- 三种模式
```

```

    END IF;
END PROCESS;
PROCESS( MMD )    BEGIN
    IF MMD = "00" THEN    GRBP <= GRBX;    -- 选择横彩条
    ELSIF MMD = "01" THEN    GRBP <= GRBY;    -- 选择竖彩条
    ELSIF MMD = "10" THEN    GRBP <= GRBX XOR GRBY;    -- 产生棋盘格
    ELSE    GRBP <= "000";    END IF;
END PROCESS;
PROCESS( CLK )    BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN -- 13MHz 13分频
        IF FS = 13 THEN FS <= "0000"; ELSE FS <= (FS + 1); END IF;
    END IF;
END PROCESS;
FCLK <= FS(3); CCLK <= CC(4);
PROCESS( FCLK )    BEGIN
    IF FCLK'EVENT AND FCLK = '1' THEN
        IF CC = 29 THEN CC <= "00000"; ELSE CC<=CC+1; END IF;
    END IF;
END PROCESS;
PROCESS( CCLK )    BEGIN
    IF CCLK'EVENT AND CCLK = '0' THEN
        IF LL=481 THEN LL<="000000000"; ELSE LL<=LL+1; END IF;
    END IF;

```

```

END PROCESS;
PROCESS( CC,LL ) BEGIN
    IF CC > 23 THEN HS1 <= '0'; --行同步
    ELSE HS1 <= '1'; END IF;
    IF LL > 479 THEN VS1 <= '0'; --场同步
    ELSE VS1 <= '1'; END IF;
END PROCESS;
PROCESS(CC, LL) BEGIN
    IF CC < 3 THEN GRBX <= "111"; -- 横彩条
    ELSIF CC < 6 THEN GRBX <= "110";
    ELSIF CC < 9 THEN GRBX <= "101";
    ELSIF CC < 13 THEN GRBX <= "100";
    ELSIF CC < 15 THEN GRBX <= "011";
    ELSIF CC < 18 THEN GRBX <= "010";
    ELSIF CC < 21 THEN GRBX <= "001";
    ELSE GRBX <= "000"; END IF;
    IF LL < 60 THEN GRBY <= "111"; -- 竖彩条
    ELSIF LL < 130 THEN GRBY <= "110";
    ELSIF LL < 180 THEN GRBY <= "101";
    ELSIF LL < 240 THEN GRBY <= "100";
    ELSIF LL < 300 THEN GRBY <= "011";
    ELSIF LL < 360 THEN GRBY <= "010";
    ELSIF LL < 420 THEN GRBY <= "001";
    ELSE GRBY <= "000"; END IF;
END PROCESS;
HS<=HS1 ; VS<=VS1 ;R<=GRB(2) ;G<=GRB(3) ; B<=GRB(1);
END behav;

```