

# 第3章

## 组合电路的Verilog设计

# 3.1 半加器电路的Verilog描述

$$SO = A \oplus B ; \quad CO = A \cdot B$$

 


图 3-1 半加器的电路结构

A	B	SO	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

图 3-2 半加器的真值表

 


图 3-3 半加器的仿真功能波形图



## 3.1 半加器电路的Verilog描述

### 【例 3-1】

```
module h_adder (A,B,SO,CO) ;
    input A,B;
    output SO,CO;
    assign SO = A ^ B;    //将变量 A 和 B 执行异或逻辑后将结果赋给输出信号 SO
    assign CO = A & B;    //将变量 A 和 B 执行与逻辑后将结果赋给输出信号 CO
endmodule
```

# 3.1 半加器电路的Verilog描述

## 1. 模块语句及其表达方式

```
module 模块名 (模块端口名表) ;  
    模块端口和模块功能描述 .  
endmodule
```

## 2. 端口语句、端口信号名和端口模式

```
input 端口名 1, 端口名 2, ... ;  
output 端口名 1, 端口名 2, ... ;  
inout 端口名 1, 端口名 2, ... ;  
input [msb : lsb] 端口名 1, 端口名 2, ... ;  
output [3:0] C,D;
```



# 3.1 半加器电路的Verilog描述

## 3. 逻辑操作符

## 4. 连续赋值语句

```
assign 目标变量名 = 驱动表达式;
```

```
assign [延时] 目标变量名 = 驱动表达式;
```

```
`timescale 10ns/100ps  
assign #6 R1 = A & B;
```



# 3.1 半加器电路的Verilog描述

5. 关键字

6. 标识符

7. 注释符号

8. 规范的程序书写格式

9. 文件取名和存盘

# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.1 4选1多路选择器及其case语句表述方式

 


图 3-4 4 选 1 多路选择器

 


图 3-5 4 选 1 多路选择器 MUX41a 的时序波形

# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.1 4选1多路选择器及其case语句表述方式

### 【例 3-2】

```
module MUX41a (a, b, c, d, s1, s0, y);  
    input  a, b, c, d ;  
    input  s1, s0 ;  
    output y ;  
  
    reg y ;  
  
    always @ ( a or b or c or d or s1 or s0 )  
    begin      : MUX41 //块语句开始  
        case( { s1, s0 } )  
            2'b00 : y <= a ;  
            2'b01 : y <= b ;  
            2'b10 : y <= c ;  
            2'b11 : y <= d ;  
            default : y <= a ;  
        endcase  
    end  
  
endmodule
```

电路模块  
端口说明  
和定义段

信号类型  
定义段

具体描述电  
路功能的  
Verilog语句

电路模  
块功能  
描述段

Verilog  
表述的可  
综合的完  
整电路模  
块



# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.1 4选1多路选择器及其case语句表述方式

### 1. reg型变量定义

```
reg 变量名 1, 变量名 2, . . . ;  
reg [msb:lsb] 变量名 1, 变量名 2, . . . ;
```

```
module seg_7 (input [3:0] num, input en, output reg [6:0] seg );
```

### 2. 过程语句

```
always @ (敏感信号及敏感信号列表或表达式)  
    包括块语句的各类顺序语句
```

# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.1 4选1多路选择器及其case语句表述方式

### 3. 块语句begin \_end

```
begin [: 块名]
    语句 1; 语句 2; . . . ; 语句 n;
end
```

### 4. case条件语句

```
case (表达式)
    取值 1 : begin 语句 1; 语句 2; ... ; 语句 n; end
    取值 2 : begin 语句 n+1; 语句 n+2; ... 语句 n+m; end
    ...
    default : begin 语句 n+m+1; ... ; end
endcase
```



# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.1 4选1多路选择器及其case语句表述方式

### 5. Verilog的4种逻辑状态

### 6. 并位操作运算符

$\{a1, b1, 4\{a2, b2}\} = \{a1, b1, \{a2, b2\}, \{a2, b2\}, \{a2, b2\}, \{a2, b2\}\} = \{a1, b1, a2, b2, a2, b2, a2, b2, a2, b2\}$

### 7. Verilog的数字表达形式

<位宽> '<进制> <数字>

# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.2 4选1多路选择器及assign语句表述方式

### 【例 3-3】

```
module MUX41a (a,b,c,d,s1,s0,y);  
    input a,b,c,d,s1,s0;        output y;  
    wire [1:0] SEL;             // 定义2元素位矢量SEL为网线型变量wire  
    wire AT, BT, CT, DT;       //定义中间变量, 以作连线或信号节点  
    assign SEL = {s1,s0};      //对s1,s0进行并位操作, 即SEL[1]=s1; SEL[0]=s0  
    assign AT = (SEL==2'D0);    assign BT = (SEL==2'D1);  
    assign CT = (SEL==2'D2);    assign DT = (SEL==2'D3);  
    assign y = (a & AT) | (b & BT) | (c & CT) | (d & DT); //4个逻辑信号相或  
endmodule
```

# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.2 4选1多路选择器及assign语句表述方式

### 1. 按位逻辑操作符

表 3-1 逻辑操作符

逻辑操作符	逻辑功能	A,B 逻辑操作结果	C,D 逻辑操作结果	C,E 逻辑操作结果
~	逻辑取反	$\sim A = 1'b1$	$\sim C = 4'b0011$	$\sim E = 6'b101001$
	逻辑或	$A B = 1'b1$	$C D = 4'b1111$	$C E = 6'b011110$
&	逻辑与	$A \& B = 1'b0$	$C \& D = 4'b1000$	$C \& E = 6'b000100$
^	逻辑异或	$A \wedge B = 1'b1$	$C \wedge D = 4'b0111$	$C \wedge E = 6'b011010$
~^ 或 ^~	逻辑同或	$A \sim \wedge B = 1'b0$	$C \sim \wedge D = 4'b1000$	$C \sim \wedge E = 6'b100101$
设: $A=1'b0$ ; $B=1'b1$ ; $C[3:0]=4'b1100$ ; $D[3:0]=4'b1011$ ; $E[5:0]=6'b010110$ ;				

# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.2 4选1多路选择器及assign语句表述方式

### 2. 等式操作符

表 3-2 等式操作符

等式操作符	含义	等式操作示例
==	等于	(3==4) = 0; (A==4'b1011) = 1; (B==4'b1011) = 0;
!=	不等于	(D!=C) = 1; (3!=4) = 1;
===	全等	(D===C) = 1; (E===4'b0x10) = 0;
!==	不全等	(E!==4'b0x10) = 1;
设: A=5'b01011; B=4'b0010; C=4'b0z10; D=4'b0z10; E=3'bx10		



# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.2 4选1多路选择器及assign语句表述方式

### 3. wire定义网线型变量

```
wire 变量名 1, 变量名 2, ... ;  
wire [msb:lsb] 变量名 1, 变量名 2, ... ;
```

```
wire a1, a2;  
assign Y = a1 ^ a2;
```

# 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.3 4选1多路选择器及条件赋值语句表述方式

### 【例 3-4】

```
module MUX41a (A,B,C,D,S1,S0,Y);  
    input A,B,C,D,S1,S0;  
    output Y;  
    wire AT = S0 ? D : C ;  
    wire BT = S0 ? B : A ;  
    wire Y = (S1 ? AT : BT);  
endmodule
```

 


图 3-6 例 3-4 的 RTL 图



## 3.2 多路选择器的Verilog描述

### 3.2.4 4选1多路选择器及其条件语句表述方式

#### 【例 3-5】

```
module MUX41a (A,B,C,D,S1,S0,Y);
    input A,B,C,D,S1,S0;    output Y;
    reg [1:0] SEL ;    reg Y;
    always @(A,B,C,D,SEL)
        begin
            SEL = {S1,S0};    //块语句起始
            if (SEL==0) Y = A;    //当 SEL==0 成立, 即 (SEL==0)=1 时, Y=A;
        else if (SEL==1) Y = B;    //当 (SEL==1) 为真, 则 Y=B;
        else if (SEL==2) Y = C;    //当 (SEL==2) 为真, 则 Y=C;
        else Y = D;    //当 SEL==3, 即 SEL==2'b11 时, Y = D;
        end
endmodule    //块语句结束
```

# ● ● ● | 3.2 多路选择器的Verilog描述

## 3.2.4 4选1多路选择器及其条件语句表述方式

### 1. if条件语句

```
if (S) Y = A; else Y = B;
```

```
if (S) Y=A; else begin Y=B; Z=C; Q=1'b0; end
```

### 2. 过程赋值语句

(1) 阻塞式赋值。

(2) 非阻塞式赋值。

### 3. 数据类型表示方式

# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.1 全加器设计及例化语句应用

### 1. 全加器原理图结构

 


图 3-7 全加器 f\_adder 电路图

# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.1 全加器设计及例化语句应用

### 2. 全加器顶层设计文件

#### 【例 3-6】

```
module f_adder(ain,bin,cin,cout,sum);  
    output cout,sum;    input ain,bin,cin;  
    wire net1,net2,net3;  
    h adder U1( ain, bin, net1, net2);  
    h adder U2(.A(net1), .SO(sum),  
              .B(cin), .CO(net3) );  
    or U3(cout, net2, net3);  
endmodule
```

 


图 3-8 全加器仿真时序



# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.1 全加器设计及例化语句应用

### 3. Verilog例化语句及其用法

<模块元件名> <例化元件名> ( .例化元件端口 (例化元件外接端口名), ... );

```
h_adder U2 (.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3));
```

```
h_adder U2 (.B(cin), .CO(net3), .A(net1), .SO(sum));
```

```
h_adder U1( ain, bin, net1, net2);
```

# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.2 半加器的UDP结构建模描述方式

【例 3-7】	【例 3-8】
<pre>primitive XOR2 (DOUT,X1,X2);   input X1,X2;  output DOUT;   table // X1 X2 : DOUT     0  0  :  0;     0  1  :  1;     1  0  :  1;     1  1  :  0;   endtable endprimitive</pre>	<pre>module H_ADDER (A,B,SO,CO) ;   input A,B;   output SO,CO;   XOR2 U1(SO,A,B); // 调用元件 XOR2   and U2(CO,A,B); // 调用元件 and endmodule</pre>

1. 库元件及其调用

2. 用户自定义原语

# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.3 利用UDP元件设计多路选择器

【例 3-9】	【例 3-10】
<pre>primitive MUX41_UDP (Y,D3,D2,D1,D0,S1,S0);   input D3,D2,D1,D0,S1,S0; output Y;   table //D3 D2 D1 D0 S1 S0 : Y     ? ? ? 1 0 0 : 1;     ? ? ? 0 0 0 : 0;     ? ? 1 ? 0 1 : 1;     ? ? 0 ? 0 1 : 0;     ? 1 ? ? 1 0 : 1;     ? 0 ? ? 1 0 : 0;     1 ? ? ? 1 1 : 1;     0 ? ? ? 1 1 : 0;   endtable endprimitive</pre>	<pre>module MUX41UDP (D,S,DOUT) ;   input [3:0] D;   input [1:0] S;   output DOUT;   MUX41_UDP (DOUT,D[3],D[2],     D[1],D[0],S[1],S[0]); endmodule</pre>

# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.4 8位加法器设计及算术操作符应用

【例 3-11】	【例 3-12】
<pre>module ADDER8B (A,B,CIN,COUT,DOUT); output[7:0] DOUT; output COUT; input[7:0] A,B; input CIN; wire [8:0] DATA; //加操作的进位自动进入 DATA[8] assign DATA = A + B + CIN; assign COUT = DATA[8] ; assign DOUT = DATA[7:0] ; endmodule</pre>	<pre>module ADDER8B (A,B,CIN,COUT,DOUT); output [7:0] DOUT; output COUT; input [7:0] A,B; input CIN; //加操作的进位进入并位 COUT assign {COUT,DOUT} = A + B + CIN; endmodule</pre>



# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.4 8位加法器设计及算术操作符应用

 


图 3-9 八位加法器仿真波形

 


图 3-10 8位加法器之 RTL 电路

# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.5 算术运算操作符

表 3-3 算术操作符功能及其示例

逻辑操作符	功能	说明	示例
+	加		$S = A + B = 8'b00011000$
-	减		$S = B - A = 8'b11111110$
*	乘		$S = A * B = 8'b10001111 = 2'H8F$
/	除	结果：小数抛弃	$S = A / 3 = 8'b00000100$
%	求余	除法求余数	$S = A \% 3 = 8'b00000001$

设示例数据是：  $A[3:0] = 4'b1101$ ；  $B[3:0] = 4'b1011$ ； 定义 s 为  $s[7:0]$

# 3.3 Verilog加法器设计

## 【例 3-13】

```
module test1 (A,B,C,D,RCD,RAB,RM1,RM2,S,C0,R1,R2);
input [3:0] C,D ; input signed [3:0] A,B;
output [3:0] RCD; output [3:0] RAB;
output [7:0] RM1; output [7:0] RM2;
output [3:0] S; output C0; output R1,R2;
reg [3:0] S ; reg C0;
reg [3:0] RCD ; reg [7:0] RM1 ;
reg signed [3:0] RAB; reg signed [7:0] RM2;
reg R1,R2;
always@(A,B,C,D) begin
    RCD <= C+D; RAB <= A+B;
    RM1 <= C*D; RM2 <= A*B;
    {C0,S} <= {1'b0,C} - {1'b0,D}; //注意并位操作
    R1 <= (C>D); R2<=(A>B);
end
endmodule
```

 


图 3-11 例 3-13 的仿真波形

# 3.3 Verilog加法器设计

## 3.3.6 BCD码加法器设计

表 3-4 不等式操作符

等式操作符	含义	操作示例
>	大于	(A < B) = 0;      (A > B) = 1;
<	小于	(A < 20) = 1;      (A > 12) = 1;
<=	小于或等于	(A >= 14) = 0;      (A <= 13) = 1;
>=	大于或等于	注, 以上示例中, 设 A=4'B1101 ; B=4'B0110

### 【例 3-14】

```
module BCD_ADDER (A,B,D) ;
input [7:0] A,B; output [8:0] D;
wire [4:0] DT0, DT1 ; reg [8:0] D; reg S;
always@ (DT0)
begin if (DT0[4:0] >= 5'b01010 )
//如果低位 BCD 码的和大于等于 10,则使和加上 6, 且有进位, 使进位标志 s 等于 1。
begin D[3:0] = (DT0[3:0]+4'b0110); S=1'b1; end
else begin D[3:0] = DT0[3:0] ; S=1'b0; end
end //否则, 将低位值赋予低位 BCD 码 D[3:0]输出, 无进位, 使进位标志 s 等于 0。
always@ (DT1) begin
if (DT1[4:0]>=5'b01010)
begin D[7:4] = (DT1[3:0]+4'b0110); D[8]=1'b1; end
else begin D[7:4] = DT1[3:0] ; D[8]=1'b0; end end
assign DT0 = A[3:0] + B[3:0] ; //设没有来自低位的进位。
assign DT1 = A[7:4] + B[7:4] + S; //S 是来自低位 BCD 码相加的进位。
endmodule
```

 


图 3-12 例 3-14 的仿真波形



## 3.4 组合逻辑乘法器设计

### 3.4.1 参数定义关键词parameter和localparam

parameter 标识符名 1 = 表达式或数值 1, 标识符名 2 = 表达式或数值 2, ... ;

```
parameter A=15 , B=4'b1011, C=8'hAC ;
```

```
parameter d=8'b1001_0011 , e=8'sb10101101 ;
```

# 3.4 组合逻辑乘法器设计

## 3.4.2 整数型寄存器类型定义

`integer` 标识符 1, 标识符 2, ..., 标识符 n [msb: lsb] ;

```
module EXAPL (R,G);
parameter S=4;          //定义参数 s
output[2*S:1] R,G ;    //定义两个 8 位输出变量
integer A, B[3:0];     //定义了 5 个 integer 类型: A、B[0]、B[1]、B[3]等, 都是 32 位
reg[2*S:1] R,G;
always @( A, B ) begin
    B[2] = 367; // 整数完整赋值, 因为 B[2]有 32 位
    R=B[2];    // 32 位 integer 整数类型 B[2]赋给 8 位 reg 类型 R, B[2]高位被截
    A=-20;     // 整数完整赋值, 因为 A 有 32 位, 将-20 赋予 A, 对应无符号数 65516
    G=A;       // 32 位 integer 整数类型 A 赋给 8 位 reg 类型 G, A 高位被截
    B[0]= 3'B101; // 允许二进制数直接赋给 integer 类型 B[0]。
end
endmodule
```



# 3.4 组合逻辑乘法器设计

## 3.4.3 for语句用法

```
for (循环初始值设置表达式; 循环控制条件表达式; 循环控制变量增值表达式)  
begin 循环体语句结构 end
```



# 3.4 组合逻辑乘法器设计

## 3.4.4 移位操作符及其用法

$V \gg n$  或  $V \ll n$

$V \gg 1$  的值是  $8'b01100100$  ;

$V \ll 3$  的值是  $8'b01001000$

$V \ggg n$  或  $V \lll n$

```
output signed[7:0] y;
```

```
input signed[7:0] a;
```

```
assign y = (a<<<2);
```

若  $a=10101011$ , 则输出  $y=10101100$

若  $a=10001111$ , 则输出  $y=00111100$

```
parameter C=8'sb10101011;
```

```
parameter D=8'sb01001110;
```

```
output [7:0] Y1,Y2;
```

```
assign Y1=(C>>>2); //结果: Y1=11101010
```

```
assign Y2=(D>>>2); //结果: Y2=00010011
```

# 3.4 组合逻辑乘法器设计

## 3.4.5 两则乘法器设计示例

【例 3-15】	【例 3-16】
<pre>module MULT4B (R,A,B);   parameter S=4;   output [2*S:1] R ;   input [S:1] A,B ;   reg [2*S:1] R ;   integer i;   always @(A or B)   begin     R = 0 ;     for (i=1; i&lt;=S; i=i+1)       if (B[i]) R=R+(A&lt;&lt;(i-1));     end   endmodule</pre>	<pre>module MULT4B (R,A,B);   parameter S=4;   output [2*S:1] R ;   input [S:1] A,B ;   reg [2*S:1] R,AT; reg [S:1] BT,CT;   always @(A,B) begin     R=0; AT = {{S{1'B0}},A};     BT = B; CT = S;     for (CT=S; CT&gt;0; CT=CT-1)       begin if (BT[1]) R=R+AT;             AT = AT&lt;&lt;1;             BT = BT&gt;&gt;1;           end   end endmodule</pre>



图 3-13 四位乘法器时序仿真图



# 3.4 组合逻辑乘法器设计

## 3.4.6 repeat语句用法

```
repeat (循环次数表达式)  
begin 循环体语句结构 end
```

# 3.4 组合逻辑乘法器设计

## 3.4.7 while语句用法

**while** (循环控制条件表达式)  
begin 循环体语句结构 end

【例 3-17】

```
module MULT4B(R,A,B);
  parameter S=4;
  output [2*S:1] R; input [S:1] A,B ;
  reg [2*S:1] TA,R;
  reg [S:1] TB;
  always @(A or B) begin
    R = 0 ; TA = A ; TB = B ;
    repeat(S) begin
      if(TB[1]) begin R=R+TA; end
      TA = TA<<1;
      TB = TB>>1;
    end
  end
endmodule
```

【例 3-18】

```
module MULT4B(A,B,R);
  parameter S=4;
  input[S:1] A,B;
  output [2*S:1] R;
  reg[2*S:1] R,AT;
  reg[S:1] BT,CT;
  always@(A or B) begin
    R=0; AT={{S{1'b0}},A};
    BT=B; CT=S;
    while(CT>0) begin
      if(BT[1]) R=R+AT; else R=R;
    begin CT=CT-1; AT=AT<<1; BT=BT>>1;
    end end end
endmodule
```

# 3.4 组合逻辑乘法器设计

## 3.4.8 parameter的参数传递功能

```
module MULT4B #(parameter S=4) (R,A,B);  
或: module MULT4B #(parameter S) (R,A,B);
```

【例 3-19】	【例 3-20】
<pre>module MULT4B #(parameter S) (R,A,B); output [2*S:1] R; input [S:1] A,B ; reg [2*S:1] TA,R; reg [S:1] TB; ... //以下与例 3-16 相同</pre>	<pre>module MULTB (RP,AP,BP); output[15:0] RP ; input[7:0] AP,BP ; MULT4B #(.S(8)) U1(.R(RP), .A(AP), .B(BP) ); endmodule</pre>

```
module SUB_E  
#(parameter S1=4, parameter S2=5, parameter S3=2) (A,B,C);  
  
SUB_E #(.S1(8), .S2(9), .S3(7)) U1(.C(CP), .A(AP), .B(BP) );
```



## 3.5 RTL概念

**RTL (Register Transport Level)** 的概念最初产生于对某类电路的描述。

# 习题

 


图 3-14 含 2 选 1 多路选择器的模块

 


图 3-15 全减器模块图