



第5章

时序电路的VHDL设计

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.1 D触发器的VHDL描述

【例 5-1】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF1 IS
    PORT (CLK,D : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC ;
BEGIN
    PROCESS (CLK,Q1) BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1'
            THEN Q1 <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    Q <= Q1 ;
END bhv ;
```

 


图 5-1 D 触发器模块图



图 5-2 D 触发器时序波形



5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.1 D触发器的VHDL描述

1. 上升沿检测表达式和信号属性函数EVENT

<信号名>'EVENT

2. 不完整条件语句与时序电路

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.1 D触发器的VHDL描述

【例 5-2】

```
ENTITY COMP BAD IS
  PORT( a, b : IN BIT;  q : OUT BIT  );
END ;
ARCHITECTURE one OF COMP BAD IS
  BEGIN
CMP: PROCESS (a,b) BEGIN      -- CMP 是当前进程的标号或名称，不参与综合
  IF a>b THEN q<='1' ;
  ELSIF a<b THEN q<='0' ; END IF;-- 注意未提及当 a=b 时，q 作何操作
  END PROCESS ;
END ;
```

 


图 5-3 例 5-2 综合后的 RTL 电路图

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.1 D触发器的VHDL描述

【例 5-3】

```
IF a>b THEN q <= '1'; ELSE q<='0' ; END IF;
```



图 5-4 例 5-3 的 RTL 电路图

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.2 含异步复位和时钟使能的D触发器及其VHDL表述

 


图 5-5 含使能和复位控制的 D 触发器

 


图 5-6 图 5-5 的 D 触发器的时序图

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.2 含异步复位和时钟使能的D触发器及其VHDL表述

【例 5-4】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF2 IS
    PORT (CLK,RST,EN,D : IN STD_LOGIC;
          Q : OUT STD_LOGIC );
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF2 IS
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC ;
BEGIN
    PROCESS (CLK,Q1,RST,EN) BEGIN
        IF RST='1' THEN Q1<='0'; ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            IF EN='1' THEN Q1<=D;
                END IF;
            END IF;
        END PROCESS ;
        Q <= Q1 ;
END bhv;
```

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.3 含同步复位控制的D触发器及其VHDL表述

 


图 5-7 含同步清 0 控制的 D 触发器

 


图 5-8 含同步清 0 控制 D 触发器的时序

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.3 含同步复位控制的D触发器及其VHDL表述

【例 5-5】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF3 IS
    PORT (CLK,RST,D : IN STD_LOGIC;
          Q : OUT STD_LOGIC );
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC ;
BEGIN
    PROCESS (CLK,Q1,RST)    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            IF RST='1' THEN Q1<='0'; ELSE Q1 <= D; END IF;
        END IF;
    END PROCESS ;
    Q <= Q1 ;
END bhv;
```

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.4 基本锁存器及其VHDL表述

 


图 5-9 基本锁存器模块、内部电路结构以及锁存器时序波形图

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.4 基本锁存器及其VHDL表述

【例 5-6】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY LTCH2 IS
    PORT (CLK,D : IN STD_LOGIC;   Q : OUT STD_LOGIC);
END ;
ARCHITECTURE bhv OF LTCH2 IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK, D)    BEGIN
            IF CLK='1' THEN Q <= D; END IF;
        END PROCESS ;
END bhv;
```

【例 5-7】

```
PROCESS (CLK)    BEGIN
    IF CLK='1' THEN Q <= D; END IF;
END PROCESS ;
```

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.5 含清0控制的锁存器及其VHDL表述

 


图 5-10 含异步清 0 的锁存器

 


图 5-11 含异步清 0 锁存器的逻辑电路图

 


图 5-12 含异步清 0 的锁存器的仿真波形



5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.5 含清0控制的锁存器及其VHDL表述

【例 5-8】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY LTCH3 IS
    PORT (CLK,D,RST : IN STD_LOGIC;
          Q : OUT STD_LOGIC );
END ;
ARCHITECTURE bhv OF LTCH3 IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK,D,RST)      BEGIN
            IF RST='1' THEN Q<='0';
                ELSIF CLK = '1' THEN Q <= D; END IF;
        END PROCESS ;
END bhv;
```

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.6 VHDL实现时序电路的不同表述

```
CLK'EVENT AND (CLK='1') AND (CLK'LAST_VALUE='0')
```

【例 5-9】

```
IF (CLK'EVENT AND CLK='1') AND (CLK'LAST VALUE='0')  
    THEN Q <= D ;    --确保 CLK 的变化是一次上升沿的跳变  
END IF;
```

【例 5-10】

```
IF CLK='1' AND CLK'LAST VALUE ='0' THEN Q <= D; END IF;
```

【例 5-11】

```
IF rising_edge(CLK) -- 注意使用此函数必须打开 STD_LOGIC_1164 程序包  
    THEN Q1 <= D ;  
END IF;
```

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.6 VHDL实现时序电路的不同表述

【例 5-12】

```
WREG: PROCESS BEGIN
    wait until CLK = '1' ;    --利用 wait 语句
    Q <= D ;
END PROCESS;
```

```
G1 : BLOCK (CLK'EVENT AND clk='1')
begin q<=GUARDED d;    END BLOCK G1;
```

5.1 基本时序元件的VHDL表述

5.1.7 双边沿触发时序电路设计讨论

在同一进程中同一信号的双边沿操作	在不同进程中同一信号的双边沿操作
<pre>PROCESS (CLK) BEGIN IF RISING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; ELSIF FALLING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; END IF; END PROCESS ;</pre>	<pre>PROCESS (CLK) BEGIN IF RISING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; END IF; END PROCESS ; PROCESS (CLK) BEGIN IF FALLING_EDGE (CLK) THEN Q1 <= Q1 + 1 ; END IF; END PROCESS ;</pre>



5.2 计数器的VHDL设计

5.2.1 4位二进制加法计数器设计

【例 5-13】

```
ENTITY CNT4 IS
  PORT ( CLK : IN BIT ;
        Q  : BUFFER INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0  ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
  BEGIN
    PROCESS (CLK) BEGIN
      IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN  Q<=Q+1 ;  END IF;
    END PROCESS ;
END bhv;
```

5.2 计数器的VHDL设计

5.2.2 计数器更常用的VHDL表达方式

【例 5-14】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL ;
USE IEEE.STD LOGIC UNSIGNED.ALL ;
ENTITY CNT4 IS
    PORT (CLK : IN STD LOGIC ;
          Q  : OUT STD LOGIC VECTOR(3 DOWNTO 0) ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
    SIGNAL Q1 : STD LOGIC VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK)    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN    Q1<=Q1+1;    END IF;
    END PROCESS ;
    Q <= Q1 ;
END bhv;
```

5.2 计数器的VHDL设计

5.2.2 计数器更常用的VHDL表达方式

 


图 5-13 4 位加法计数器 RTL 电路

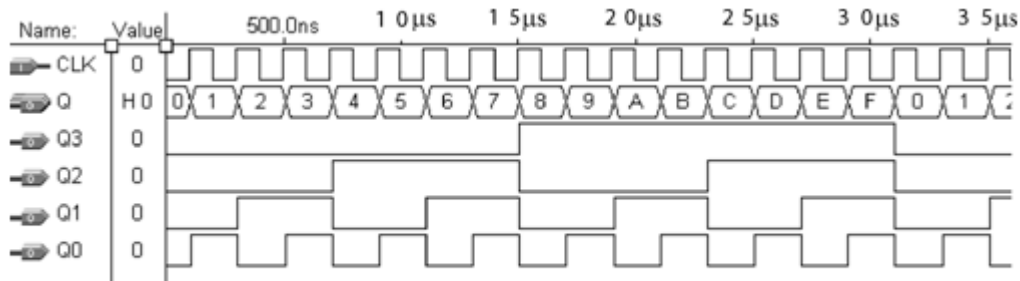


图 5-14 4 位加法计数器工作时序

5.2.3 实用计数器的VHDL设计

【例 5-15】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10 IS
    PORT (CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC;
          DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --4 位预置数
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --计数值输出
          COUT : OUT STD_LOGIC); --计数进位输出
END CNT10;
ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS
BEGIN
    PROCESS(CLK, RST, EN, LOAD)
        VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    BEGIN
        IF RST='0' THEN Q := (OTHERS=>'0'); --复位低电平时, 计数寄存器清 0
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN --测试时钟上升沿
            IF EN='1' THEN --计数使能高电平, 允许计数
                IF (LOAD='0') THEN Q := DATA; ELSE --预置控制低电平, 允许加载
                    IF Q<9 THEN Q := Q + 1; --计数小于 9, 继续累加
                    ELSE Q := (OTHERS=>'0'); --否则计数清 0
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END IF;
    IF Q="1001" THEN COUT<='1'; --当计数为 9 时, 进位输出 1
    ELSE COUT<='0'; END IF; --否则进位输出 0
    DOUT <= Q; --计数寄存器的值输出端口
END PROCESS;
END behav;
```

5.2 计数器的VHDL设计

5.2.3 实用计数器的VHDL设计

1. 程序分析

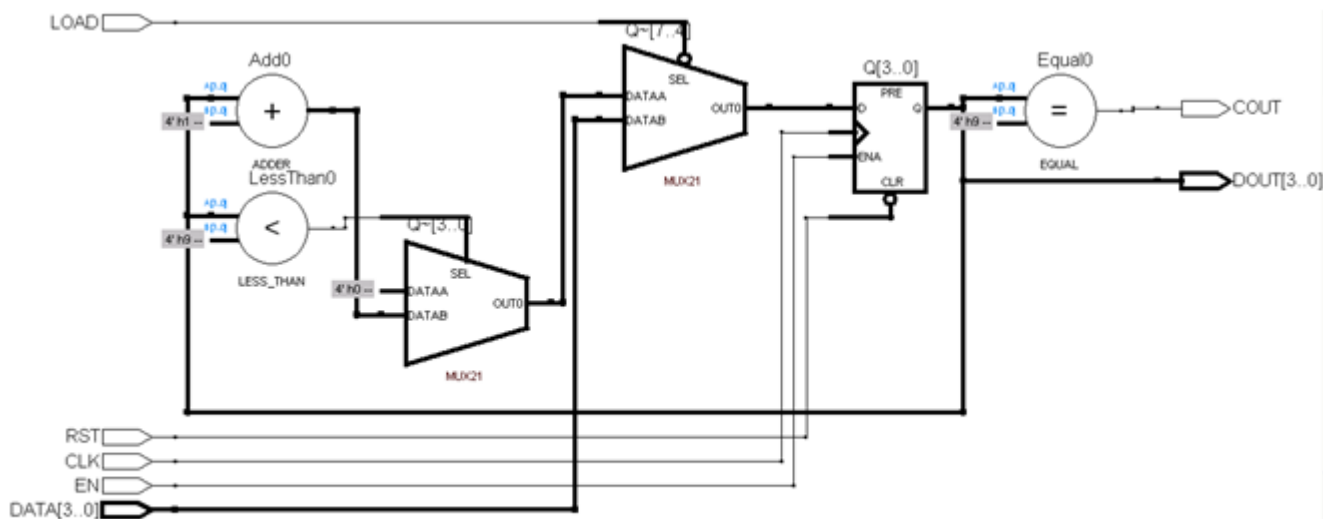


图 5-15 例 5-15 的 RTL 电路图

5.2 计数器的VHDL设计

5.2.3 实用计数器的VHDL设计

1. 程序分析

 


图 5-16 例 5-15 的时序仿真波形图

2. 时序模块中的同步控制信号和异步控制信号的构建

5.2 计数器的VHDL设计

5.2.3 实用计数器的VHDL设计

3. 另一种描述方式

【例 5-16】

```
SIGNAL Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
. . .  
REG: PROCESS (CLK, RST, EN, Q, LOAD) BEGIN  
    IF RST='0' THEN Q <= (OTHERS=>'0') ;  
    ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN  
        IF EN='1' THEN  
            IF (LOAD='0') THEN Q<=DATA; ELSE  
                IF Q<9 THEN Q<=Q+1; ELSE Q<= (OTHERS=>'0'); END IF;  
            END IF; END IF; END IF;  
        END PROCESS;  
        DOUT <= Q;  
    COM: PROCESS (Q) BEGIN  
        IF Q="1001" THEN COUT<='1'; ELSE COUT<='0'; END IF;  
    END PROCESS;
```

5.3 移位寄存器的VHDL设计

【例 5-17】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SHFT IS
    PORT ( CLK, LOAD : IN STD_LOGIC;  QB : OUT STD_LOGIC
          DIN  : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END SHFT;
ARCHITECTURE behav OF SHFT IS
    SIGNAL REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    BEGIN
        PROCESS (CLK, LOAD)      BEGIN
            IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                IF LOAD = '1' THEN REG8 <= DIN;--由 (LOAD='1') 装载新数据
                    ELSE REG8(6 DOWNTO 0) <= REG8(7 DOWNTO 1);  END IF;
            END IF;
        END PROCESS;
        QB <= REG8(0);    DOUT<=REG8;
    END behav;
```


5.3 移位寄存器的VHDL设计



图 5-17 例 5-17 的工作时序



5.4 属性描述与定义语句

1. 信号类属性

```
NOT (clock' STABLE AND clock ='1')  
(clock' EVENT AND clock ='1')
```

2. 数据区间类属性

```
SIGNAL range1 : IN STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 7) ;  
...  
FOR i IN range1'RANGE LOOP  
...  
END LOOP;
```

5.4 属性描述与定义语句

3. 数值类属性

```
PROCESS (clock, a, b);
TYPE obj IS ARRAY (0 TO 15) OF BIT ; --定义 obj 为 BIT 数组类型
SIGNAL ele1, ele2, ele3, ele4      : INTEGER ;
BEGIN
  ele1 <= obj' RIGHT ; --测得数据类型 obj 的最右侧位是第 15 位
  ele2 <= obj' LEFT  ; --测得数据类型 obj 的最左侧位是第 0 位
  ele3 <= obj' HIGH  ; --测得数据类型 obj 的最高位是第 15 位
  ele4 <= obj' LOW   ; --测得数据类型 obj 的最低位是第 0 位
  ...
```

5.4 属性描述与定义语句

【例 5-18 20】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY parity IS
    GENERIC (bus_size : INTEGER := 8 );
    PORT (input_bus : IN STD_LOGIC_VECTOR(bus_size-1 DOWNT0 0);
          even_numbits, odd_numbits : OUT STD_LOGIC ) ;
END parity ;
ARCHITECTURE behave OF parity IS
BEGIN
    PROCESS (input_bus)
        VARIABLE temp: STD_LOGIC;
    BEGIN
        temp := '0';
        FOR i IN input_bus'LOW TO input_bus'HIGH LOOP
temp := temp XOR input_bus(i) ;
        END LOOP ;
        odd_numbits <= temp ;    even_numbits <= NOT temp;
    END PROCESS;
END behave;
```



5.4 属性描述与定义语句

4. 数组属性'LENGTH

```
TYPE arry1 ARRAY (0 TO 7) OF BIT ;  
VARIABLE wth1 : INTEGER;  
...  
wth1: =arry1'LENGTH; -- wth1 = 8
```

5. 用户定义属性

```
ATTRIBUTE 属性名 : 数据类型;  
ATTRIBUTE 属性名 OF 对象名 : 对象类型 IS 值;
```

```
LIBRARY synplify;  
USE synplicity.attributes.all;
```

习题

 


图 5-18 RTL 图 1

 


图 5-19 RTL 图 2

实验与设计

【例5-19 21】

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity DIV16 is
port(CLK : in std_logic;  A,B : in std_logic_vector(15 downto 0);
      QU,RE : out std_logic_vector(15 downto 0));
end DIV16;
architecture rtl of DIV16 is
begin
  process(CLK)
    variable AT, BT,P,Q : std_logic_vector(15 downto 0);
  begin
    if rising_edge(CLK) then  AT:=A;  BT:=B;
      P:="0000000000000000";  Q:="0000000000000000";
      for i in QU'range loop
        p := P(14 downto 0) & AT(15);
        AT:=AT(14 downto 0) & '0';  P:=P-BT;
          if P(15)='1' then Q(i):='0'; P:=P+BT ;
            else Q(i):='1';  end if;
        end loop;  end if ;
        QU <= Q;  RE <= P ;
      end process;
    end rtl ;
```

实验与设计

5-2 移位相加型8位硬件乘法器设计

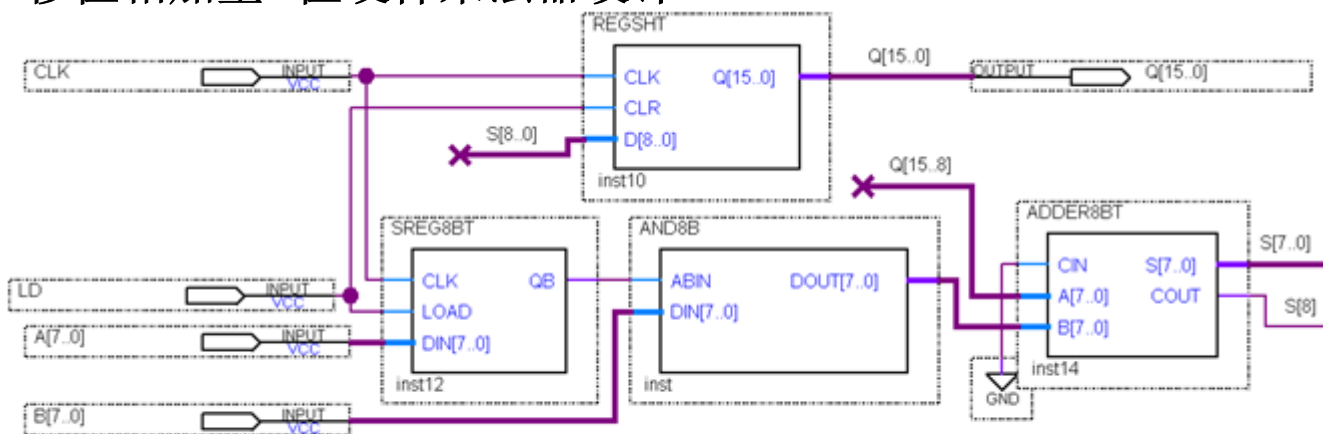


图 5-20 8 位乘法器逻辑原理图

 


图 5-21 8 位移位相加乘法器运算逻辑波形图

实验与设计

5-3 半整数与奇数分频器设计

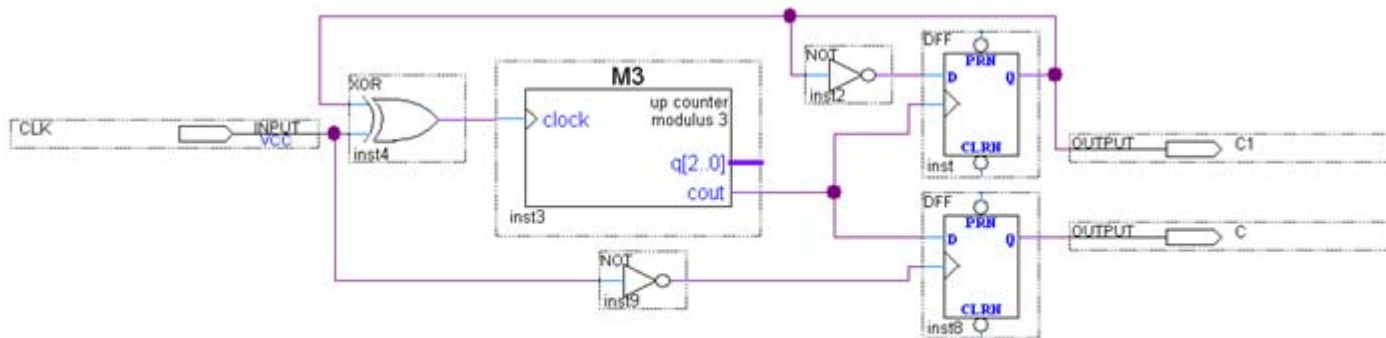


图 5-22 占空比为 50%的任意奇数次分频电路

 


图 5-23 图 5-22 电路的仿真波形

【例 5-20 6-2】 占空比为 50%的任意奇数次 5 分频电路

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
ENTITY DIV IS
    PORT (CLK : IN STD_LOGIC ;   K_OR,K1,K2 : OUT STD_LOGIC) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DIV IS
    SIGNAL C1,C2 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) ;
    SIGNAL M1,M2 : STD_LOGIC ;
BEGIN
PROCESS (CLK,C1)    BEGIN
    IF RISING_EDGE (CLK) THEN
        IF (C1="100") THEN   C1<="000";   ELSE C1<=C1+1; END IF;
        IF (C1="001") THEN   M1<=NOT M1;   ELSIF (C1="011") THEN   M1<=NOT M1;
        END IF;    END IF;
END PROCESS;
PROCESS (CLK,C2)    BEGIN
    IF FALLING_EDGE (CLK) THEN
        IF (C2="100") THEN   C2<="000";   ELSE C2<=C2+1; END IF;
        IF (C2="001") THEN   M2<=NOT M2;   ELSIF (C2="011") THEN   M2<=NOT M2;
        END IF;    END IF;
END PROCESS;
    K1 <= M1;  K2 <= M2;  K_OR <= M1 OR M2;
END bhv;
```

实验与设计

5-3 半整数与奇数分频器设计

 


图 5-24 占空比为 50%的任意奇数次分频电路

实验与设计

 


图 5-25 任意半整数分频电路



图 5-26 图 5-25 电路仿真波形图

5-4 不同类型的移位寄存器设计实验