



第8章

VHDL设计深入



8.1 数据对象

8.1.1 常数

CONSTANT 常数名:数据类型 := 表达式 ;

```
CONSTANT FBT : STD_LOGIC_VECTOR := "010110" ; --定义常数为标准位矢类型  
CONSTANT DATAIN : INTEGER := 15 ; --定义常数为整数类型15
```

8.1 数据对象

8.1.2 变量

VARIABLE 变量名 : 数据类型 := 初始值 ;

```
VARIABLE a : INTEGER RANGE 0 TO 15 ; --变量a定义为整数, 取值范围是0~15
VARIABLE d : STD_LOGIC := '1'; --变量d定义为标准逻辑位数据类型, 初始值是1
```

目标变量名 := 表达式 ;

```
VARIABLE x, y : INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0; --分别定义变量 x 和 y 为整数类型
VARIABLE a, b : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ;
x := 11 ; --整数直接赋值
y := 2 + x ; --运算表达式赋值, y 也是整数变量
a := b; --b 向 a 赋值
a(5 DOWNT0 0) := b(7 DOWNT0 2) ; --位矢量类型赋值
```

8.1 数据对象

8.1.3 信号

SIGNAL 信号名: 数据类型 := 初始值 ;

目标信号名 <= 表达式 AFTER 时间量; -- AFTER是关键词

赋值目标 <= v₀, v₁ AFTER T₁, v₂ AFTER T₂, ..., v_n AFTER T_n

reset<= '1', '0' after reset_period ;

DATA <= "01", "10" AFTER 40 ns, "11" AFTER 60 ns, "00" AFTER 65 ns;

```
PROCESS (a, b, c) BEGIN
    y <= a + b ;
    z <= c - a ;
    y <= b ;
END PROCESS ;
```



8.1 数据对象

8.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

表 8-1 信号与变量赋值语句功能的比较

比较对象	信号 SIGNAL	变量 VARIABLE
基本用法	用于作为电路中的信号连线	用于作为进程中局部数据存储单元
适用范围	在整个结构体内的任何地方都能适用	只能在所定义的进程中使用
行为特性	在进程的最后一刻对信号赋值，有延时	立即赋值，无延时
与 Verilog 对比	信号赋值类似于非阻塞式赋值	变量赋值类似于阻塞式赋值

8.1 数据对象

8.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

【例 8-1】

```
... --以上部分与例 3-6 相同
ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
BEGIN
  PROCESS (CLK)
    VARIABLE Q1 : STD LOGIC ;
  BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK='1'
      THEN Q1 := D; END IF;
    Q <= Q1;
  END PROCESS ;
END ;
```

【例 8-2】

```
... --以上部分与例 3-6 相同
ARCHITECTURE bhv OF DFF2 IS
  SIGNAL Q1 : STD_LOGIC ;
BEGIN
  PROCESS (CLK)
  BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK='1'
      THEN Q1 <= D; END IF;
  END PROCESS ;
  Q <= Q1;
END ;
```

8.1 数据对象

8.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

【例 8-3】

```
... --以上部分与例 3-6 相同
ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
SIGNAL A,B : STD LOGIC ;
BEGIN
PROCESS (CLK) BEGIN
IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
A <= D ;
B <= A ;
Q <= B ;
END IF;
END PROCESS ;
END ;
```

【例 8-4】

```
... --以上部分与例 3-6 相同
ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
BEGIN
PROCESS (CLK)
VARIABLE A,B : STD_LOGIC;
BEGIN
IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
A := D ;
B := A ;
Q <= B ;
END IF;
END PROCESS ;
END ;
```

8.1 数据对象

8.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

 


图 8-1 例 8-3 的 RTL 电路图

 


图 8-2 D 触发器电路

8.1 数据对象

8.1.4 进程中的信号赋值与变量赋值

【例 8-5】

```
PROCESS (in1, in2, . . .)           --此进程在 5ns+δ时刻被启动
VARIABLE c1, . . . : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    . . .
    e1 <= "1010" ;                 -- 第 3 行
    . . .
    c1 := "0011" ;                 -- 第 10 行
    . . .
END PROCESS;                       --在5ns+2δ时刻结束进程
```

```
Q1 <= B ;
B := A ;
A := D1 ;
```

【例 8-6】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;

ENTITY mux4 IS
PORT (i0, i1, i2, i3, a, b : IN STD LOGIC; q : OUT STD LOGIC);
END mux4;

ARCHITECTURE body mux4 OF mux4 IS
signal muxval : integer range 7 downto 0;
BEGIN
process(i0,i1,i2,i3,a,b) begin
    muxval <= 0;
    if (a = '1') then    muxval <= muxval + 1; end if;
    if (b = '1') then    muxval <= muxval + 2; end if;
    case muxval is
        when 0 => q <= i0;
        when 1 => q <= i1;
        when 2 => q <= i2;
        when 3 => q <= i3;
        when others => null;
    end case;
end process;
END body mux4;
```

 


图8-3 程序例8-6的错误工作时序

【例 8-7】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
PORT (i0, i1, i2, i3, a, b : IN STD_LOGIC;  q : OUT STD_LOGIC);
END mux4;
ARCHITECTURE body_mux4 OF mux4 IS
BEGIN
process (i0, i1, i2, i3, a, b)
variable muxval : integer range 7 downto 0;
begin
                muxval := 0;
if (a = '1') then  muxval := muxval + 1;  end if;
if (b = '1') then  muxval := muxval + 2;  end if;
case muxval is
    when 0 => q <= i0;
    when 1 => q <= i1;
    when 2 => q <= i2;
    when 3 => q <= i3;
    when others => null;
end case;
end process;
END body_mux4;
```

 


图8-4 程序例8-7的正确工作时序

8.2 含高阻输出的电路设计

8.2.1 三态门设计

【例 8-8】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY tri_s IS
    port (enable : IN STD_LOGIC;
          datain : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          dataout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END tri_s ;
ARCHITECTURE bhv OF tri_s IS
BEGIN
PROCESS(enable,datain)      BEGIN
    IF enable='1' THEN  dataout <= datain ;
        ELSE dataout <="ZZZZZZZZ" ;  END IF ;
END PROCESS;
END bhv;
```

 


图 8-5 8 位三态控制门电路

8.2 含高阻输出的电路设计

8.2.2 双向端口的设计方法

【例 8-9】

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tri_state is
port (control : in std_logic;
      in1: in std_logic_vector(7 downto 0);
      q : inout std_logic_vector(7 downto 0);
      x : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end tri_state;
architecture body_tri of tri_state is
begin
process(control,q,in1) begin
if (control='0') then x<=q; else q<=in1; x<="ZZZZZZZZ"; end if;
end process;
end body_tri;
```

 


图 8-6 例 8-9 的综合结果

8.2 含高阻输出的电路设计

8.2.2 双向端口的设计方法

【例 8-10】

```
... -- (以上部分同例 8-9)
process (control,q,in1) begin
  if (control='0') then x <= q ;   q <="ZZZZZZZZ";
                        else q <= in1; x <="ZZZZZZZZ";

  end if;
end process;
end body_tri;
```

 


图 8-7 例 8-10 的综合结果

8.2.3 三态总线电路设计

【例 8-11】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY tristate2 IS
    port ( input3, input2, input1, input0 :
           IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          enable : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
          output : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
END tristate2 ;
ARCHITECTURE multiple_drivers OF tristate2 IS
BEGIN
    PROCESS(enable,input3, input2, input1, input0 )    BEGIN
        IF enable = "00" THEN output <= input3 ;
            ELSE output <= (OTHERS =>'Z'); END IF ;
        IF enable = "01" THEN output <= input2 ;
            ELSE output <= (OTHERS =>'Z'); END IF ;
        IF enable = "10" THEN output <= input1 ;
            ELSE output <= (OTHERS =>'Z'); END IF ;
        IF enable = "11" THEN output <= input0 ;
            ELSE output <= (OTHERS =>'Z'); END IF ;
    END PROCESS;
END multiple_drivers;
```

 


图 8-8 例 8-11 错误的综合结果



8.2 含高阻输出的电路设计

8.2.3 三态总线电路设计

【例 8-12】

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tri2 is
port (ctl : in std_logic_vector(1 downto 0);
      datain1, datain2, datain3, datain4 :
          in std_logic_vector(7 downto 0);
      q : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end tri2;
architecture body_tri of tri2 is
begin
    q <= datain1 when ctl="00" else (others =>'Z') ;
    q <= datain2 when ctl="01" else (others =>'Z') ;
    q <= datain3 when ctl="10" else (others =>'Z') ;
    q <= datain4 when ctl="11" else (others =>'Z') ;
end body_tri;
```




8.3 顺序语句归纳

8.3.1 进程语句格式

```
[进程标号: ] PROCESS [ ( 敏感信号参数表 ) ] [IS]  
  [进程说明部分]  
  BEGIN  
    顺序描述语句  
  END PROCESS [进程标号];
```



8.3 顺序语句归纳

8.3.2 进程结构组成

8.3.3 进程要点

1. **PROCESS**为一无限循环语句
2. 进程中的顺序语句具有明显的顺序和并行双重性
3. 信号可以是多个进程间的通信线
4. 一个进程中只允许描述对应于一个时钟信号的同步时序逻辑



8.4 并行赋值语句讨论

```
data1 <= a AND b ;  
data2 <= c ;
```

【例 8-13】

```
SIGNAL select : INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0;  
. . .  
Select <= 0 WHEN s0='0' AND s1='0' ELSE  
          1 WHEN s0='1' AND s1='0' ELSE  
          2 WHEN s0='0' AND s1='1' ELSE  
          3 ;  
x <= a WHEN select=0 ELSE  
      b WHEN select=1 ELSE  
      c WHEN select=2 ELSE  
      d ;
```

8.5 IF语句概述

<pre>IF 条件句 Then --类型 (1) 顺序语句 END IF ;</pre>	<pre>IF 条件句 Then --类型 (2) 顺序语句 ELSE 顺序语句 END IF ;</pre>
<pre>IF 条件句 Then --类型 (3) IF 条件句 Then ... END IF END IF</pre>	<pre>IF 条件句 Then --类型 (4) 顺序语句 ELSIF 条件句 Then 顺序语句 ... ELSE 顺序语句 END IF</pre>

8.5 IF语句概述

【例 8-14】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY coder IS
    PORT (    din : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);
           output : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 2) );
END coder;
ARCHITECTURE behav OF coder IS
    BEGIN
        PROCESS (din)    BEGIN
            IF (din(7)='0') THEN output <= "000" ;
            ELSIF (din(6)='0') THEN output <= "100" ;
            ELSIF (din(5)='0') THEN output <= "010" ;
            ELSIF (din(4)='0') THEN output <= "110" ;
            ELSIF (din(3)='0') THEN output <= "001" ;
            ELSIF (din(2)='0') THEN output <= "101" ;
            ELSIF (din(1)='0') THEN output <= "011" ;
                                   ELSE output <= "111" ;           END IF ;
        END PROCESS ;
    END behav;
```


8.6 仿真延时

8.6.1 固有延时

```
B <= A AFTER 20ns ;--固有延时模型
```

8.6.2 传输延时

```
B <= TRANSPORT A AFTER 20 ns;-- 传输延时模型
```

 


图 8-9 固有延时输入输出波形

 


图 8-10 传输延时输入输出波形

8.6.3 仿真 δ



8.7 VHDL的描述风格

8.7.1 RTL描述

8.7.2 行为描述

8.7.3 数据流描述

8.7.4 结构描述

实验与设计

8-1 4X4阵列键盘键信号检测电路设计

 


图 8-11 4X4 键盘电路

 


图 8-12 10 芯接口

实验与设计

8-2 乐曲硬件演奏电路设计

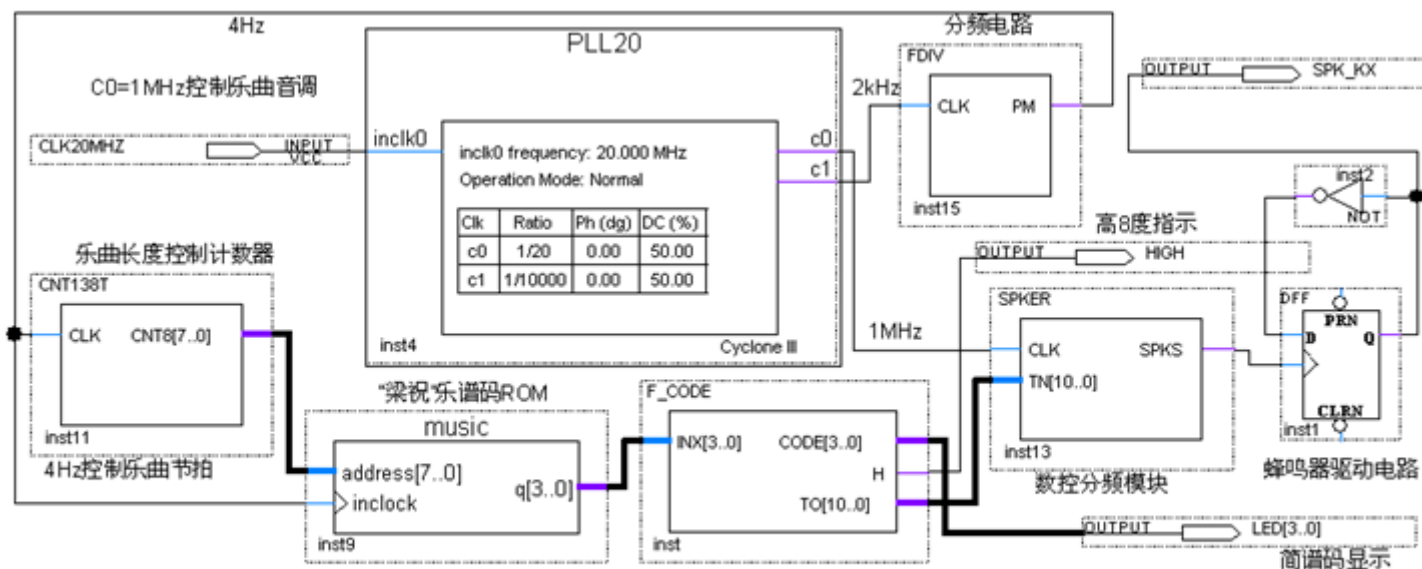


图 8-13 乐曲演奏电路顶层设计

实验与设计

8-2 乐曲硬件演奏电路设计

 


图 8-14 电子琴音阶基频对照图 (单位 Hz)

实验与设计

8-2 乐曲硬件演奏电路设计

【例 8-15】

```
WIDTH = 4 ; // “梁祝” 乐曲演奏数据
DEPTH = 256 ; //实际深度 139
ADDRESS_RADIX = DEC ; //地址数据类是十进制
DATA_RADIX = DEC ; //输出数据的类型也是十进制
CONTENT BEGIN //注意实用文件中要展开以下数据，每一组占一行
00: 3 ; 01: 3 ; 02: 3 ; 03: 3; 04: 5; 05: 5; 06: 5; 07: 6; 08: 8; 09: 8;
10: 8 ; 11: 9 ; 12: 6 ; 13: 8; 14: 5; 15: 5; 16:12; 17: 12;18: 12;19:15;
20:13 ; 21:12 ; 22:10 ; 23:12; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9;
30: 9 ; 31: 0 ; 32: 9 ; 33: 9; 34: 9; 35:10; 36: 7; 37: 7; 38: 6; 39: 6;
40: 5 ; 41: 5 ; 42: 5 ; 43: 6; 44: 8; 45: 8; 46: 9; 47: 9; 48: 3; 49: 3;
50: 8 ; 51: 8 ; 52: 6 ; 53: 5; 54: 6; 55: 8; 56: 5; 57: 5; 58: 5; 59: 5;
60: 5 ; 61: 5 ; 62: 5 ; 63: 5; 64:10; 65:10; 66:10; 67:12; 68: 7; 69: 7;
70: 9 ; 71: 9 ; 72: 6 ; 73: 8; 74: 5; 75: 5; 76: 5; 77: 5; 78: 5; 79: 5;
80: 3 ; 81: 5 ; 82: 3 ; 83: 3; 84: 5; 85: 6; 86: 7; 87: 9; 88: 6; 89: 6;
90: 6 ; 91: 6 ; 92: 6 ; 93: 6; 94: 5; 95: 6; 96: 8; 97: 8; 98: 8; 99: 9;
100:12;101:12 ;102:12 ;103:10;104: 9; 105: 9;106:10;107: 9;108: 8;109: 8;
110: 6;111: 5 ;112: 3 ;113: 3;114: 3; 115: 3;116: 8;117: 8;118: 8;119: 8;
120: 6;121: 8 ;122: 6 ;123: 5;124: 3; 125: 5;126: 6;127: 8;128: 5;129: 5;
130: 5;131: 5 ;132: 5 ;133: 5;134: 5; 135: 5;136: 0;137: 0;138: 0;
END ;
```

实验与设计

8-2 乐曲硬件演奏电路设计

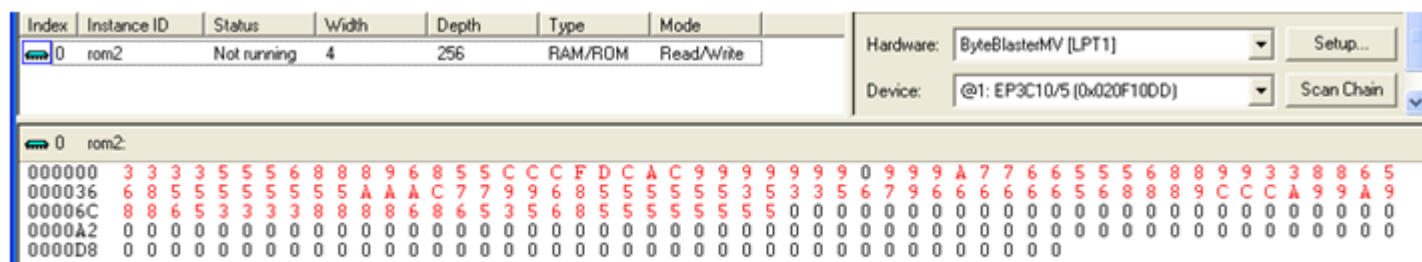


图 8-15 In-System Memory Content Editor 对 MUSIC 模块的数据读取

【例 8-16】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY F_CODE IS
    PORT ( INX : IN  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          CODE : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          H   : OUT STD_LOGIC;
          TO  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0));
END;
ARCHITECTURE one OF F_CODE IS
BEGIN
    Search : PROCESS(INX) BEGIN
        CASE INX IS -- 译码电路, 查表方式, 控制音调的预置数
            WHEN "0000" => TO<="1111111111" ; CODE<="0000"; H<='0';-- 2047
            WHEN "0001" => TO<="01100000101" ; CODE<="0001"; H<='0';-- 773;
            WHEN "0010" => TO<="01110010000" ; CODE<="0010"; H<='0';-- 912;
            WHEN "0011" => TO<="10000001100" ; CODE<="0011"; H<='0';--1036;
            WHEN "0101" => TO<="10010101101" ; CODE<="0101"; H<='0';--1197;
            WHEN "0110" => TO<="10100001010" ; CODE<="0110"; H<='0';--1290;
            WHEN "0111" => TO<="10101011100" ; CODE<="0111"; H<='0';--1372;
            WHEN "1000" => TO<="10110000010" ; CODE<="0001"; H<='1';--1410;
            WHEN "1001" => TO<="10111001000" ; CODE<="0010"; H<='1';--1480;
            WHEN "1010" => TO<="11000000110" ; CODE<="0011"; H<='1';--1542;
            WHEN "1100" => TO<="11001010110" ; CODE<="0101"; H<='1';--1622;
            WHEN "1101" => TO<="11010000100" ; CODE<="0110"; H<='1';--1668;
            WHEN "1111" => TO<="11011000000" ; CODE<="0001"; H<='1';--1728;
            WHEN OTHERS => TO<="1111111111" ; CODE<="0000"; H<='0';-- 2047;
        END CASE;
    END PROCESS;
END;
```

实验与设计

8-3 PS2键盘控制模型电子琴电路设计

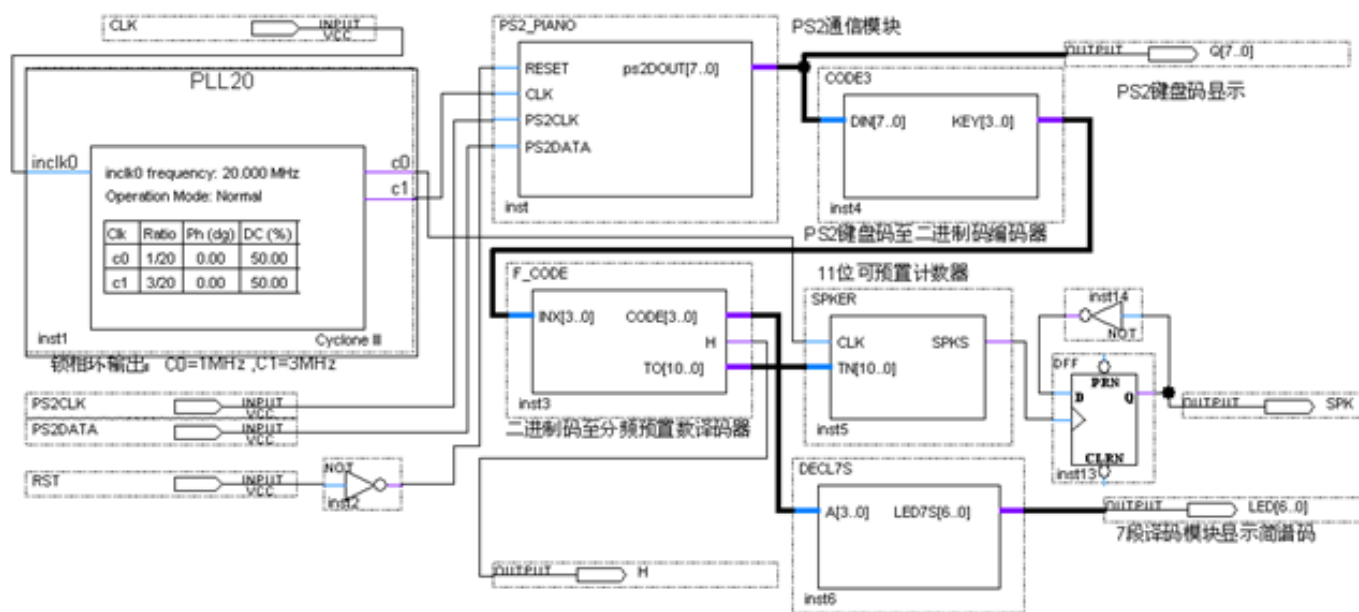


图 8-16 PS2 键盘控制模型电子琴电路顶层设计

实验与设计

8-3 PS2键盘控制模型电子琴电路设计

表 8-3 PS2 键盘键控与输出码对照表

Key	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Data	1C	32	21	23	24	2B	34	33	43	3B	42	4B	3A	31	44
Key	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
Data	4D	15	2D	1B	2C	3C	2A	1D	22	35	1A	45	16	1E	26
Key	4	5	6	7	8	9	'	-	=	\]	;	'	,	.
Data	25	2E	36	3D	3E	46	0E	4E	55	5D	5B	4C	52	41	49
Key	/	[F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	KP0
Data	4A	54	05	06	04	0C	03	0B	83	0A	01	09	78	07	70
Key	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	KP8	KP9	KP.	KP-	KP+	KP/	KP*	END
Data	69	72	7A	6B	73	74	6C	75	7D	71	7B	79	4A	7C	69
Key	BKSP	SPACE	TAB	CAPS	LSHFT	LCTRL	LCUI	LALT	RSHFT	RCTRL	RCUI				
Data	66	29	0D	58	12	14	1F	11	59	14	27				
Key	RALT	APPS	ENTER	ESC	INSERT	HOME	PGUP	DELETE	PGDN	NUM					
Data	11	2F	5A	76	70	6C	7D	71	7A	77					
Key	UARROW	LARROW	DARROW	RARROW	KPEN	SCROLL	PRNT	SCRN	PAUSE						
Data	75	6B	72	74	5A	7E	12	7C	14						

【例 8-17】

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity ps2_PIANO is
port (clk, ps2clk, ps2data : in std_logic;
      keycode : out std_logic_vector(7 downto 0);
      keydown, keyup, dataerror : out std_logic);
end ps2_PIANO;
architecture behave of ps2_PIANO is
    signal shiftdata, kbcodereg: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal datacoming, kbclkfall, kbclkreg, parity, isfo : std_logic;
    signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process(clk) begin
        if rising_edge(clk) then kbclkreg<=ps2clk;
            kbclkfall<=kbclkreg and (not ps2clk);end if;
    end process;
    process(clk) begin
        if rising_edge(clk) then
            if kbclkfall='1' and datacoming='0' and ps2data='0' then
                datacoming<='1'; cnt<="0000"; parity<='0';
            elsif kbclkfall='1' and datacoming='1' then
```

接下页

```

    if cnt=9 then
        if ps2data='1' then datacoming<='0'; dataerror<='0';
            else dataerror<='1';    end if;
            cnt<=cnt+1;
    elsif cnt=8 then
        if ps2data=parity then dataerror<='0';
            else dataerror<='1';    end if;
            cnt<=cnt+1;
        else shiftdata<=ps2data & shiftdata(7 downto 1);
            parity<=parity xor ps2data; cnt<=cnt+1; end if;
    end if;
end if;
end process;
process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
        if cnt=10 then
            if shiftdata="11110000" then isfo<='1';
                elsif shiftdata /= "11100000" then
                    if isfo='1' then keyup<='1'; keycode<=shiftdata;
                        else keydown<='1'; keycode<=shiftdata; end if;
                    end if;
                else keyup<='0';    keydown<='0';    end if;
            end if;
        end process;
    end behave;

```

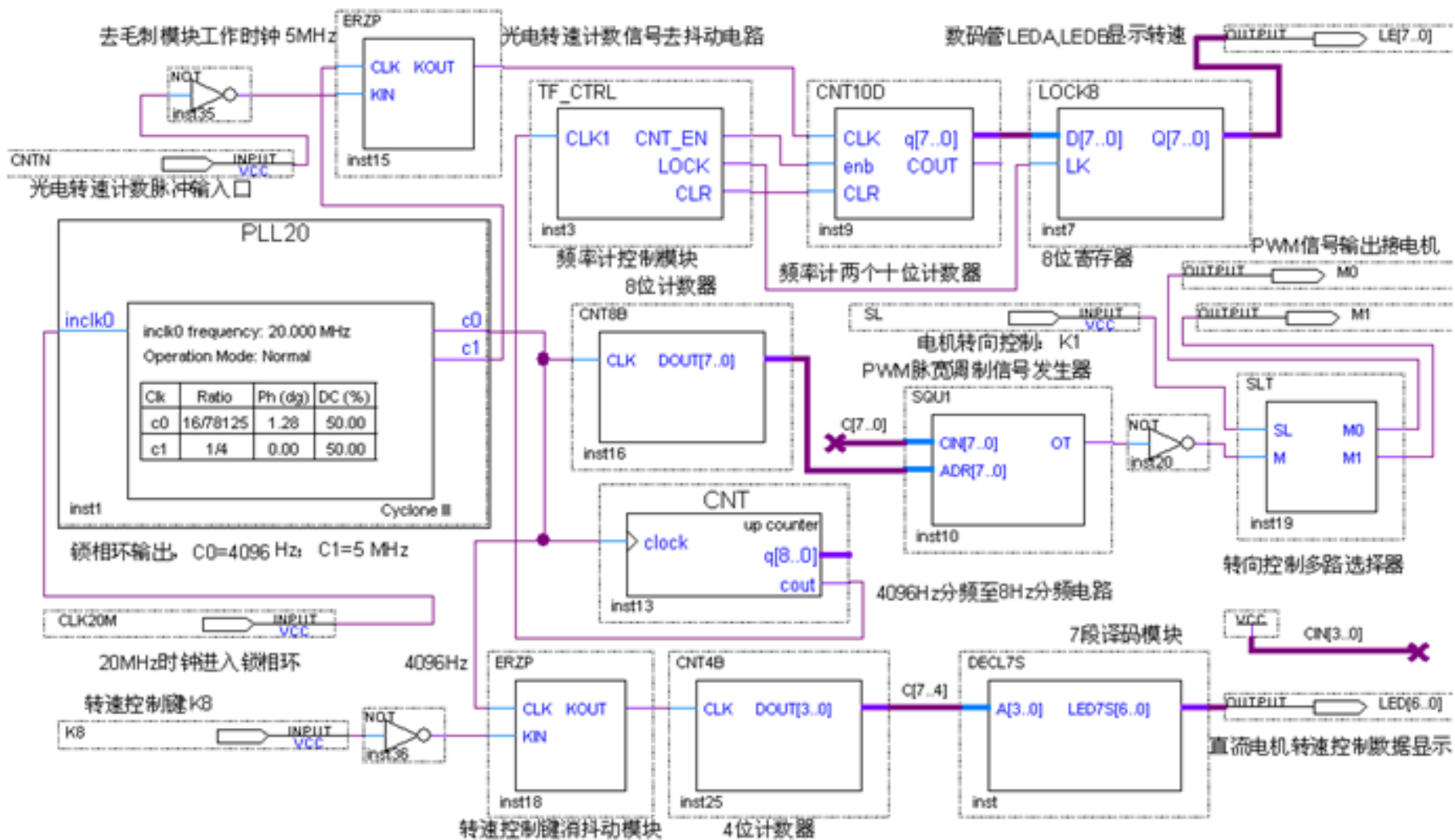


图 8-17 直流电机驱动控制电路顶层设计



实验与设计

8-4. 直流电机综合测控系统设计

【例 8-18】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY SQUI IS
    PORT ( CIN,ADR : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          OT : OUT STD_LOGIC );
END SQUI;
ARCHITECTURE BHV OF SQUI IS
    BEGIN
        PROCESS (CIN) BEGIN
            IF (ADR<CIN) THEN OT<='0' ; ELSE OT<='1' ; END IF;
        END PROCESS;
    END BHV ;
```

实验与设计

8-5 AM幅度调制信号发生器设计

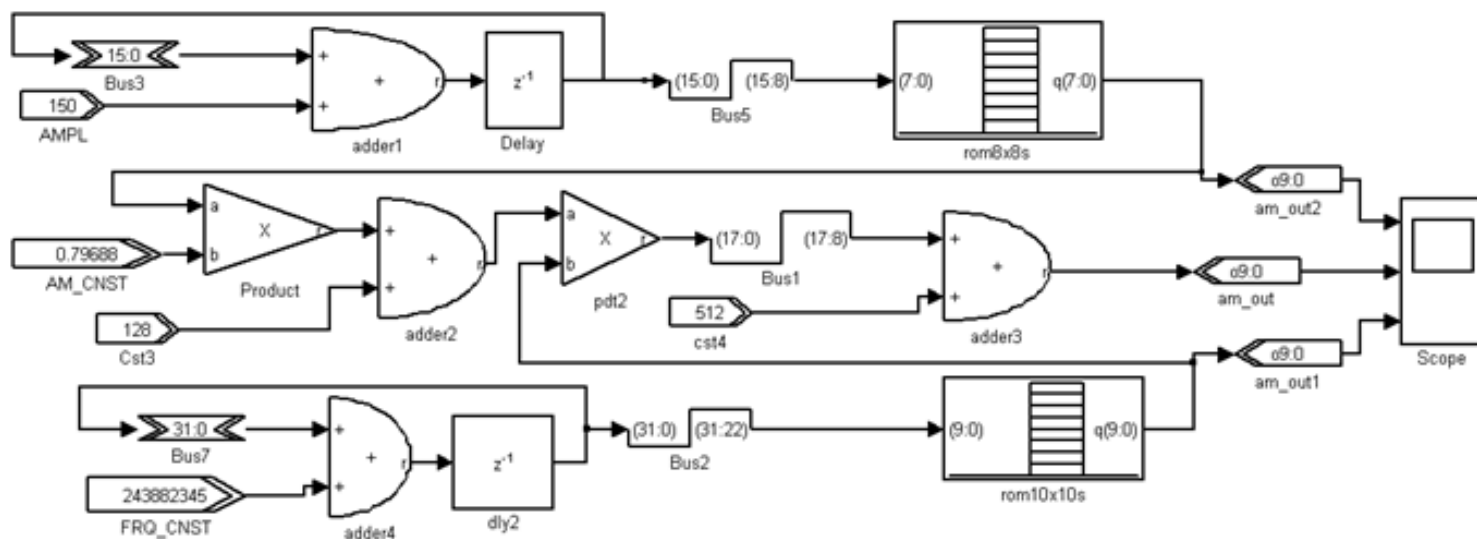


图 8-18 AM 信号发生器 DSP Builder/MATLAB Simulink 模型

实验与设计

8-5 AM幅度调制信号发生器设计

 


图 8-19 AM 模型仿真波形