



# 第7章

---

# 宏功能模块应用

# 7.1 计数器LPM模块调用

## 7.1.1 计数器模块文本的调用与参数设置



图 7-1 定制新的宏功能块

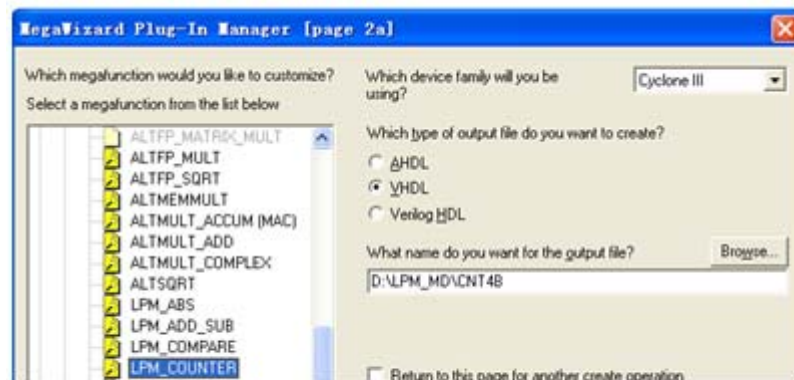


图 7-2 LPM 宏功能块设定

# 7.1 计数器LPM模块调用

## 7.1.1 计数器模块文本的调用与参数设置

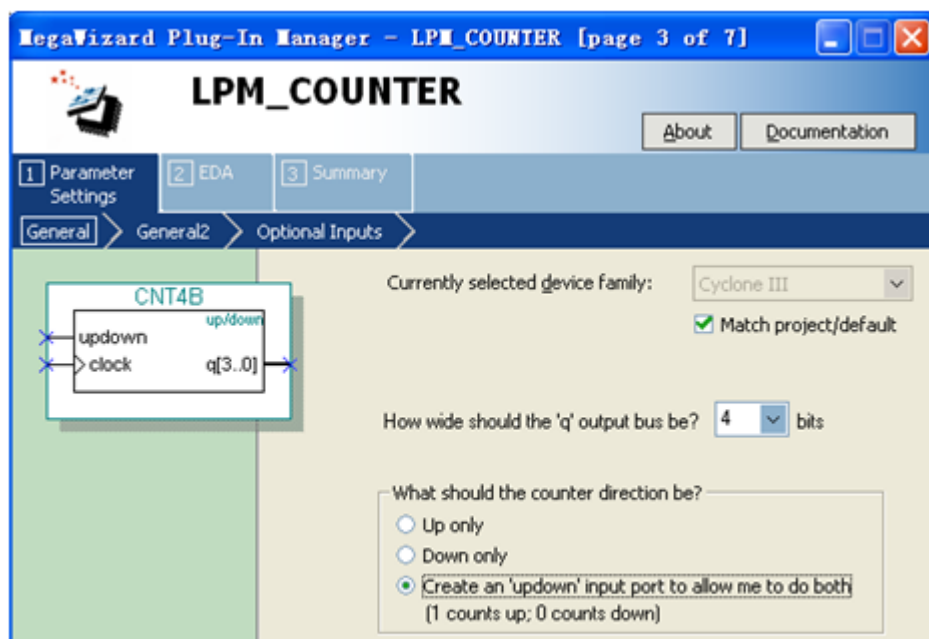


图 7-3 设 4 位可加减计数器

# 7.1 计数器LPM模块调用

## 7.1.1 计数器模块文本的调用与参数设置

 


图 7-4 设定计数器，含时钟使能和进位输出

 


图 7-5 加入 4 位并行数据预置功能

### 【例 7-1】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY lpm;           --打开 LPM 库
USE lpm.all;          --打开 LPM 程序包
ENTITY CNT4B IS
    --异步清 0、时钟使能、时钟输入、同步预置数加载控制、加减控制
    PORT (aclr, clk_en, clock, sload, updown : IN STD_LOGIC ;
        data      : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- 4 位预置数
        cout      : OUT STD_LOGIC ;                 --进位输出
        q         : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );--计数器输出
END CNT4B;
ARCHITECTURE SYN OF cnt4b IS
    SIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC ;
    SIGNAL sub_wire1 : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
    COMPONENT lpm_counter --以下是参数传递说明语句
    GENERIC (lpm_direction, lpm_port_updown , lpm_type : STRING; --参数定义
        lpm_modulus, lpm_width : NATURAL ); --参数定义
    PORT (sload, clk_en, aclr, clock, updown : IN STD_LOGIC ;
        cout      : OUT STD_LOGIC ;
        q         : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
        data      : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
END COMPONENT;
```

接下页

# 7.1 计数器LPM模块调用

## 7.1.1 计数器模块文本的调用与参数设置

```
BEGIN
  cout <= sub_wire0;  q <= sub_wire1(3 DOWNT0 0);
  lpm_counter_component : lpm_counter GENERIC MAP ( --参数传递例化语句
    lpm_direction => "UNUSED",                    --单方向计数参数未用
    lpm_modulus => 12,                             --定义模 12 计数器
    lpm_port_updown => "PORT_USED",               --使用加减计数
    lpm_type => "LPM_COUNTER",                    --计数器类型
    lpm_width => 4                                --计数位宽
  )
  PORT MAP (sload=>sload,clk_en=>clk_en,aclr=>aclr, clock => clock,
    data => data,updown => updown,cout=>sub_wire0,q => sub_wire1);
END SYN;
```

# 7.1 计数器LPM模块调用

## 7.1.1 计数器模块文本的调用与参数设置

### 【例 7-2】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY CNT4BIT IS
    PORT (CLK,RST,ENA ,SLD,UD : IN std_logic;
          DIN : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0); COUT : OUT std_logic;
          DOUT : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END ENTITY CNT4BIT;
ARCHITECTURE translated OF CNT4BIT IS
    COMPONENT CNT4B
        PORT (aclr,clk_en,clock,sload,updown : IN STD_LOGIC ;
              data      : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
              cout      : OUT STD_LOGIC ;
              q         : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;
BEGIN
    U1 : CNT4B PORT MAP (sload => SLD, clk_en => ENA, aclr => RST,
                        cout=>COUT, clock=>CLK, data=>DIN, updown=>UD, q=>DOUT);
END ARCHITECTURE translated;
```

# 7.1 计数器LPM模块调用

## 7.1.2 创建工程与仿真测试

 


图 7-6 CNT4BIT 的仿真波形



# 7.1 计数器LPM模块调用

## 7.1.2 创建工程与仿真测试

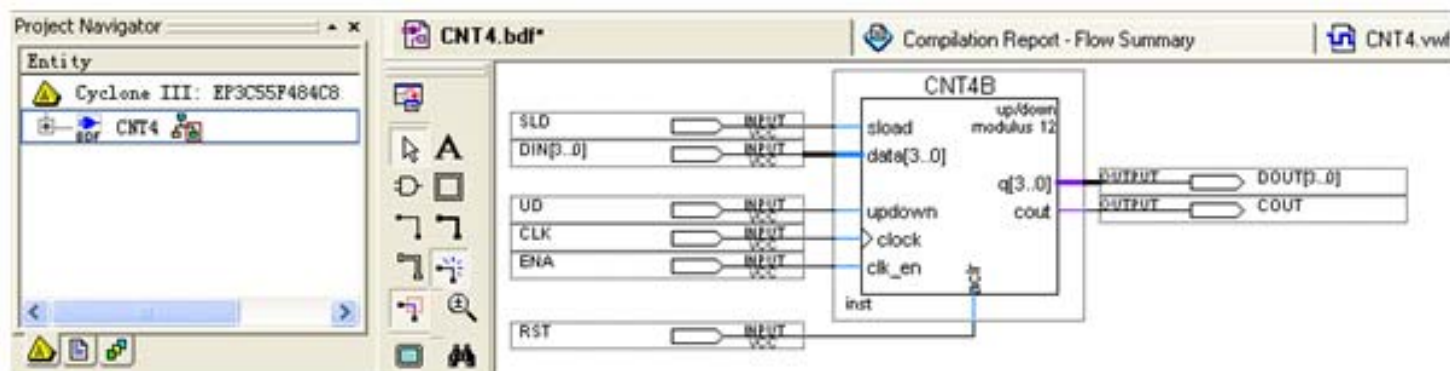


图 7-7 原理图输入设计

# 7.2 利用属性控制乘法器的构建

## 7.1.2 创建工程与仿真测试

### 【例 7-3】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
ENTITY MULT8 IS
PORT (A1,B1 : IN SIGNED(7 DOWNTO 0) ;
      R1 : OUT SIGNED(15 DOWNTO 0));
END ;
ARCHITECTURE bhv OF MULT8 IS
attribute multstyle : string;
attribute multstyle of R1 : signal is "LOGIC";--使用逻辑资源构建乘法器
BEGIN
R1 <= A1 * B1 ;
END bhv;
```

### 【例 7-4】

```
attribute multstyle of R1 : signal is "DSP";--使用 DSP 模块构建乘法器
```



图 7-8 例 7-3 的编译报告

Family	Cyclone III
Device	EP3C55F484C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	0 / 55,856 ( 0 % )
Total combinational functions	0 / 55,856 ( 0 % )
Dedicated logic registers	0 / 55,856 ( 0 % )
Total registers	0
Total pins	32 / 328 ( 10 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 2,396,160 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	1 / 312 ( < 1 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )

图 7-9 例 7-3 的编译报告

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.1 存储器初始化文件

### 1. .mif格式文件


#### 【例 7-5】

```
DEPTH=128; 数据深度, 即存储的数据个数
WIDTH=8;           : 输出数据宽度
ADDRESS_RADIX = HEX; : 地址数据类型, HEX 表示选择 16 进制数据类型
DATA_RADIX = HEX;   : 存储数据类型, HEX 表示选择 16 进制数据类型
CONTENT             : 此为关键词
BEGIN               : 此为关键词
0000      :      0080;
0001      :      0086;
0002      :      008C;
... (数据略去)
007E      :      0073;
007F      :      0079;
END;
```

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.1 存储器初始化文件

### 1. .mif格式文件

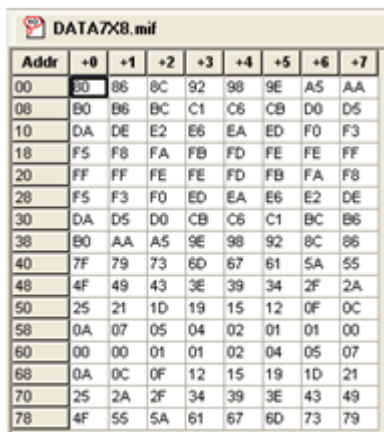

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	80	86	8C	92	98	9E	A5	AA
08	E0	B6	BC	C1	C6	CB	D0	D5
10	DA	DE	E2	E6	EA	ED	F0	F3
18	F5	F8	FA	FB	FD	FE	FE	FF
20	FF	FF	FE	FE	FD	FB	FA	F8
28	F5	F3	F0	ED	EA	E6	E2	DE
30	DA	D5	D0	CB	C6	C1	BC	B6
38	E0	AA	A5	9E	98	92	8C	86
40	7F	79	73	6D	67	61	5A	55
48	4F	49	43	3E	39	34	2F	2A
50	25	21	1D	19	15	12	0F	0C
58	0A	07	05	04	02	01	01	00
60	00	00	01	01	02	04	05	07
68	0A	0C	0F	12	15	19	1D	21
70	25	2A	2F	34	39	3E	43	49
78	4F	55	5A	61	67	6D	73	79

图 7-10 mif文件编辑窗


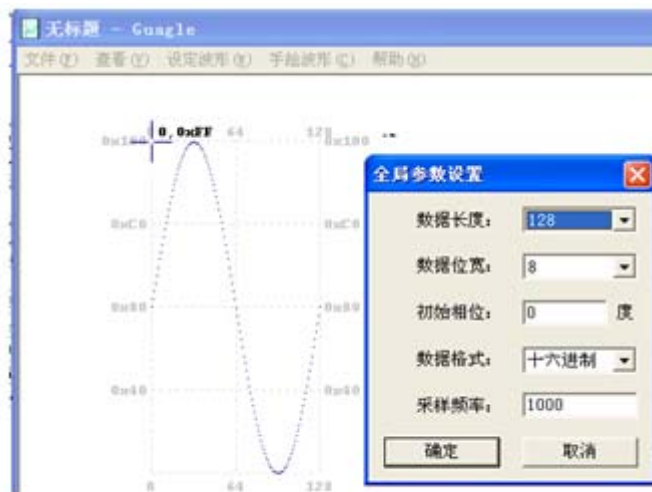


图 7-11 利用 mif 生成器生成 mif 正弦波文件

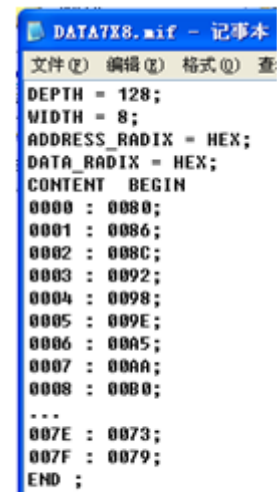

```
DATA7X8.mif - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查
DEPTH = 128;
WIDTH = 8;
ADDRESS_RADIX = HEX;
DATA_RADIX = HEX;
CONTENT BEGIN
0000 : 0080;
0001 : 0086;
0002 : 008C;
0003 : 0092;
0004 : 0098;
0005 : 009E;
0006 : 00A5;
0007 : 00AA;
0008 : 00B0;
...
007E : 0073;
007F : 0079;
END ;
```

图 7-12 mif文件

### 2. .hex格式文件

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.2 LPM\_RAM的设置和调用

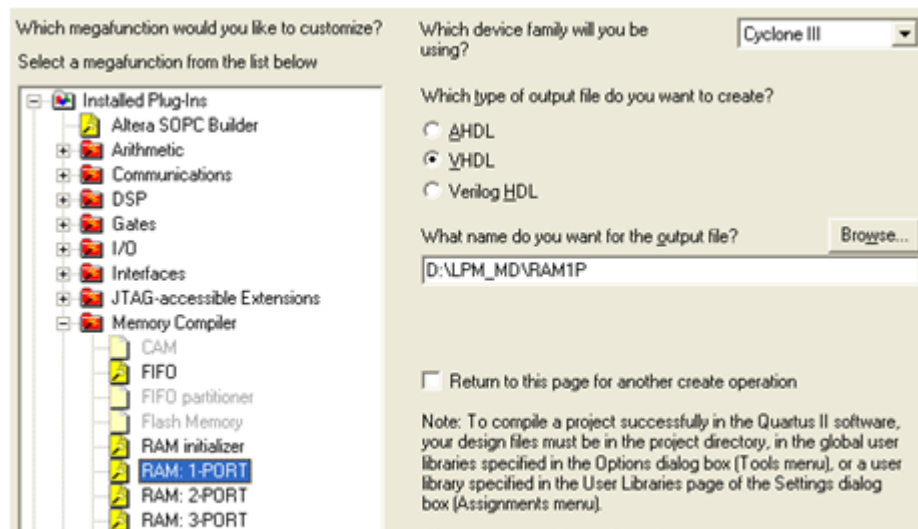


图 7-13 调用单口 LPM RAM

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.2 LPM\_RAM的设置和调用

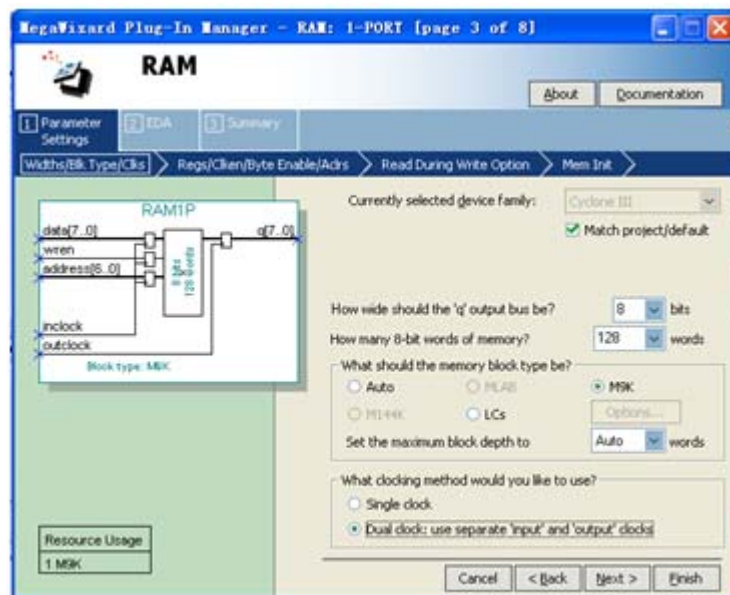


图 7-14 设定 RAM 参数

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.2 LPM\_RAM的设置和调用

 


图 7-15 设定 RAM 仅输入时钟控制

 


图 7-16 设定在写入同时读出原数据：Old Data

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.2 LPM\_RAM的设置和调用

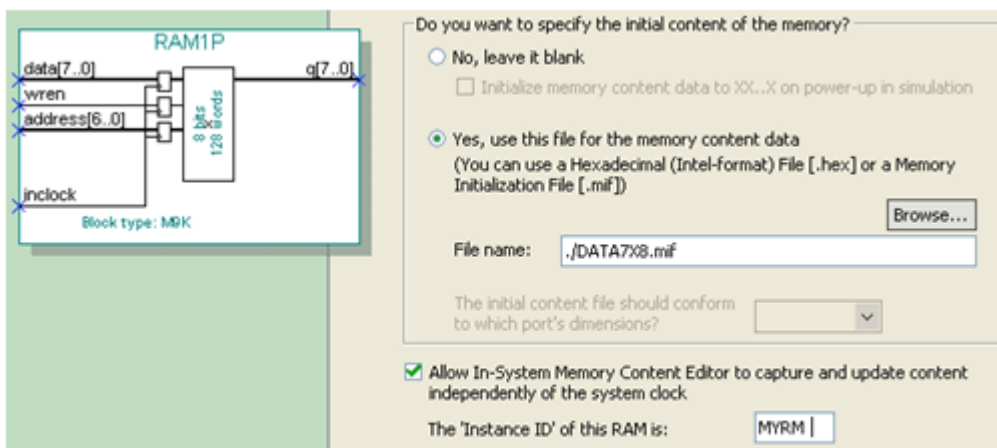


图 7-17 设定初始化文件和允许在系统编辑



# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.2 LPM\_RAM的设置和调用

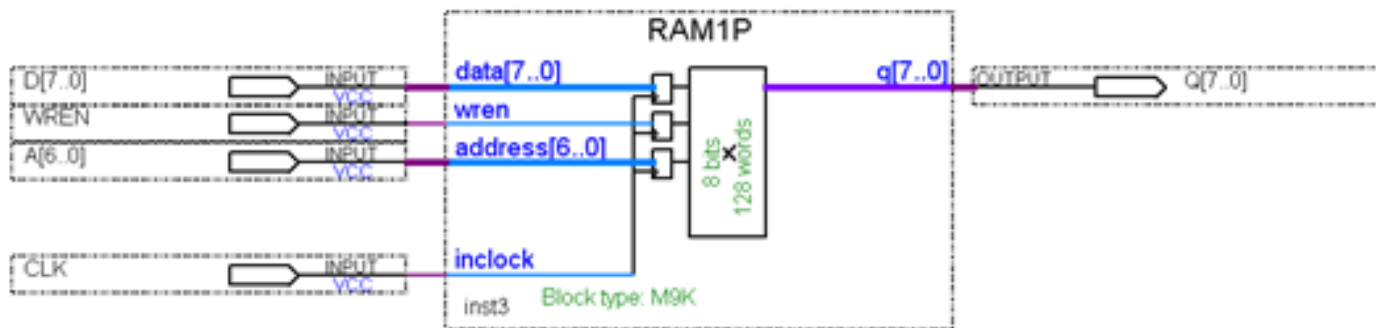


图 7-18 在原理图上连接好的 RAM 模块

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.3 仿真测试RAM宏模块

 


图 7-19 的 RAM 的仿真波形

## 【例 7-6】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ; --此程序包包含转换函数 CONV_INTEGER(A)
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ; --此程序包包含算符重载函数
ENTITY RAM78 IS
    PORT (CLK,WREN : IN STD_LOGIC ; --定义时钟和写允许控制
          A : IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ; --定义 RAM 的 7 位地址输入端口
          DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ; --定义 RAM 的 8 位数据输入端口
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); --定义 RAM 的 8 位数据输出端口
    END ;
    ARCHITECTURE bhv OF RAM78 IS
        TYPE G_ARRAY IS ARRAY(0 TO 127) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
        SIGNAL MEM : G_ARRAY; --定义信号 MEM 的数据类型是用户新定义的类型 G_ARRAY
    BEGIN
        PROCESS (CLK)          BEGIN
            IF RISING_EDGE(CLK) THEN
                IF WREN='1' THEN --如果时钟有上升沿出现，且写使能为高电平，则
                    MEM(CONV_INTEGER(A)) <= DIN; --RAM 数据口的数据被写入指定地址的单元
                END IF;        END IF;
            IF (FALLING_EDGE(CLK)) THEN Q<=MEM(CONV_INTEGER(A)); --读出存储器中的数据
            END IF;
        END PROCESS ;
    END BHV;
```

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.5 数据类型定义语句

### 1. 限定性数组型数据类型定义

```
TYPE 数组名 IS ARRAY (数组范围) OF 基本数据类型 ;
```

```
TYPE stb IS ARRAY (7 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC ;
```

```
TYPE MATRIX IS ARRAY (127 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) ;
```

```
TYPE G_ARRAY IS ARRAY (0 TO 127) OF STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) ;
```

```
SIGNAL MEM : G_ARRAY;
```

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.5 数据类型定义语句

### 2. 非限定性数组型数据类型定义

TYPE 数组名 IS ARRAY (数组下标名 RANGE <>) OF 数据类型 ;

```
Type bit is ('0','1');
```

```
Type bit_vector is array(natural rang<>) of bit;
```

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.5 数据类型定义语句

### 3. 枚举型数据类型定义

```
TYPE BOOLEAN IS (FALSE,TRUE) ;

TYPE my_logic IS ( '1' , 'Z' , 'U' , '0' ) ;
SIGNAL s1 : my_logic ;
s1 <= 'Z' ;
```

TYPE 数据类型名 IS 数据类型定义表述

```
TYPE week IS (sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat) ;
```

```
TYPE x is (low, high);
TYPE data_bus IS ARRAY (0 TO 7, x)of BIT ;
```

```
TYPE m_state IS ( st0,st1,st2,st3,st4,st5 ) ;
SIGNAL present_state,next_state : m_state ;
```

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.5 数据类型定义语句

### 4. 枚举型子类型数据类型定义

SUBTYPE 子类型名 IS 基本数据类型 RANGE 约束范围;

```
SUBTYPE digits IS INTEGER RANGE 0 to 9 ;
```

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.6 存储器配置文件属性定义和结构设置

 


图 7-20 例 7-6 的 RAM78 的 RTL 图



# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.6 存储器配置文件属性定义和结构设置

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	1,344 / 5,136 ( 26 % )
Total combinational functions	832 / 5,136 ( 16 % )
Dedicated logic registers	1,032 / 5,136 ( 20 % )
Total registers	1032
Total pins	25 / 95 ( 26 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 423,936 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 46 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )

图 7-21 例 7-6 的编译报告

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	0 / 5,136 ( 0 % )
Total combinational functions	0 / 5,136 ( 0 % )
Dedicated logic registers	0 / 5,136 ( 0 % )
Total registers	0
Total pins	25 / 95 ( 26 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	1,024 / 423,936 ( < 1 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 46 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 2 ( 0 % )

图 7-22 例 7-7 的编译报告

# 7.3 LPM 随机存储器的设置和调用

## 7.3.6 存储器配置文件属性定义和结构设置

### 【例 7-7】

```
ARCHITECTURE bhv OF RAM78 IS
TYPE G_ARRAY IS ARRAY(0 TO 127) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
SIGNAL MEM : G_ARRAY;
  attribute ram_init_file : string;
  attribute ram_init_file of MEM :
    SIGNAL IS "data7x8.mif";
BEGIN
```

# 7.4 LPM\_ROM的定制和使用示例

## 7.4.1 LPM\_ROM的定制调用和测试

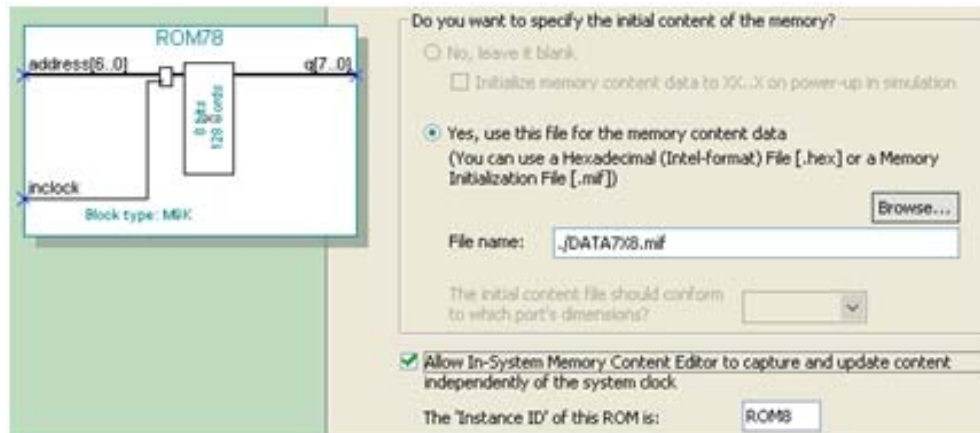


图 7-23 加入初始化配置文件并允许在系统访问 ROM 内容

# 7.4 LPM\_ROM的定制和使用示例

## 7.4.2 简易正弦信号发生器设计

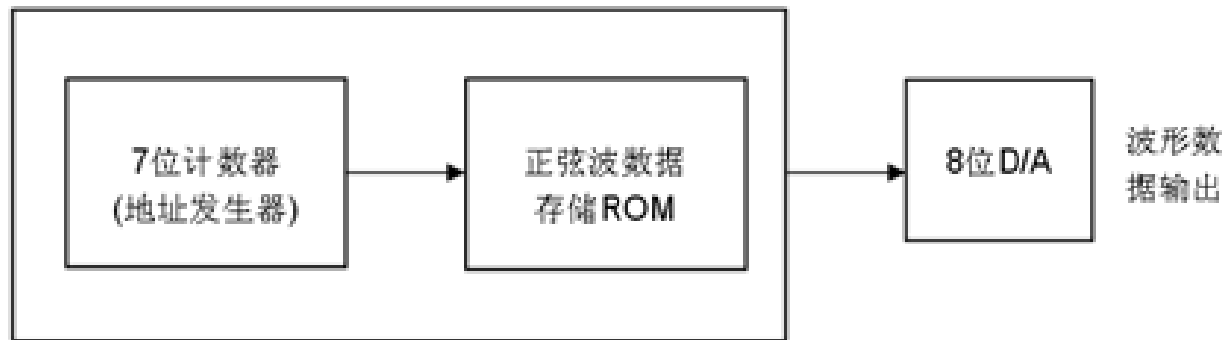


图 7-24 正弦信号发生器结构框图

# 7.4 LPM\_ROM的定制和使用示例

## 7.4.2 简易正弦信号发生器设计

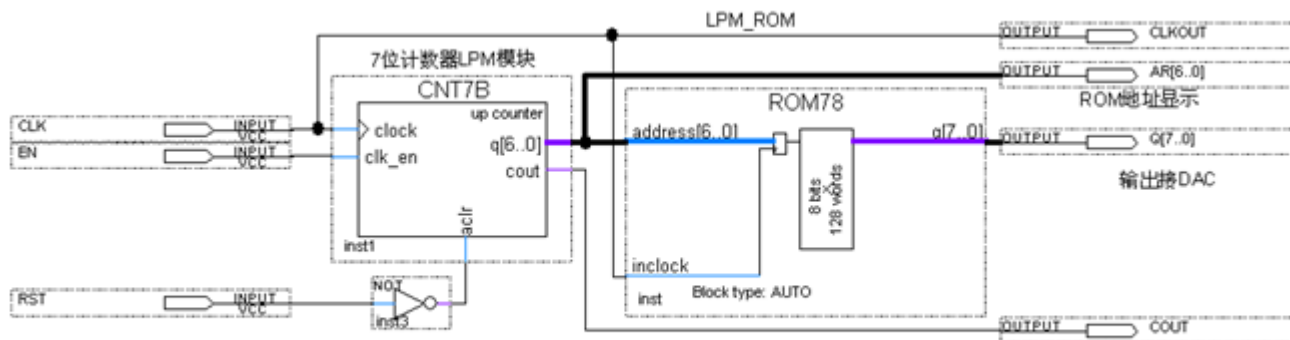


图 7-25 正弦信号发生器电路原理图

 


图 7-26 图 7-25 电路仿真波形

# 7.4 LPM\_ROM的定制和使用示例

## 7.4.3 正弦信号发生器硬件实现和测试

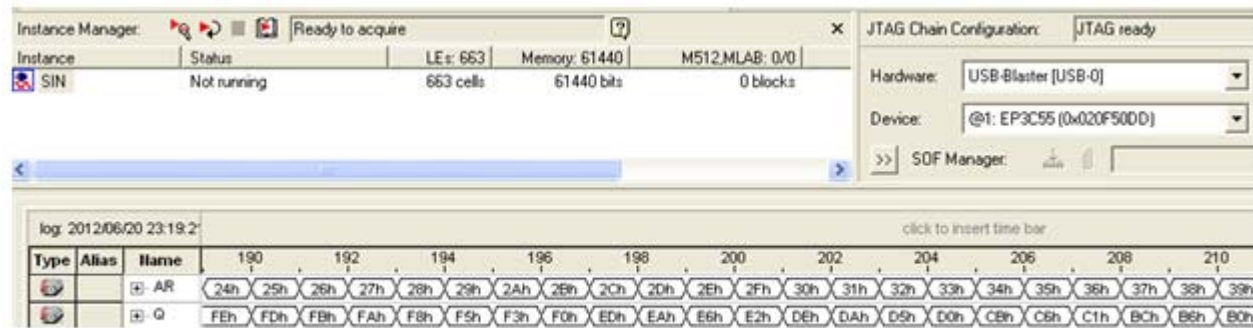


图 7-27 正弦信号发生器数据输出的 SignalTapII 实时测试图

 


图 7-28 正弦信号发生器的 SignalTapII 的波形显示图

# 7.5 在系统存储器数据读写编辑器应用

(1) 打开在系统存储单元编辑窗口。

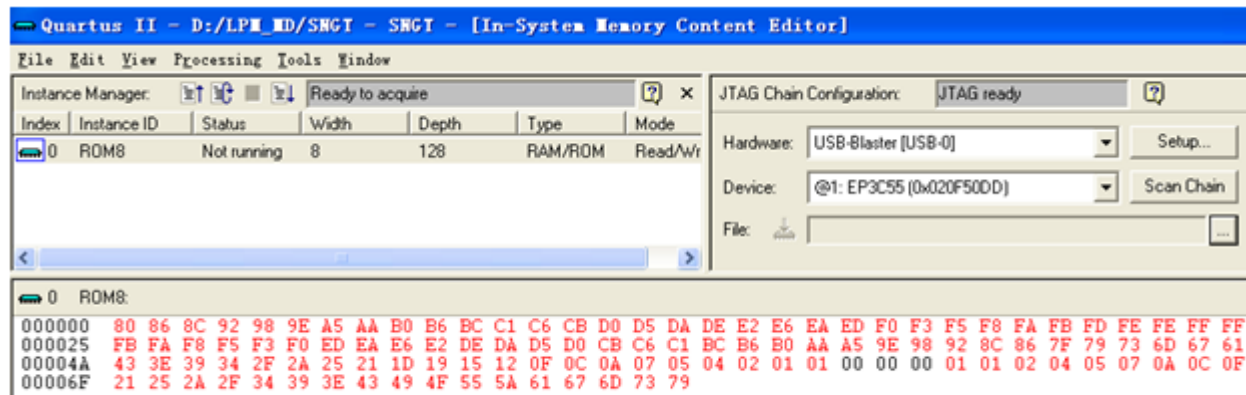


图 7-29 In-System Memory Content Editor 编辑窗

# 7.5 在系统存储器数据读写编辑器应用

(2) 读取ROM中的数据。

(3) 写数据。

```
0 ROM8
000000 11 11 11 11 11 11 11 11 AA B0 B6 BC C1 C6 CB D0 D5 DA DE E2 E6 EA ED F0 F3 F5 F8 FA FB FD FE FE FF FF FE FE FD
000025 FB FA F8 F5 F3 F0 ED EA E6 E2 DE DA D5 D0 CB C6 C1 BC B6 B0 AA A5 9E 98 92 8C 86 7F 79 73 6D 67 61 5A 55 4F 49
00004A 43 3E 39 34 2F 2A 25 21 1D 19 15 12 0F 0C 0A 07 05 04 02 01 01 00 00 00 01 01 02 04 05 07 0A 0C 0F 12 15 19 1D
00006F 21 25 2A 2F 34 39 3E 43 49 4F 55 5A 61 67 6D 73 79
```

图 7-30 从FPGA 中的 ROM 读取波形数据并编辑数据


 


图 7-31 下载编辑数据后的 SignalTap II 采样波形

(4) 输入输出数据文件。

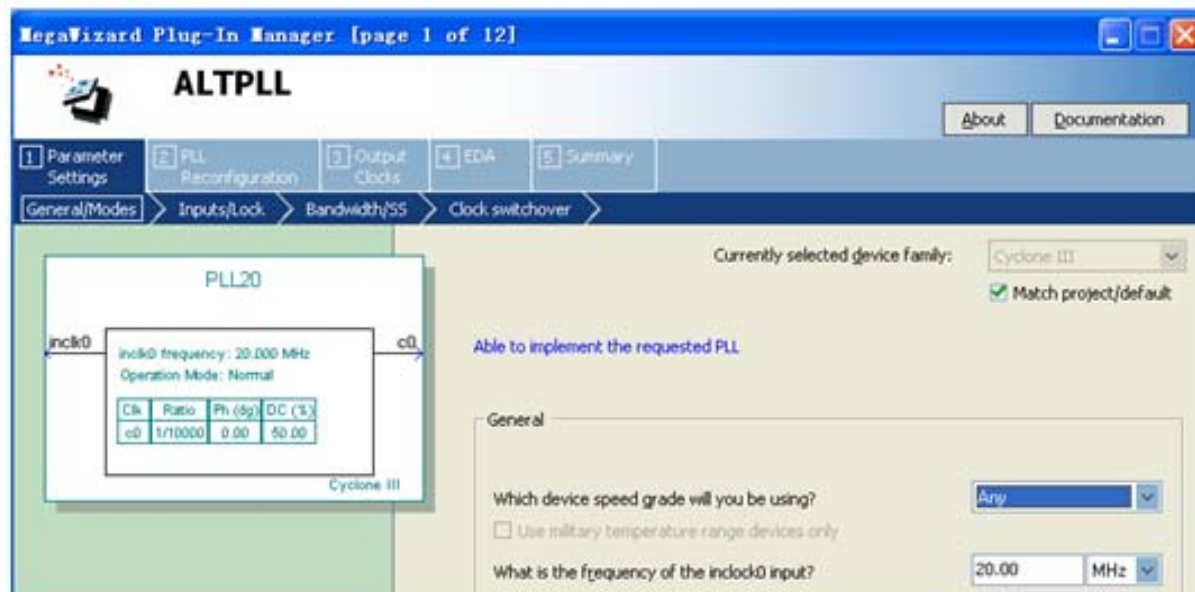

# 7.6 LPM嵌入式锁相环调用



# 7.6 LPM嵌入式锁相环调用

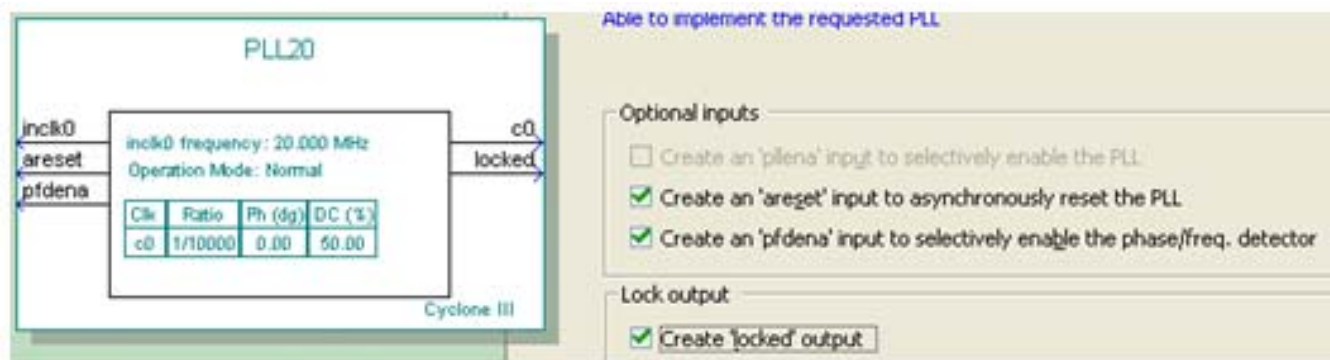


图 7-33 选择控制信号

# 7.6 LPM嵌入式锁相环调用

The image shows a PLL20 configuration window for a Cyclone III device. On the left, a block diagram shows an input clock 'inc0' entering a PLL20 block. Inside the block, the 'inc0 frequency' is set to 20.000 MHz and the 'Operation Mode' is 'Normal'. A table within the block shows the following parameters:

Clk	Ratio	Ph (dg)	DC (%)
c0	1/10000	0.00	50.00

On the right, the 'c0 - Core/External Output Clock' configuration panel is shown. It includes a checkbox for 'Use this clock' which is checked. Below this are 'Clock Tap Settings' with two radio buttons: 'Enter output clock frequency' (selected) and 'Enter output clock parameters'. The 'Enter output clock frequency' section has a text box with '0.002' and a dropdown menu set to 'MHz'. The 'Actual settings' column shows '0.002000'. The 'Enter output clock parameters' section has 'Clock multiplication factor' set to 1 and 'Clock division factor' set to 10000. The 'Clock phase shift' is set to 0.00 with a dropdown set to 'deg'. The 'Clock duty cycle (%)' is set to 50.00.

图 7-34 选择 c0 的输出频率为 30MHz

# 7.6 LPM嵌入式锁相环调用

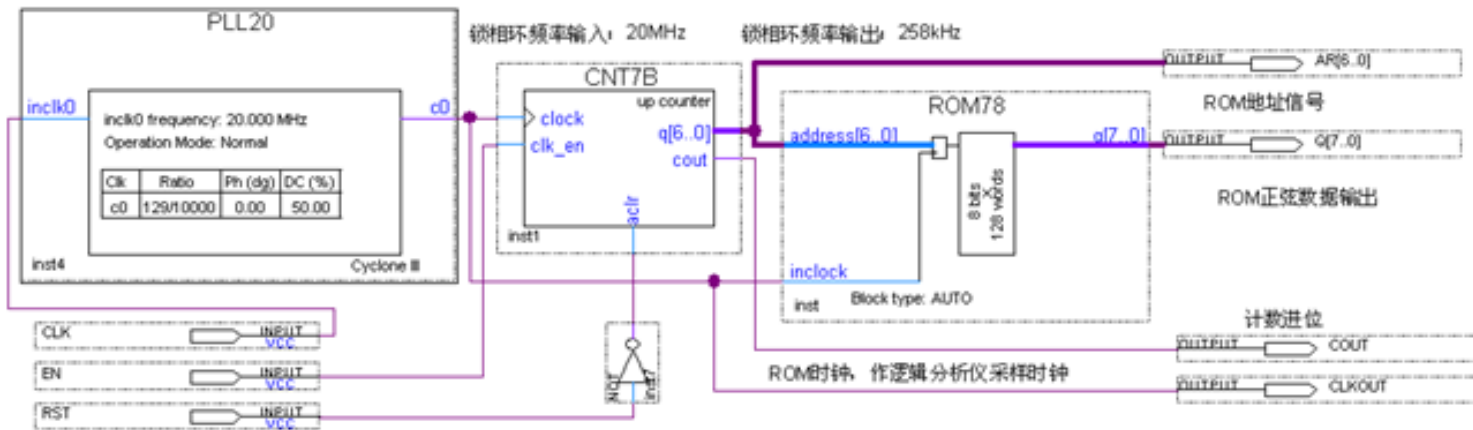


图 7-35 采用嵌入式锁相环作时钟的正弦信号发生器电路图

# 7.7 In-System Sources and Probes 使用方法

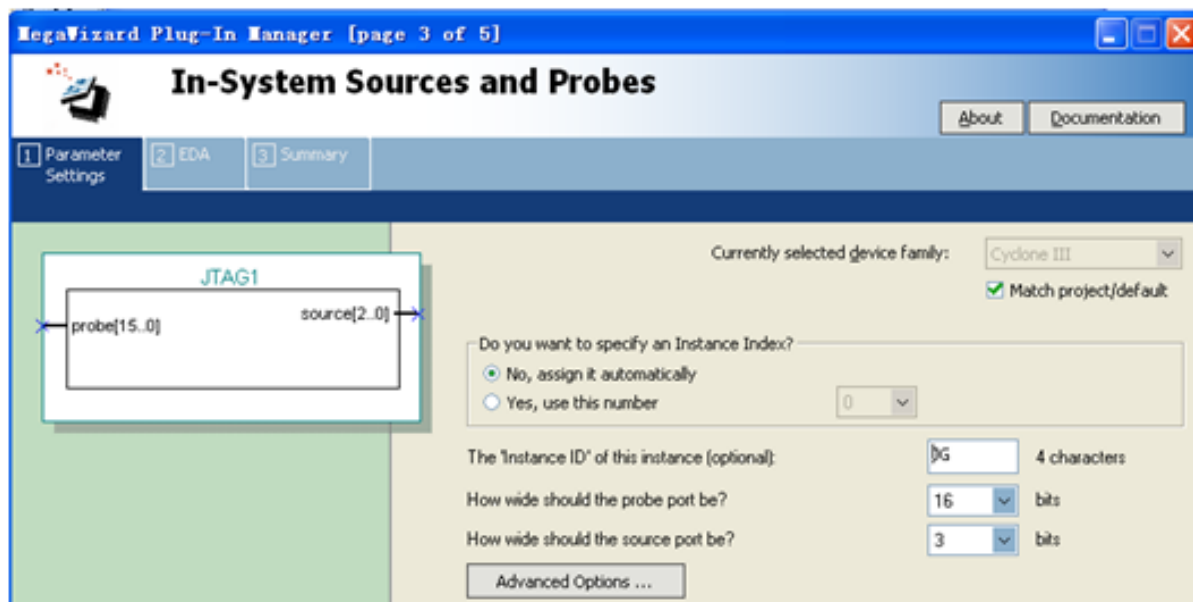


图 7-36 为 In-System Sources and Probes 模块设置参数

# 7.7 In-System Sources and Probes 使用方法

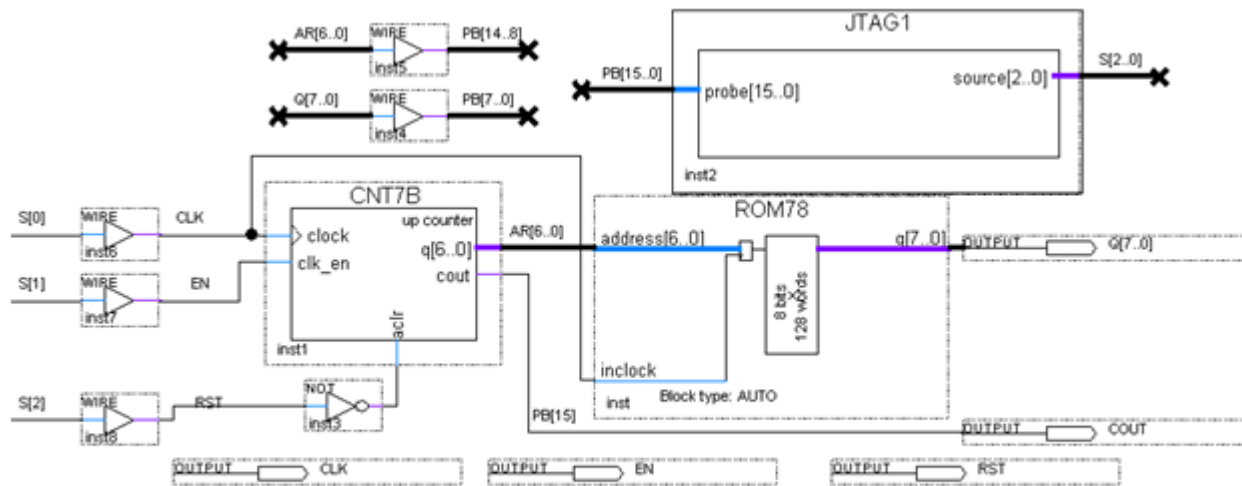


图 7-37 在双十进制计数器设计电路中加入 In-System Sources and Probes 测试模块

# 7.7 In-System Sources and Probes Editor 使用方法

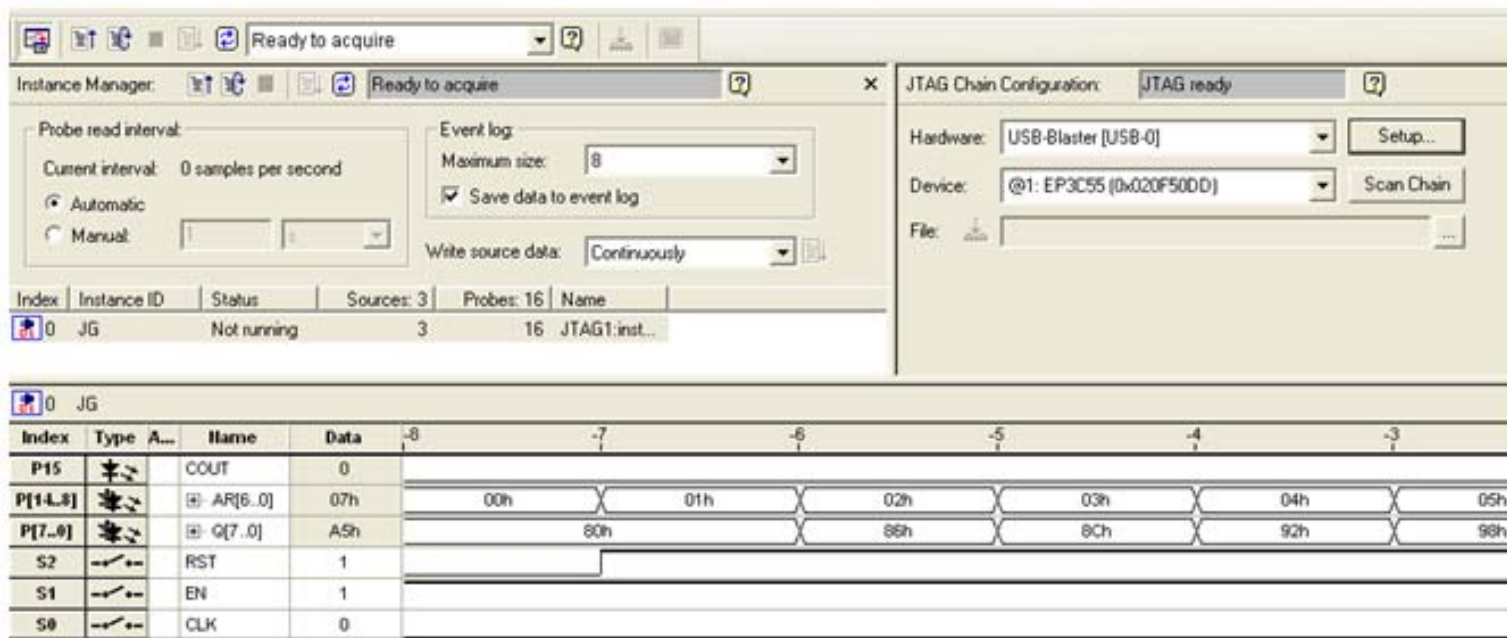


图 7-38 In-System Sources and Probes Editor 的测试情况

# 7.8 NCO核数控振荡器使用方法

(1) 定制NCO。

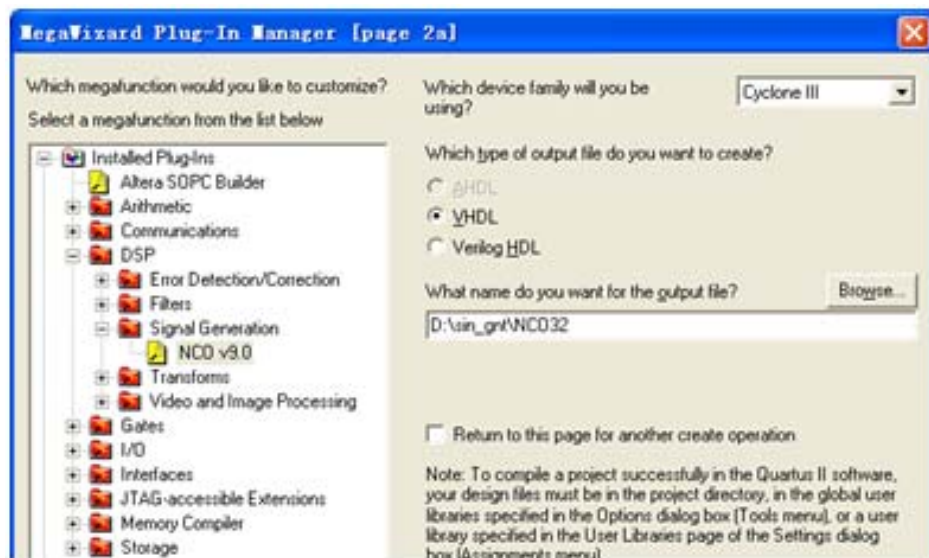


图 7-39 打开 Core 设置管理窗口选择 NCO 核



## 7.8 NCO核数控振荡器使用方法

(2) 进入Core文件生成选择窗。

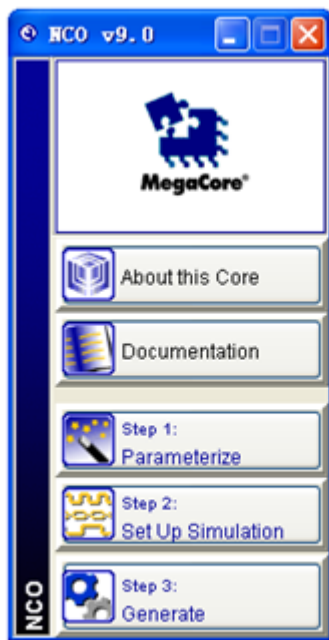


图 7-40 开始进入 Core 文件生成选择窗口

# 7.8 NCO核数控振荡器使用方法

(3) 设置参数。

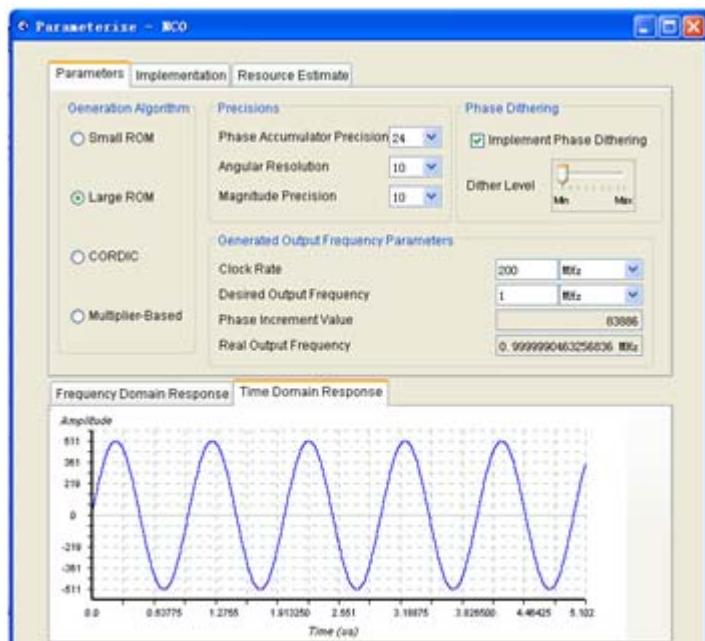


图 7-41 设置 NCO 参数

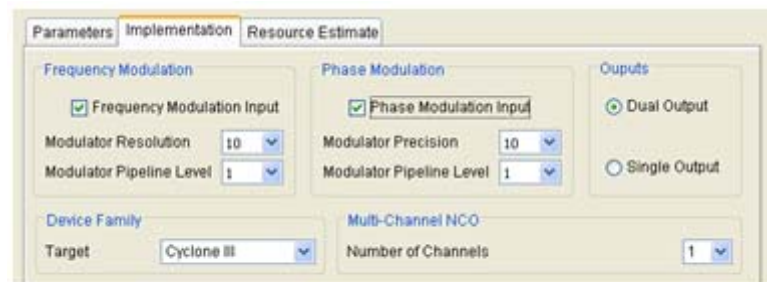


图 7-42 设置 NCO 参数



## 7.8 NCO核数控振荡器使用方法

---

(4) 生成仿真文件。

(5) 加入IP授权文件。

# 7.8 NCO核数控振荡器使用方法

(6) 选择目标器件，然后对生成的模块进行编译及功能检测。

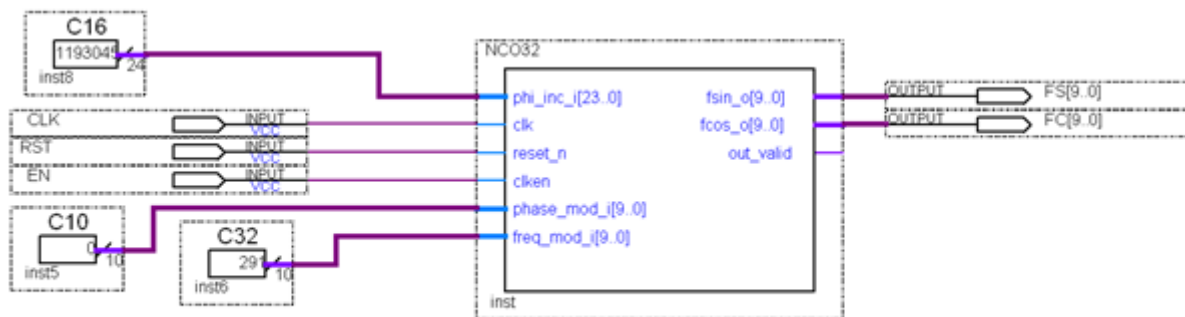


图 7-43 测试 NCO 的电路

 


图 7-44 当前 NCO 的逻辑分析仪测试波形

# 7.9 FIR核使用方法

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (7-1)$$

 


图 7-45 直接型 FIR 滤波器结构

$$Y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m) \quad (7-2)$$

# 7.9 FIR核使用方法

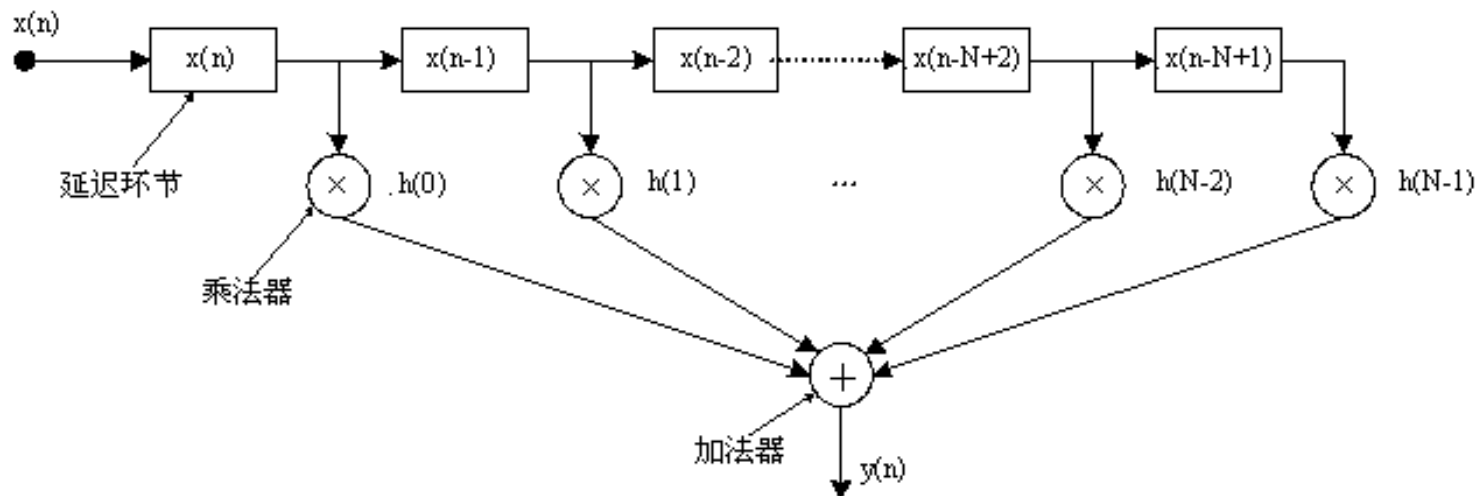


图 7-46 直接型 FIR 实现结构

 


图 7-47 FIR 滤波器设计示意

# 7.10 DDS实现原理与应用

## 7.10.1 DDS原理

$$S_{\text{out}} = A \sin \omega t = A \sin(2\pi f_{\text{out}} t) \quad (7-3)$$

$$\theta = 2\pi f_{\text{out}} t \quad (7-4)$$

$$\Delta \theta = 2\pi f_{\text{out}} T_{\text{clk}} = \frac{2\pi f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (7-5)$$

$$\frac{B_{\Delta \theta}}{2^N} = \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}}, \quad B_{\Delta \theta} = 2^N \cdot \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (7-6)$$

$$S_{\text{out}} = A \sin(\theta_{k-1} + \Delta \theta) = A \sin \left[ \frac{2\pi}{2^N} \cdot (B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta \theta}) \right] = A f_{\sin}(B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta \theta}) \quad (7-7)$$

$$B_{\theta_{k-1}} \approx \frac{\theta_{k-1}}{2\pi} \cdot 2^N \quad (7-8)$$

# 7.10 DDS实现原理与应用

## 7.10.1 DDS原理

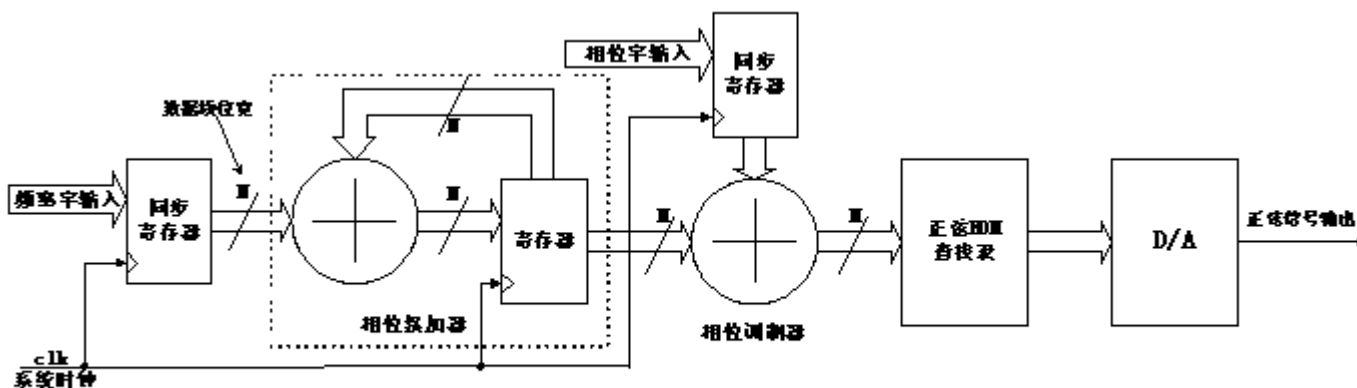


图 7-48 基本 DDS 结构

$$f_{\text{out}} = \frac{B_{\Delta\theta}}{2^N} \cdot f_{\text{clk}} \quad (7-9)$$

$$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{clk}}}{2^N} \quad (7-10)$$



# 7.10 DDS实现原理与应用

## 7.10.2 DDS信号发生器设计示例

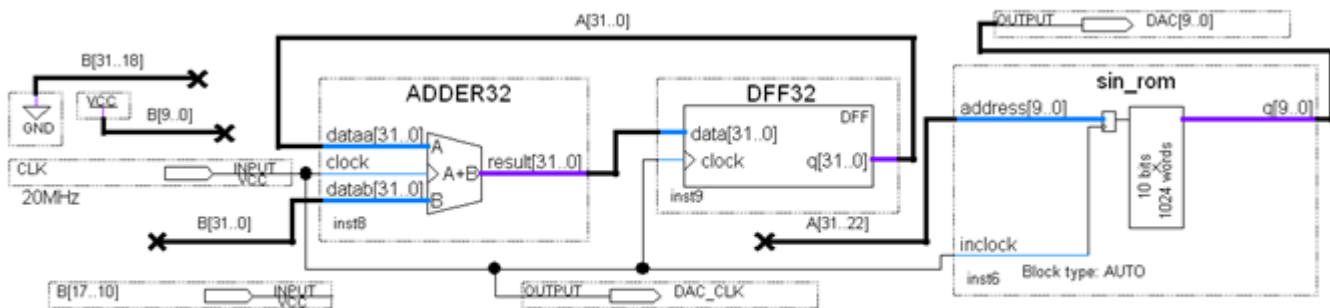


图 7-49 DDS 信号发生器电路顶层原理图

$$f_{\text{out}} = \frac{B[31..0]}{2^{32}} \cdot f_{\text{clk}} \quad (7-11)$$

 


图 7-50 图 7-49 的仿真波形



# 实验与设计

---

7-1. 查表式硬件运算器设计

7-2 正弦信号发生器设计

7-3 **DDS**正弦信号发生器设计

# 实验与设计

## 7-4. 简易逻辑分析仪设计

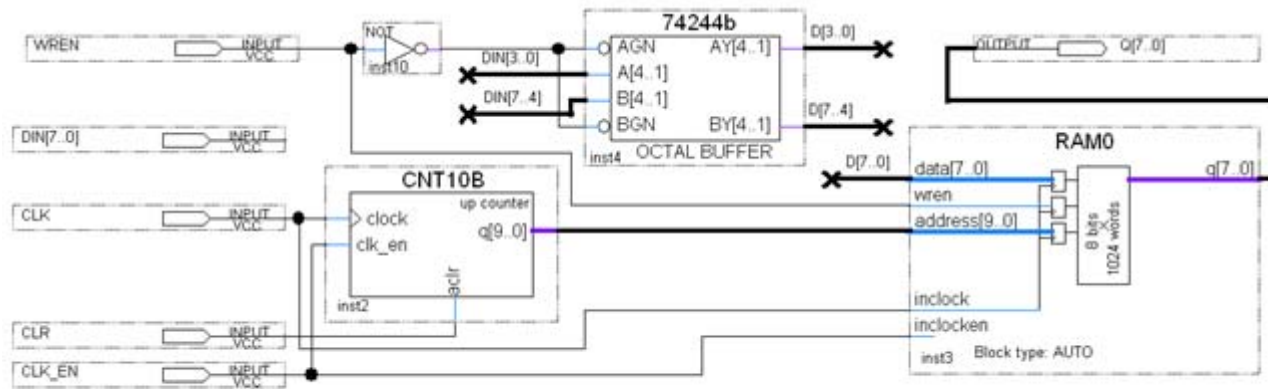


图 7-51 逻辑数据采样电路顶层设计

# 实验与设计

## 7-4. 简易逻辑分析仪设计

 


图 7-52 逻辑数据采样电路时序仿真波形

# 实验与设计

## 7-5 移相信号发生器设计

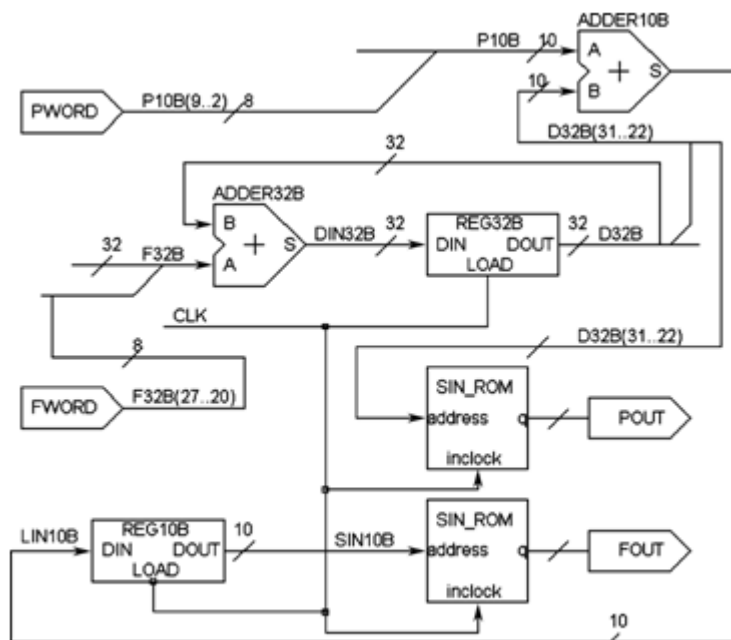


图 7-53 全数字移相信号发生器电路模型图

### 【例 7-8】

```
LIBRARY ieee; --图象显示顶层程序
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY vgaV IS
  Port ( clk50MHz : IN STD_LOGIC;
         hs, vs, r, g, b : OUT STD_LOGIC );
END vgaV;
ARCHITECTURE modelstru OF vgaV IS
  component vga640480                --VGA显示控制模块
  PORT (clk : IN STD_LOGIC;
        rgbIn : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
        hs, vs, r, g, b : OUT STD_LOGIC;
        hcntout, vcntout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0) );
  end component;
  component imgrom                  --图象数据 ROM, 数据线 3 位; 地址线 12 位
  PORT (inclock : IN STD_LOGIC;
        address : IN STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
        q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) );
  end component;
  signal rgb : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
  signal clk25MHz : std_logic;
  signal romaddr : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
  signal hpos, vpos : std_logic_vector(9 downto 0);
```

接下页

# 实验与设计

## 7-6 VGA简单图像显示控制模块设计

```
BEGIN
romaddr <= vpos(5 downto 0) & hpos(5 downto 0);
process(clk50MHz) begin
if clk50MHz'event and clk50MHz='1' then clk25MHz<=not clk25MHz; end if;
end process;
i_vga640480 : vga640480 PORT MAP(clk => clk25MHz, rgbIn => rgb, hs => hs,
vs => vs, r => r, g => g, b => b, hcntout => hpos, vcntout => vpos);
i_rom : imgrom PORT MAP(inclock => clk25MHz, address => romaddr, q => rgb);
end;
```

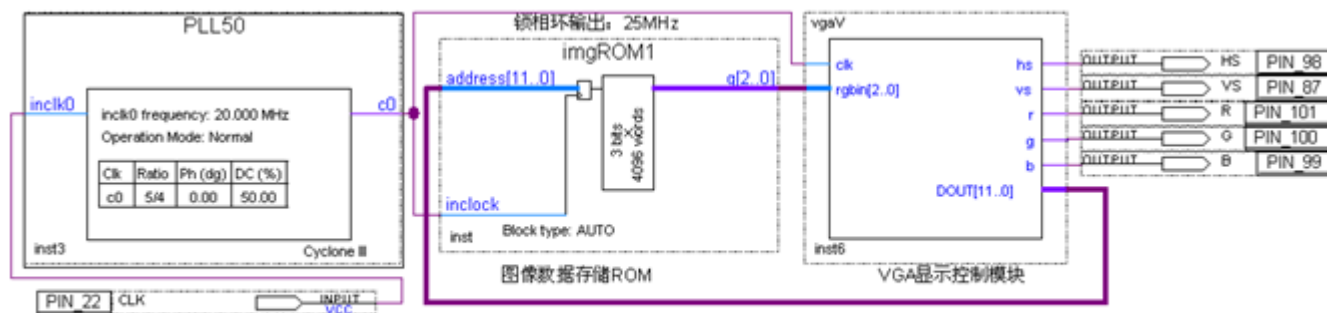


图 7-54 VGA 图像显示控制模块原理图