

EDA技术实用教程

第10章

VHDL有限状态机设计

10.1 VHDL状态机的一般形式

10.1.1 状态机的特点与优势

- (1) 高效的过程控制模型
- (2) 容易利用现成的EDA工具进行优化设计
- (3) 系统性能稳定
- (4) 高速性能
- (5) 高可靠性能

10.1 VHDL状态机的一般形式

10.1.2 状态机的一般结构

1. 说明部分

```
ARCHITECTURE ...IS
    TYPE FSM ST IS (s0,s1,s2,s3);
    SIGNAL current state, next state: FSM ST;
BEGIN
```

10.1 VHDL状态机的一般形式

10.1.2 状态机的一般结构

2. 主控时序进程
3. 主控组合进程

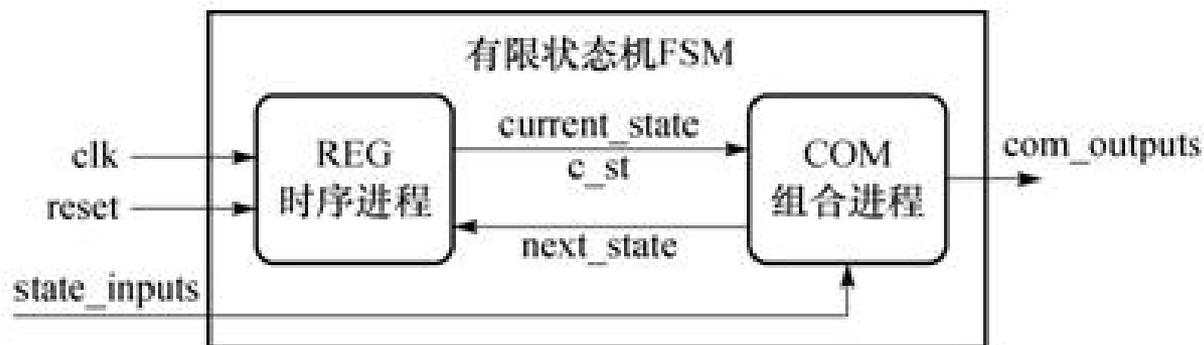


图 10-1 状态机一般结构示意图

10.1 VHDL状态机的一般形式

10.1.2 状态机的一般结构

4. 辅助进程

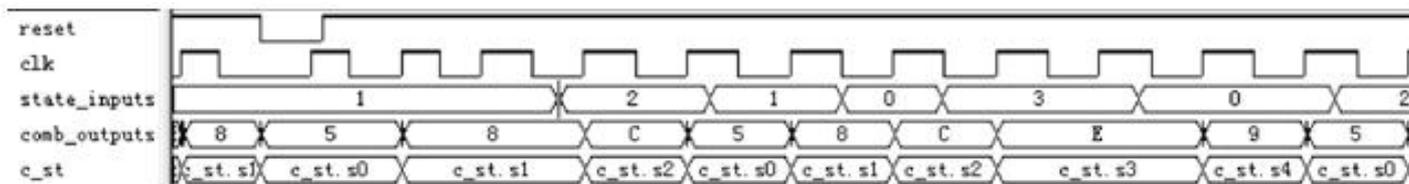


图 10-2 例 10-1 状态机的工作时序

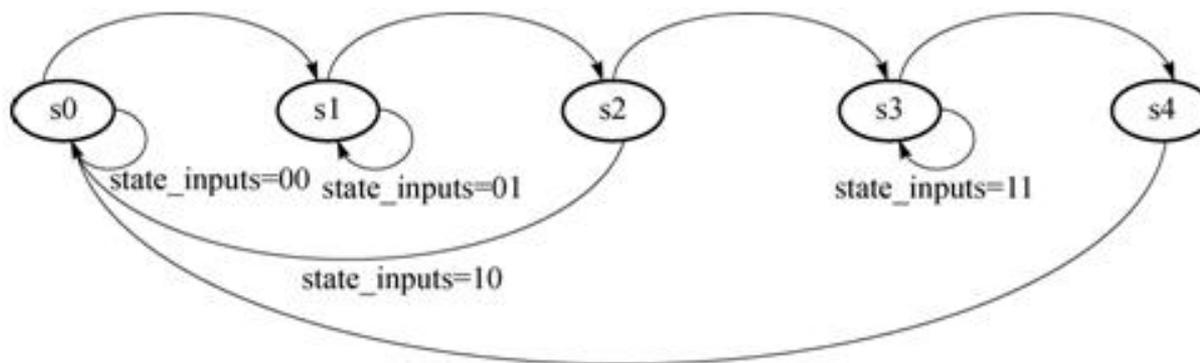


图 10-3 例 10-1 状态机的状态转换图

形式

【例 10-1】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY FSM_EXF IS
PORT ( clk,reset      : IN STD_LOGIC;           --状态机工作时钟和复位信号
      state_inputs   : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 1); --来自外部的状态机控制信号
      comb_outputs   : OUT INTEGER RANGE 0 TO 15 ); --状态机对外部发出的控制信号
END FSM_EXF;
ARCHITECTURE behv OF FSM_EXF IS
TYPE FSM_ST IS (s0, s1, s2, s3, s4); --数据典以定义, 定义状态符号
SIGNAL c_st, next_state: FSM_ST; --将现态和次态定义为新的数据典以FSM_ST
BEGIN
REG : PROCESS (reset,clk) BEGIN --时钟同步逻辑
IF reset='0' THEN c_st<=s0;--检测异步复位信号, 复位信号为高则初态s0
ELSIF clk='1' AND clk'EVENTI THEN c_st <= next_state; END IF;
END PROCESS REG;
CON : PROCESS(c_st, state_inputs) BEGIN --逻辑组合逻辑
CASE c_st IS
WHEN s0 => comb_outputs<= 5; --进入状态s0后输出5
IF state_inputs="00" THEN next_state<=s0;
ELSE next_state<=s1; END IF;
WHEN s1 => comb_outputs<= 8;
IF state_inputs="01" THEN next_state<=s1;
ELSE next_state<=s2; END IF;
WHEN s2 => comb_outputs<= 12;
IF state_inputs="10" THEN next_state <= s0;
ELSE next_state <= s3; END IF;
WHEN s3 => comb_outputs <= 14;
IF state_inputs="11" THEN next_state <= s3;
ELSE next_state<=s4; END IF;
WHEN s4 => comb_outputs <= 9; next_state <= s0;
WHEN OTHERS => next_state <= s0 ;
END case;
END PROCESS CON;
END behv;
```

10.1 VHDL状态机的一般形式

10.1.3 状态机设计初始约束与表述

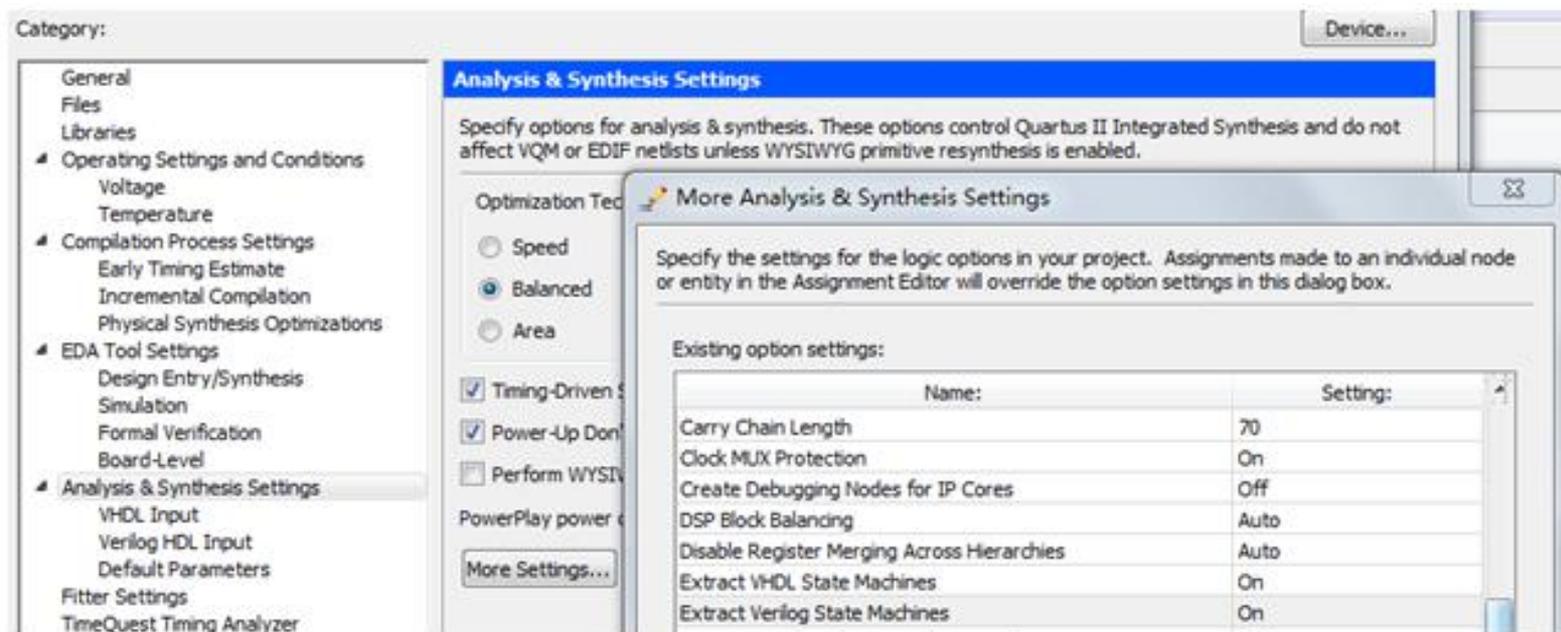


图 10-4 打开 VHDL 状态机萃取开关

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.1 多进程结构状态机

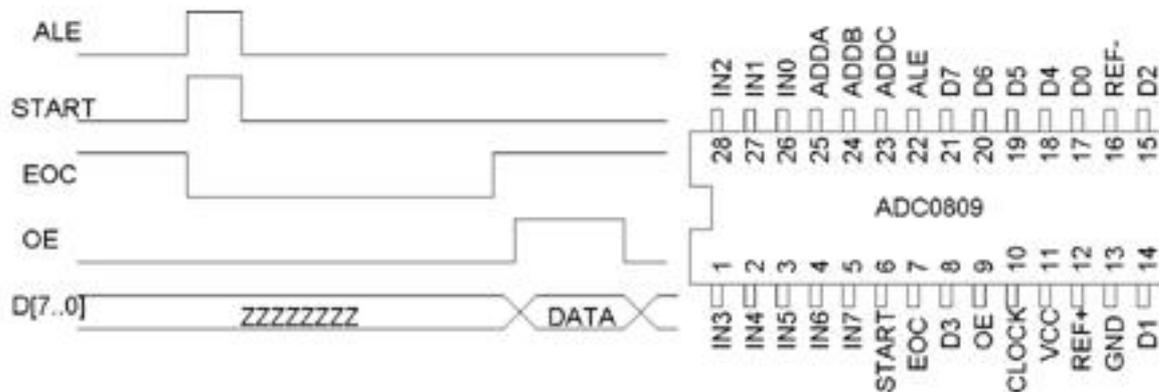


图 10-5 ADC0809 工作时序和芯片引脚图

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.1 多进程结构状态机

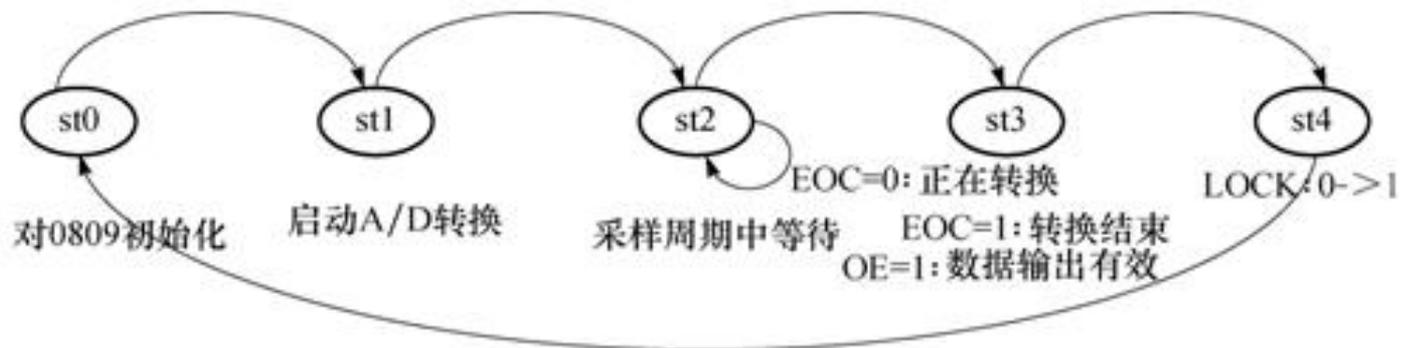


图 10-6 控制 ADC0809 采样状态图

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.1 多进程结构状态机

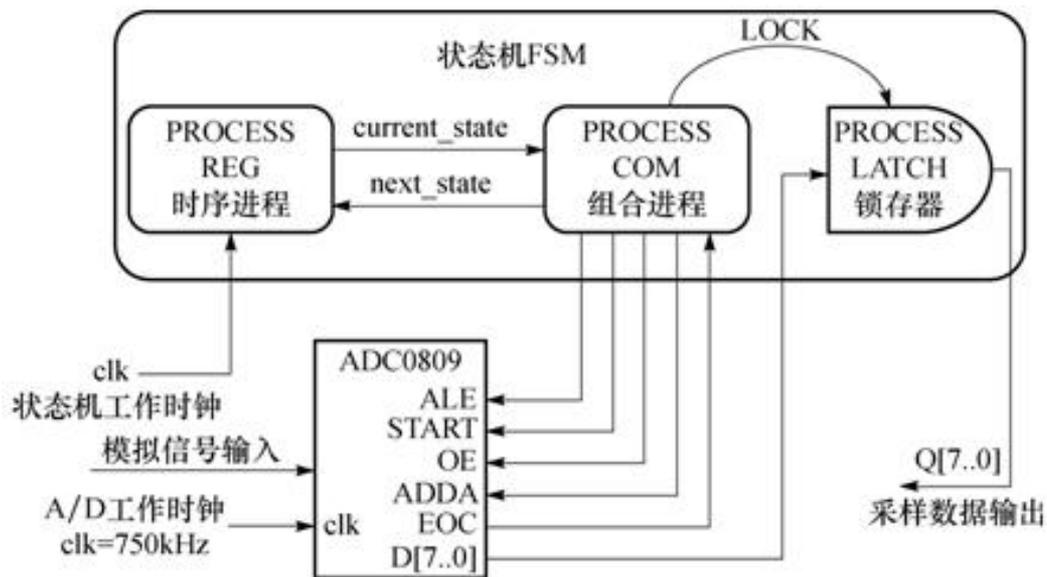


图 10-7 采样状态机结构框图

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.1 多进程结构状态机

【例 10-2】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ADC0809 IS
    PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --来自0809转换好的8位数据
          CLK ,RST : IN STD_LOGIC; --状态机工作时钟和系统复位控制
          EOC : IN STD_LOGIC; --转换状态指示, 低电平表示正在转换
          ALE : OUT STD_LOGIC; --8个模拟信号通道地址锁存信号
          START, OE : OUT STD_LOGIC; --转换启动信号和数据输出三态控制信号
          ADDA, LOCK_T : OUT STD_LOGIC;--信号通道控制信号和锁存测试信号
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END ADC0809;
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4) ; --定义各状态
    SIGNAL cs, next_state: states :=s0 ;
    SIGNAL REGL : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL LOCK : STD_LOGIC;
BEGIN
    ADDA <= '0'; LOCK_T<=LOCK; --地址ADDA置0
COM: PROCESS (cs,EOC) BEGIN --组合进程, 规定各状态转换方式
    CASE cs IS
```

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.1 多进程结构状态机

```
WHEN s0 => ALE<='0';START<='0';OE<='0';LOCK<='0';next_state <= s1;
WHEN s1=> ALE<='1';START<='1';OE<='0';LOCK<='0';next_state <= s2;
WHEN s2=> ALE<='0';START<='0';OE<='0';LOCK<='0';
    IF (EOC='1') THEN next_state <= s3;          --EOC=0表明转换结束
ELSE next_state <= s2; END IF ;                --转换结束未结束,继续等待
    WHEN s3=> ALE<='0';START<='0';OE<='1';LOCK<='0';next_state <= s4;
    WHEN s4=> ALE<='0';START<='0';OE<='1';LOCK<='1';next_state <= s0;
    WHEN OTHERS => ALE<='0';START<='0';OE<='0';LOCK<='0';next_state <= s0;
END CASE ;
END PROCESS COM ;
REG: PROCESS (CLK,RST) BEGIN --时序进程
    IF RST='1' THEN cs <= s0;
        ELSEIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN cs <= next_state; END IF;
END PROCESS REG;
LATCH1: PROCESS (LOCK) BEGIN --锁存器进程
    IF LOCK='1' AND LOCK'EVENT THEN REGL <= D ; END IF;
END PROCESS LATCH1;
    Q <= REGL;
END behav;
```

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.1 多进程结构状态机

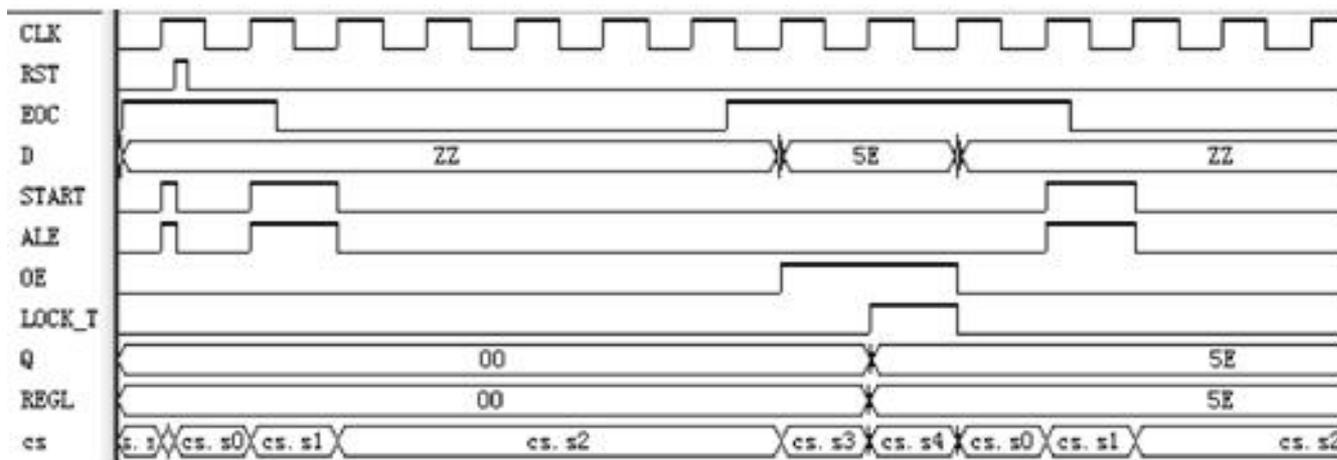


图 10-8 ADC0809 采样状态机工作时序

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.1 多进程结构状态机

【例 10-3】

```
COM1: PROCESS (cs, EOC) BEGIN
    CASE cs IS
        WHEN s0=> next_state <= s1;
        WHEN s1=> next_state <= s2;
        WHEN s2=> IF (EOC='1') THEN next_state <= s3;
                    ELSE next_state <= s2; END IF ;
        WHEN s3=> next_state <= s4; --开启OE
        WHEN s4=> next_state <= s0;
        WHEN OTHERS => next_state <= s0;
    END CASE ;
END PROCESS COM1 ;

COM2: PROCESS (cs) BEGIN
    CASE cs IS
        WHEN s0=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0'; OE<='0' ;
        WHEN s1=> ALE<='1'; START<='1'; LOCK<='0'; OE<='0' ;
        WHEN s2=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0'; OE<='0' ;
        WHEN s3=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0'; OE<='1' ;
        WHEN s4=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='1'; OE<='1' ;
        WHEN OTHERS => ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0';
    END CASE ;
END PROCESS COM2 ;
```

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.2 序列检测器之状态机设计

【例10-4】检测数据11010011。高位在前。

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SCHK IS
    PORT(DIN,CLK, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
          SOUT : OUT STD_LOGIC); --检测结果输出
END SCHK;
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
TYPE states IS (a0, a1, a2, a3,a4, a5, a6, a7, a8) ; --定义各状态
    SIGNAL ST, NST: states :=a0 ; --设置现态变量和次态变量
BEGIN
    COM: PROCESS(ST, DIN)    BEGIN    --组合进程，规定各状态转换方式
        CASE ST IS --11010011
            WHEN a0-> IF DIN='1' THEN NST<-a1 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a1-> IF DIN='1' THEN NST<-a2 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a2-> IF DIN='0' THEN NST<-a3 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a3-> IF DIN='1' THEN NST<-a4 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a4-> IF DIN='0' THEN NST<-a5 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a5-> IF DIN='0' THEN NST<-a6 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a6-> IF DIN='1' THEN NST<-a7 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a7-> IF DIN='1' THEN NST<-a8 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN a8-> IF DIN='0' THEN NST<-a3 ; ELSE NST<-a0 ; END IF;
            WHEN OTHERS -> NST<-a0 ;
        END CASE ;
    END PROCESS ;
    REG: PROCESS (CLK,RST)    BEGIN    --时序进程
        IF RST='1' THEN ST <- a0;
            ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN ST<-NST;    END IF;
    END PROCESS REG;
        SOUT <- '1' WHEN ST=a8 ELSE '0' ;
END behav ;
```

10.2 Moore型有限状态机的设计

10.2.2 序列检测器之状态机设计

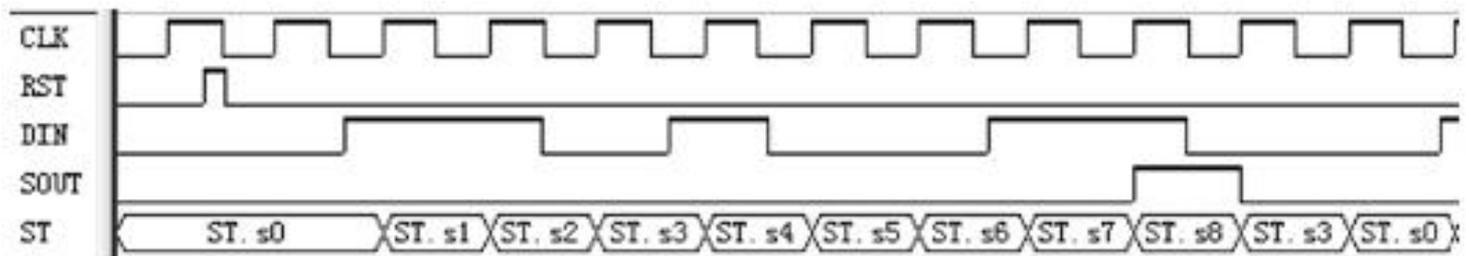


图 10-9 例 10-4 之序列检测器时序仿真波形

10.3 Mealy型有限状态机的设计

【例 10-5】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MEALY1 IS
PORT (CLK, DIN1, DIN2, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); --检测结果输出
END MEALY1;
ARCHITECTURE behav OF MEALY1 IS
TYPE states IS (st0, st1, st2, st3, st4) ; --定义各状态
SIGNAL PST : states ;
BEGIN
REGCOM: PROCESS (CLK, RST, PST, DIN1) BEGIN
```

10.3 Mealy型有限状态机的设计

```
IF RST='1' THEN PST <=st0;  ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN
CASE PST IS
  WHEN st0=>  IF DIN1='1' THEN PST<=st1 ; ELSE PST<=st0 ; END IF ;
  WHEN st1=>  IF DIN1='1' THEN PST<=st2 ; ELSE PST<=st1 ; END IF ;
  WHEN st2=>  IF DIN1='1' THEN PST<=st3 ; ELSE PST<=st2 ; END IF ;
  WHEN st3=>  IF DIN1='1' THEN PST<=st4 ; ELSE PST<=st3 ; END IF ;
  WHEN st4=>  IF DIN1='0' THEN PST<=st0 ; ELSE PST<=st4 ; END IF ;
  WHEN OTHERS =>  PST<=st0 ;
END CASE ; END IF;
END PROCESS REGCOM;;
COM: PROCESS (PST,DIN2) BEGIN
  CASE PST IS
  WHEN st0=>  IF DIN2='1' THEN Q<="10000" ; ELSE Q<="01010"; END IF ;
  WHEN st1=>  IF DIN2='0' THEN Q<="10111" ; ELSE Q<="10100"; END IF ;
  WHEN st2=>  IF DIN2='1' THEN Q<="10101" ; ELSE Q<="10011"; END IF ;
  WHEN st3=>  IF DIN2='0' THEN Q<="11011" ; ELSE Q<="01001"; END IF ;
  WHEN st4=>  IF DIN2='1' THEN Q<="11101" ; ELSE Q<="01101"; END IF ;
  WHEN OTHERS =>  Q<="00000" ;
  END CASE ;
END PROCESS COM;
END;
```

10.3 Mealy型有限状态机的设计

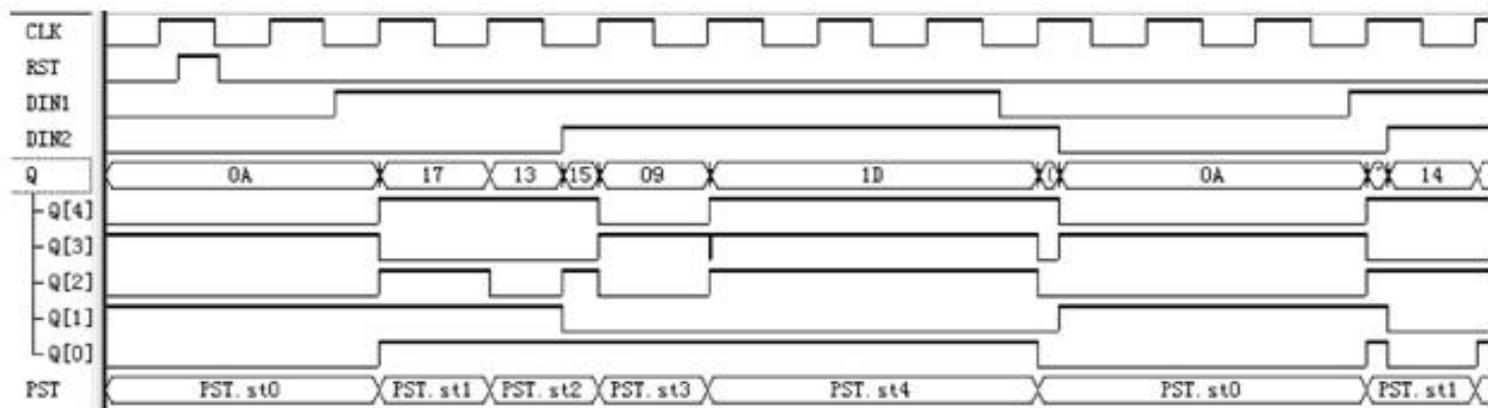


图 10-10 例 10-5 之双进程 Mealy 机仿真波形

10.3 Mealy型有限状态机的设计

【例 10-6】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MEALY2 IS
    PORT(CLK, DIN1,DIN2, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据/工作时钟/复位信号
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); --检测结果输出
END MEALY2;
ARCHITECTURE behav OF MEALY2 IS
    TYPE states IS (st0, st1, st2, st3,st4) ; --定义各状态
    SIGNAL PST : states ;
BEGIN
    PROCESS(CLK,RST,PST, DIN1,DIN2) BEGIN
    IF RST='1' THEN PST <=st0; ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN
    CASE PST IS
```

10.3 Mealy型有限状态机的设计

```
WHEN st0=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st1 ; ELSE PST<=st0 ; END IF ;
             IF DIN2='1' THEN Q <= "10000" ; ELSE Q<="01010" ; END IF ;
WHEN st1=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st2 ; ELSE PST<=st1 ; END IF ;
             IF DIN2='0' THEN Q <= "10111" ; ELSE Q<="10100" ; END IF ;
WHEN st2=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st3 ; ELSE PST<=st2 ; END IF ;
             IF DIN2='1' THEN Q <= "10101" ; ELSE Q<="10011" ; END IF ;
WHEN st3=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st4 ; ELSE PST<=st3 ; END IF ;
             IF DIN2='0' THEN Q <= "11011" ; ELSE Q<="01001" ; END IF ;
WHEN st4=>  IF DIN1='0' THEN PST <= st0 ; ELSE PST<=st4 ; END IF ;
             IF DIN2='1' THEN Q <= "11101" ; ELSE Q<="01101" ; END IF ;
WHEN OTHERS => PST<=st0 ; Q<="00000" ;
END CASE ;
END IF;
END PROCESS ;
END;
```

10.3 Mealy型有限状态机的设计

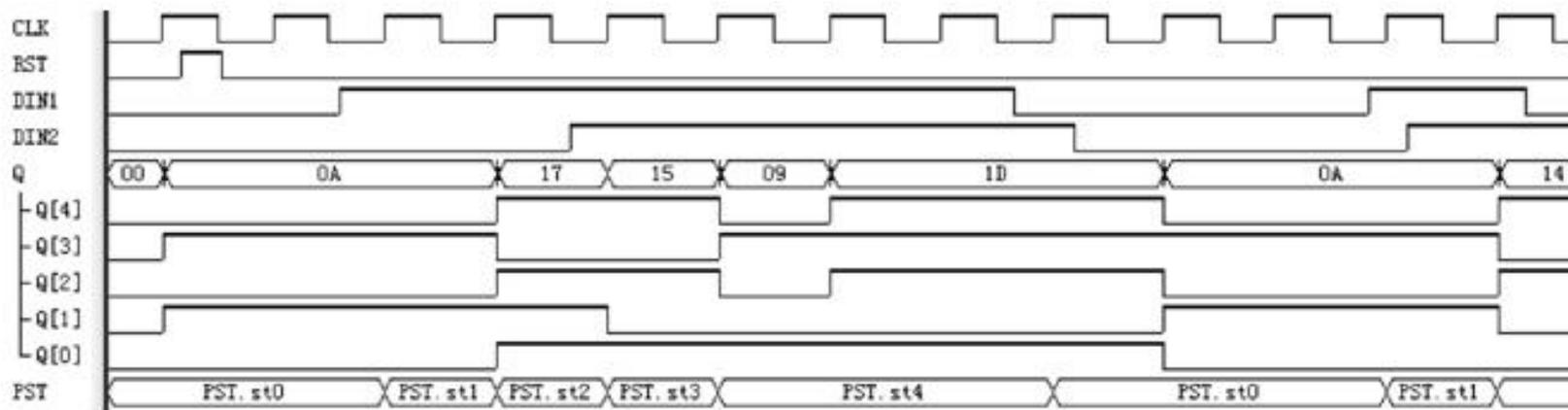


图 10-11 例 10-6 之单进程 Mealy 机仿真波形

10.3 Mealy型有限状态机的设计

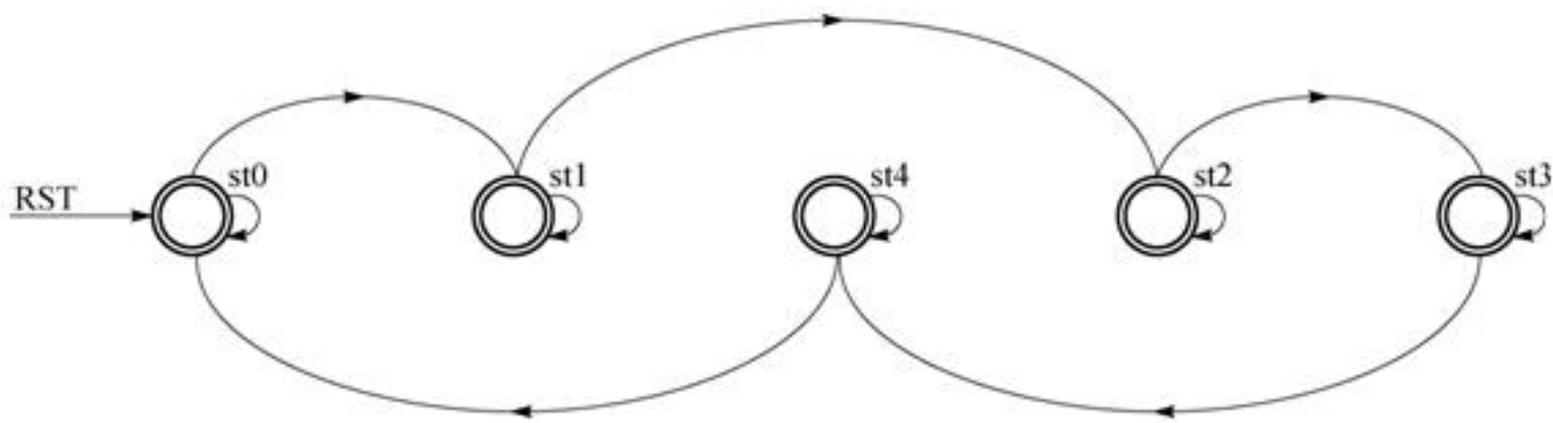


图 10-12 例 10-6 和例 10-5 的状态图

10.3 Mealy型有限状态机的设计

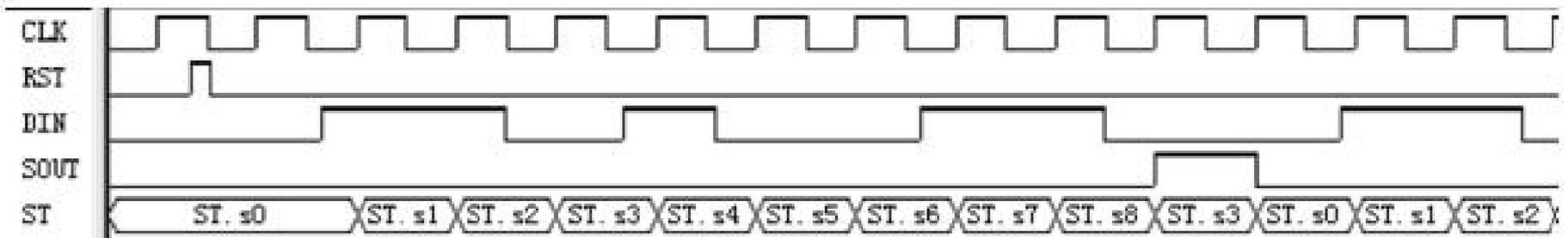


图 10-13 例 10-7 之单进程 Mealy 机仿真波形

10.3 Mealy型有限状态机的设计

【例 10-7】

```
LIBRARY IEEE ;
LIBRARY IEEE ; --11010011
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SCHK IS
    PORT(DIN,CLK, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
          SOUT : OUT STD_LOGIC); --检测结果输出
END SCHK;
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4, s5, s6, s7, s8) ; --定义各状态
SIGNAL ST : states :=s0 ;
BEGIN
PROCESS (CLK,RST,ST, DIN) BEGIN
    IF RST='1' THEN ST <- s0; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
CASE ST IS
    WHEN s0-> IF DIN='1' THEN ST<-s1 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s1-> IF DIN='1' THEN ST<-s2 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s2-> IF DIN='0' THEN ST<-s3 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s3-> IF DIN='1' THEN ST<-s4 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s4-> IF DIN='0' THEN ST<-s5 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s5-> IF DIN='0' THEN ST<-s6 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s6-> IF DIN='1' THEN ST<-s7 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s7-> IF DIN='1' THEN ST<-s8 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN s8-> IF DIN='0' THEN ST<-s3 ; ELSE ST<-s0 ; END IF ;
    WHEN OTHERS -> ST<-s0 ;
    END CASE ;
    IF (ST=s8) THEN SOUT<-'1'; ELSE SOUT<-'0'; END IF; END IF;
END PROCESS;
END behav ;
```

10.4 状态编码

10.4.1 直接输出型编码

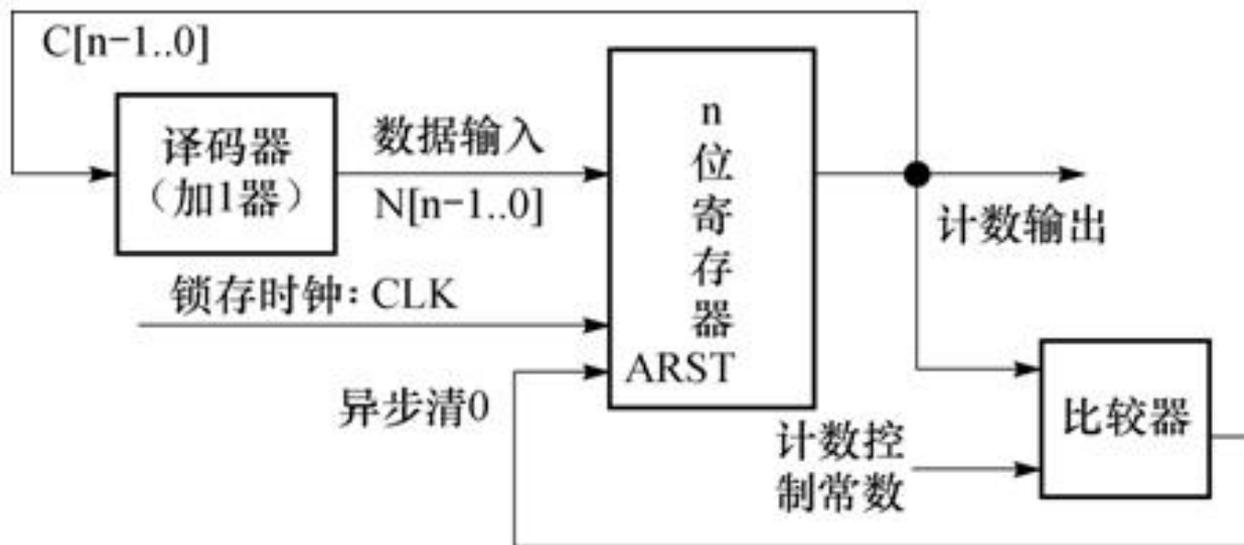


图 10-14 加法计数器一般模型

10.4 状态编码

10.4.1 直接输出型编码

表 10-1 控制信号状态编码表

状 态	状态编码					功能说明
	START	ALE	OE	LOCK	B	
s0	0	0	0	0	0	初始态
s1	1	1	0	0	0	启动转换
s2	0	0	0	0	1	若测得 EOC=1 时，转下一状态 ST3
s3	0	0	1	0	0	输出转换好的数据
s4	0	0	1	1	0	利用 LOCK 的上升沿将转换好的数据锁存

10.4 状态编码


10.4.1 直接输出型编码

【例 10-8】

... -- 以上部分与例10-2相同

```
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
    SIGNAL cs ,SOUT: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    CONSTANT s0 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00000";
    CONSTANT s1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "11000";
    CONSTANT s2 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00001";
    CONSTANT s3 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00100";
    CONSTANT s4 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00110";
    SIGNAL REGL : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    BEGIN
        Q <= REGL; ADDA <= '0';
    PROCESS (cs,EOC) BEGIN
        IF RST='1' THEN cs<=s0; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
            CASE cs IS
```


10.4 状态编码

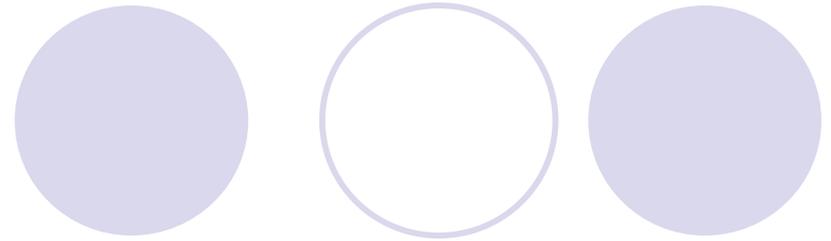

10.4.1 直接输出型编码

```
WHEN s0 => cs <= s1 ; SOUT<=s0;
WHEN s1 => cs <= s2 ; SOUT<=s1 ;
WHEN s2 => SOUT<=s2 ; IF (EOC='1') THEN cs<=s3; ELSE cs<=s2; END IF;
WHEN s3 => cs <= s4 ; SOUT<=s3;
WHEN s4 => cs <= s0 ; SOUT<=s4;
WHEN OTHERS => cs <= s0; SOUT<=s0;
END CASE ;
END IF;
END PROCESS ;
LATCH1: PROCESS (SOUT(1),D) BEGIN
    IF SOUT(1)='1' AND SOUT(1)'EVENT THEN REGL<=D; END IF;
END PROCESS LATCH1;
LOCK_T<=SOUT(1); START<=SOUT(4); ALE<=SOUT(3); OE<=SOUT(2) ;
END behav;
```

10.4 状态编码

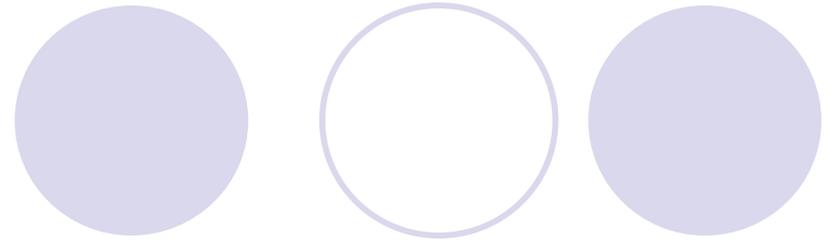

10.4.1 直接输出型编码

【例 10-9】

```
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
type STAT is (s0,s1,s2,s3,s4);
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of STAT : type is "00000 11000 00001 00100 00110";
SIGNAL cs, next_state: STAT ;
```


10.4 状态编码

10.4.2 顺序编码

表 10-2 编码方式

状态 (States)	顺序编码 (Sequential-Encoded)	一位热码编码 (One-Hot-Encoded)	约翰逊码编码 (Johnson-Encoded)
State0	000	100000	0000
State1	001	010000	1000
State2	010	001000	1100
State3	011	000100	1110
State4	100	000010	1111
State5	101	000001	0111

10.4 状态编码

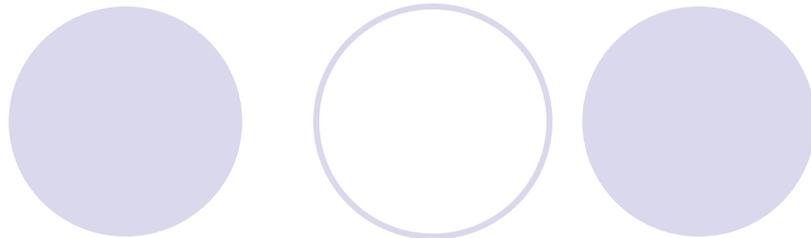

10.4.3 一位热码状态编码

10.4.4 状态编码设置

1. 用户自定义方式
2. 直接设置方法
3. 用属性定义语句设置

10.4 状态编码

10.4.4 状态编码设置

【例 10-10】

```
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
  TYPE states IS (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8) ;
  attribute enum_encoding : string;
  attribute enum_encoding of states : type is "one-hot";
  SIGNAL ST : states :=s0 ;
BEGIN
```

10.4 状态编码

10.4.4 状态编码设置

表 10-3 编码方式属性定义及资源耗用参考

编码方式	编码方式属性定义	逻辑宏单元数 LC	触发器数 REG
一位热码	type is "one-hot"	11	10
用户自定义码	type is "user"	12	5
格雷码	type is "gray"	8	5
顺序码	type is "sequential"	10	5
约翰逊码	type is "johnson"	23	6
默认编码	type is "default"	11	10
最简码	type is "compact"	9	5
安全一位热码	type is "safe, one-hot"	18	10

10.5 安全状态机设计

表 10-4 剩余状态

状 态	顺序编码
s0	000
s1	001
s2	010
s3	011
s4	100
s5	101
s6	110
s7	111

10.5 安全状态机设计

10.5.1 程序直接导引法

```
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7) ; --定义所有状态
...
WHEN s5 => next_state<=s0;
WHEN s6 => next_state<=s0;
WHEN s7 => next_state<=s0;
WHEN OTHERS => next_state<=s0;
```

10.5 安全状态机设计

10.5.2 状态编码监测法

```
alarm <= (st0 AND (st1 OR st2 OR st3 OR st4 OR st5)) OR (st1 AND (st0 OR  
st2 OR ...
```

10.5.3 借助EDA优化控制工具生成安全状态机

```
attribute enum_encoding of states : type is "safe,one-hot";
```

10.6 硬件数字技术排除毛刺

10.6.1 延时方式

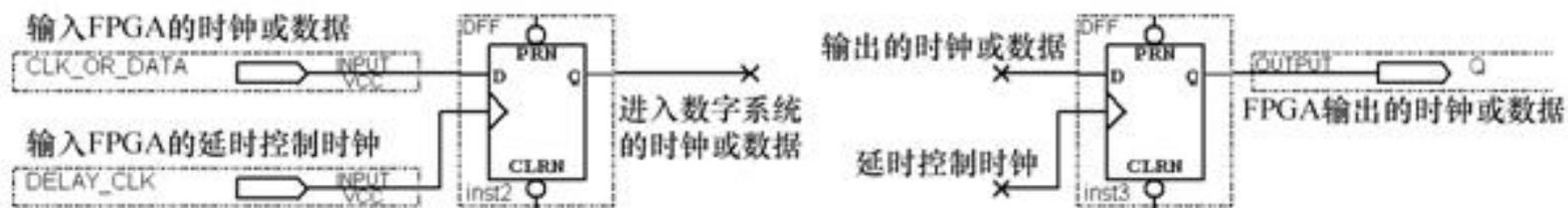


图 10-15 单触发器输入(左图)和输出(右图)延时电路

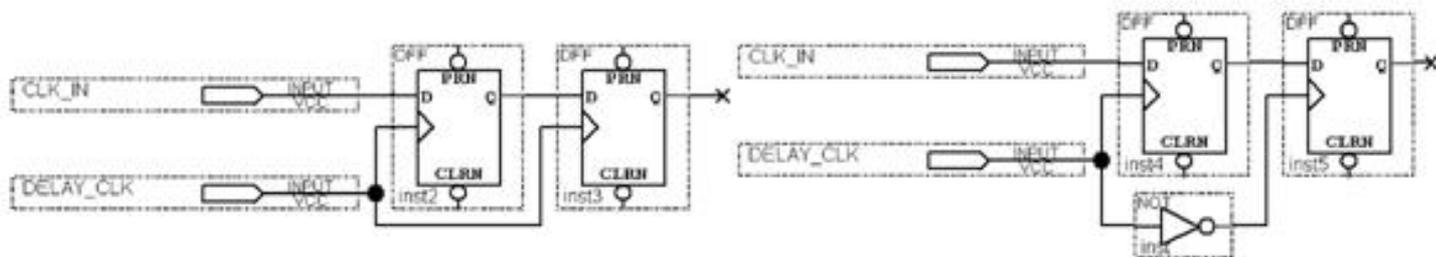


图 10-16 双触发器延时电路

10.6 硬件数字技术排除毛刺

10.6.1 延时方式

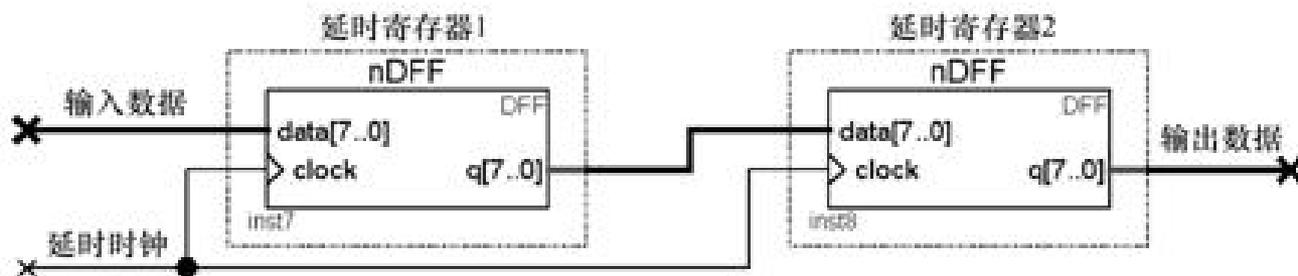


图 10-17 双寄存器数据延时电路

10.6 硬件数字技术排除毛刺

10.6.2 逻辑方式去毛刺



图 10-18 信号上升与下降沿都含随机干扰抖动信号

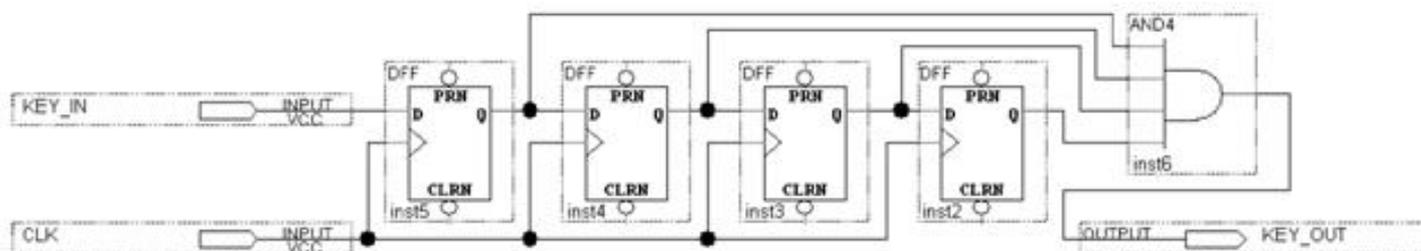


图 10-19 消抖动电路

10.6 硬件数字技术排除毛刺

10.6.2 逻辑方式去毛刺

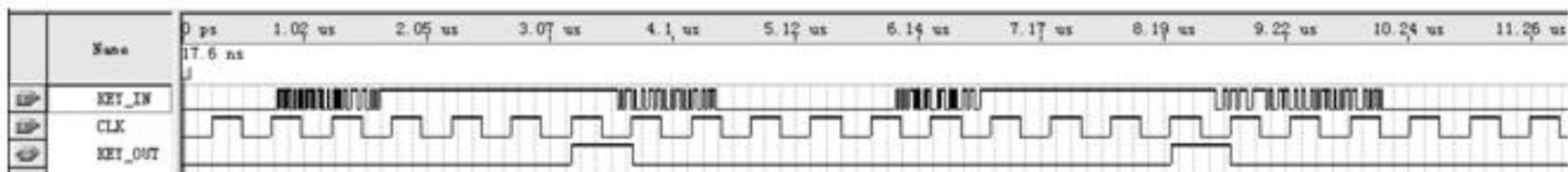


图 10-20 消抖动电路仿真波形

10.6 硬件数字技术排除毛刺

10.6.3 定时方式去毛刺



图 10-21 例 10-11 消抖动电路仿真波形

10.6 硬件数字技术排除毛刺

10.6.3 定时方式去毛刺

【例 10-11】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY ERZP IS
    PORT ( CLK,KIN : IN STD_LOGIC; --工作时钟和输入信号
          KOUT : OUT STD_LOGIC ); --消抖动后的输出信号
END;
ARCHITECTURE BHV OF ERZP IS
    SIGNAL KL,KH : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0);
BEGIN
PROCESS (CLK,KIN, KL, KH ) BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
        IF (KIN='0') THEN KL<=KL+1; --对输入的低电平脉宽计数
        ELSE KL<="0000"; END IF; --若出现高电平,则计数器清 0
        IF (KIN='1') THEN KH<=KH+1; --同时对输入的高电平脉宽计数
        ELSE KH<="0000"; END IF; --若出现高电平,则计数器清 0
        IF (KH>"1100") THEN KOUT<='1';--对高电平脉宽计数一旦大于 12,则输出 1
        ELSIF (KL>"0111") THEN KOUT<='0';--对低电平脉宽计数若大于 7,则输出 0
        END IF; END IF;
END PROCESS;
END;
```

实验与设计

10-2 0809采样控制电路实现与硬件验证。

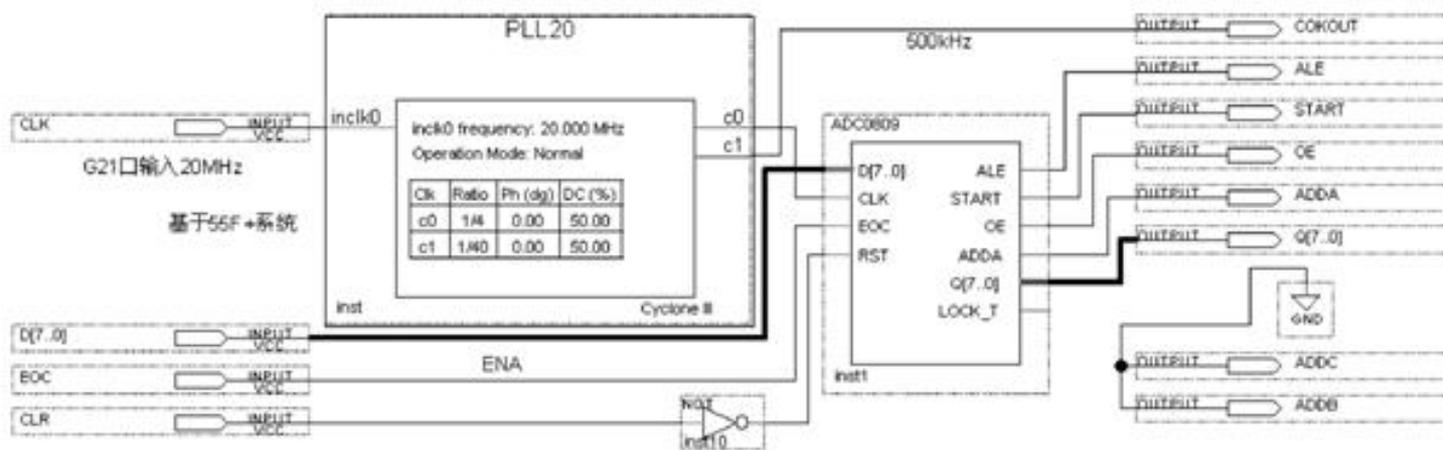


图 10-22 ADC0809 采样控制实验电路

实验与设计

10-3 数据采集模块设计

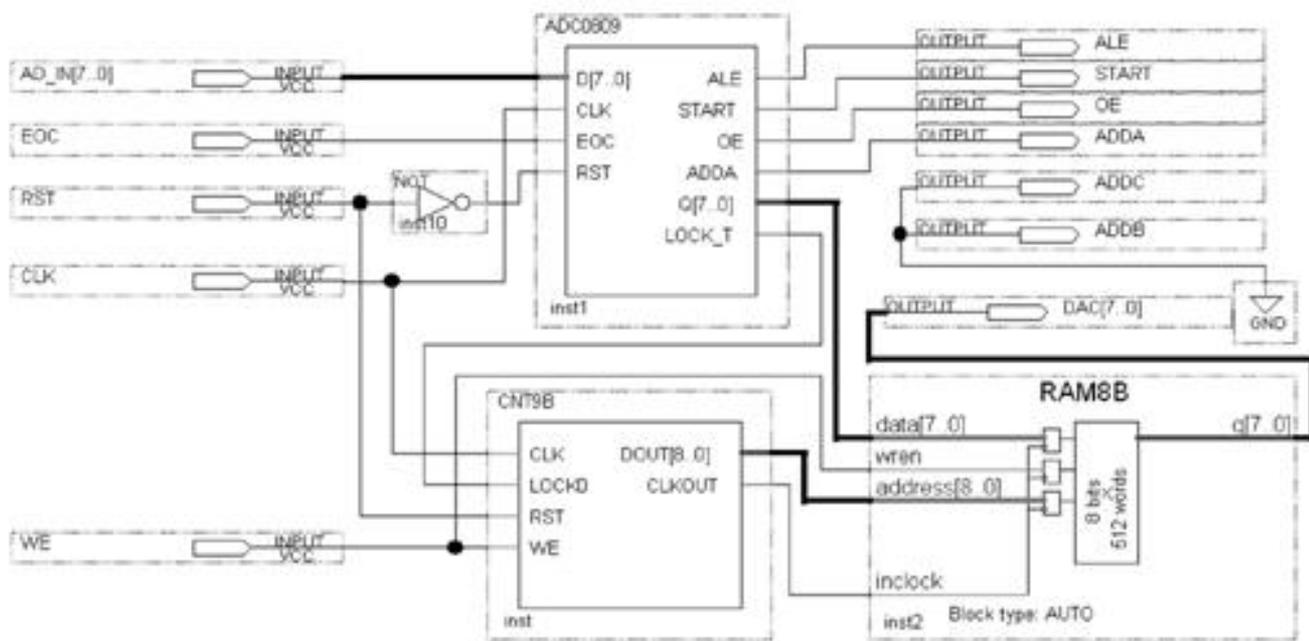


图 10-23 ADC0809 采样电路及简易存储示波器控制系统

实验与设计

10-4 五功能智能逻辑笔设计

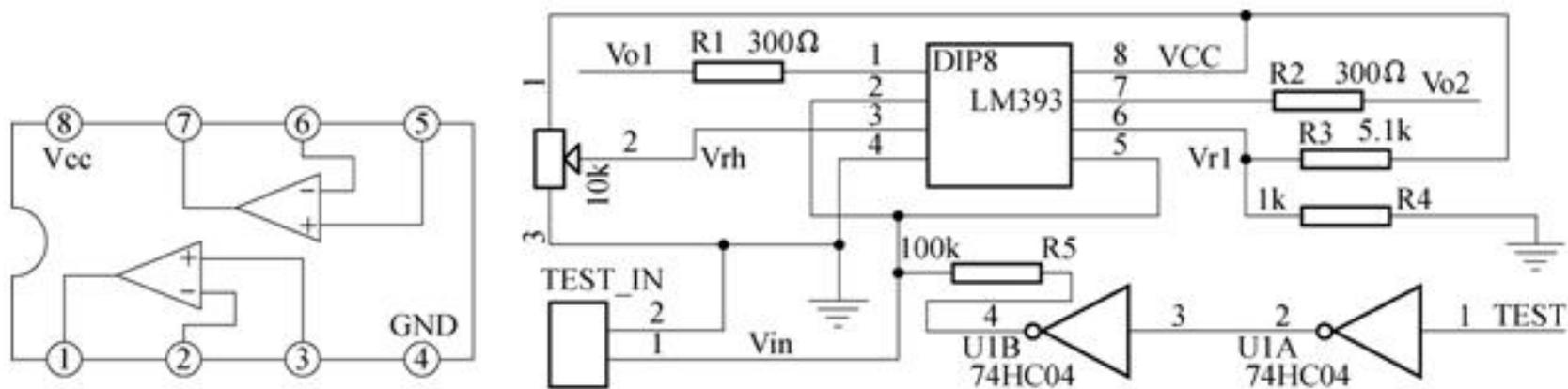


图 10-24 五功能智能逻辑笔电平信号采样电路，左图是 LM393 引脚图

实验与设计

10-5 通用异步收发器UART设计

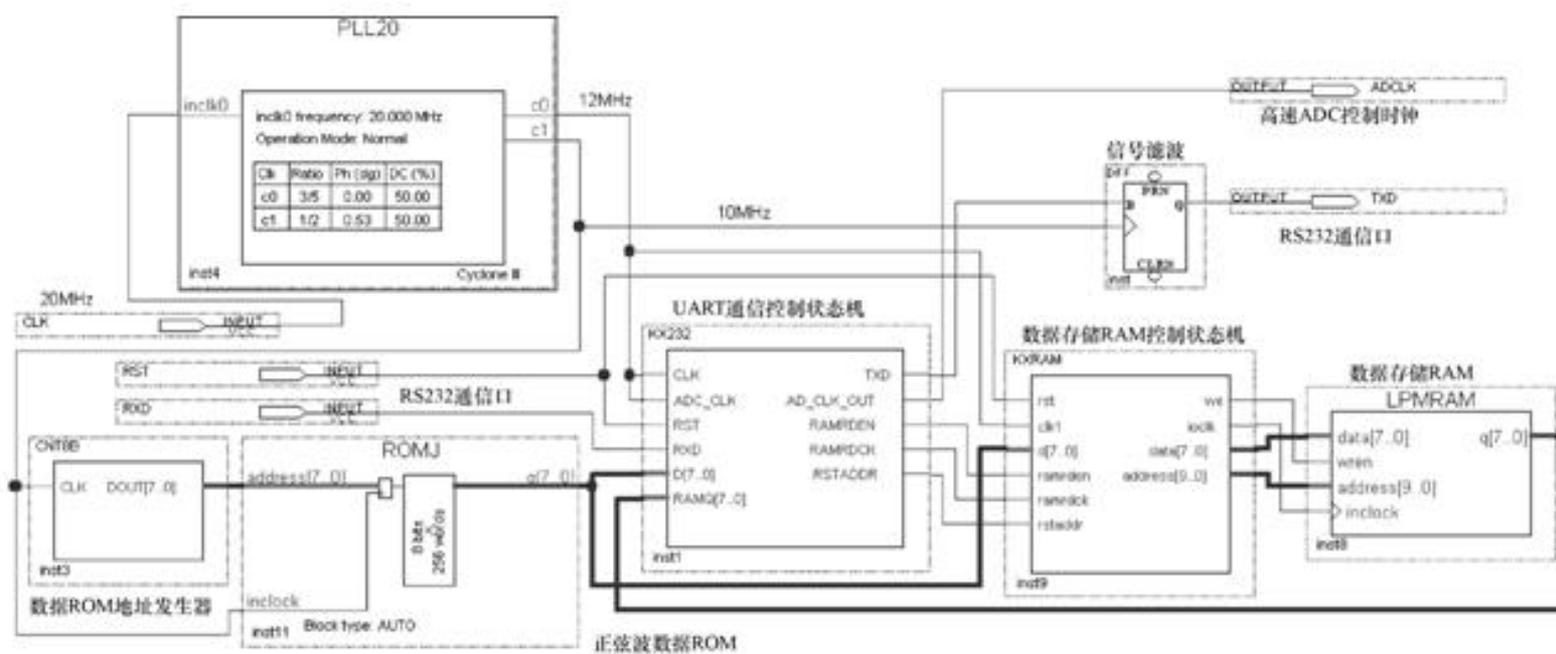


图 10-25 UART 通信设计顶层电路

实验与设计

10-5 通用异步收发器UART设计

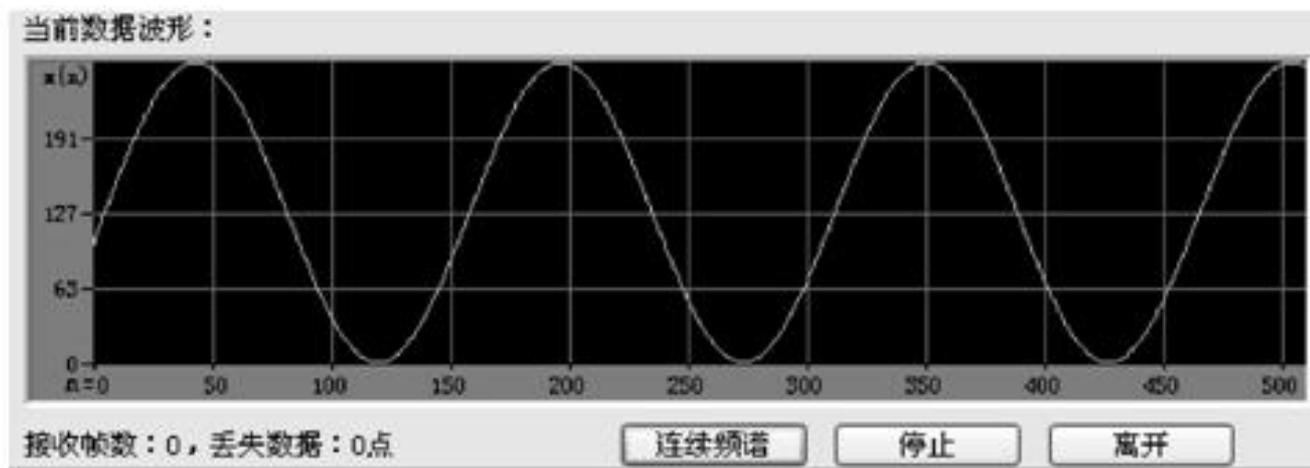


图 10-26 通过 RS232 通信来自 FPGA 的正弦波信号