

第4章

时序仿真与硬件实现

4.1 Verilog程序输入和编译

4.1.1 编辑和输入设计文件

【例 4-1】

```
module MULT4B (RX, AX, BX);
    output [3:0] RX;      input [3:0] AX, BX;
    reg [7:0] TA, RX;    reg [3:0] TB;
    always @ (AX or BX)
    begin
        RX = 0; TA = AX; TB = BX;
        repeat (4) begin
            if (TB[0]) begin RX=RX+TA;      end
                TA = TA<<1; TB = TB>>1;    end
        end
    endmodule
```

4.1 Verilog程序输入和编译

4.1.1 编辑和输入设计文件



图 4-1 选择编辑文件类型



图 4-2 编辑输入源程序并存盘

4.1 Verilog程序输入与仿真测试

4.1.2 创建工程

(1) 打开并建立新工程管理窗口

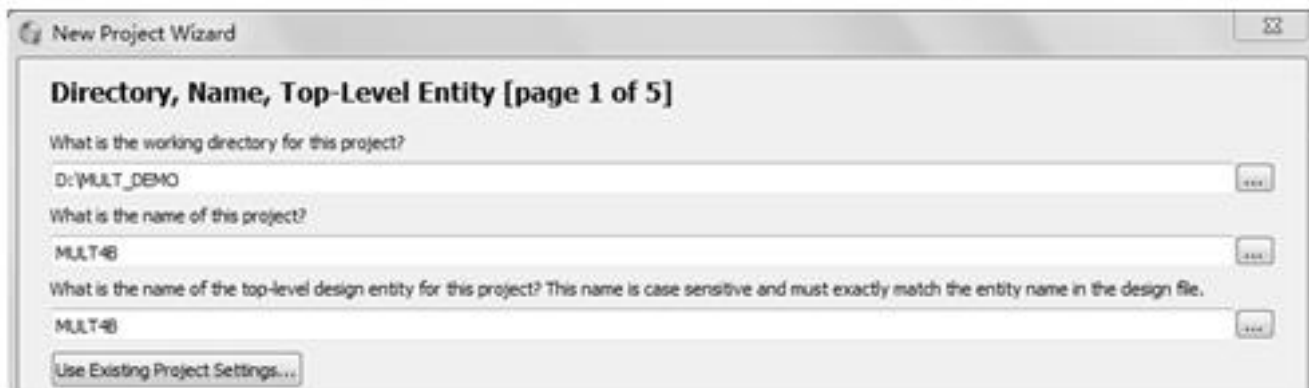


图 4-3 利用 New Project Wizard 创建工程 MULT4B

4.1 Verilog程序输入与仿真测试

4.1.2 创建工程

(2) 将设计文件加入工程中

(3) 选择目标芯片

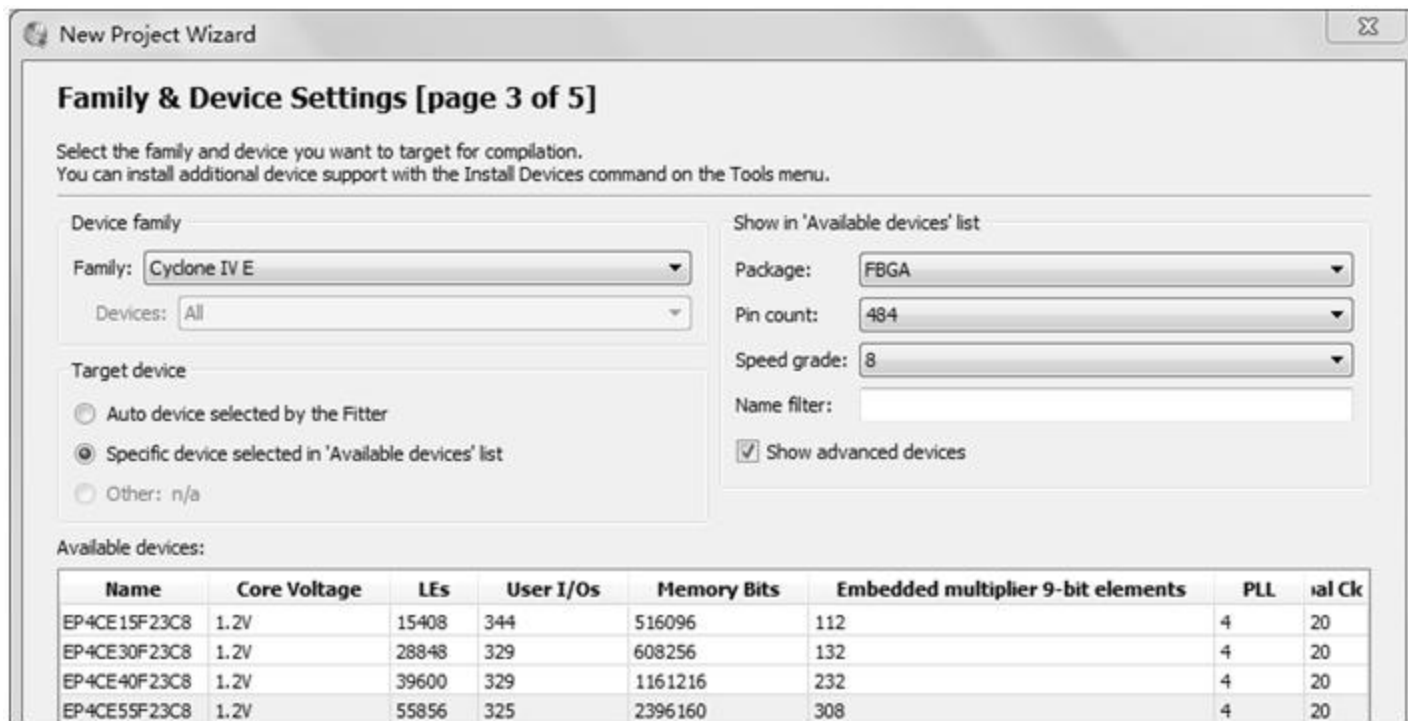


图 4-4 选择目标器件 EP4CE55F23C8

4.1 Verilog程序输入与仿真测试

4.1.2 创建工程

(4) 工具设置

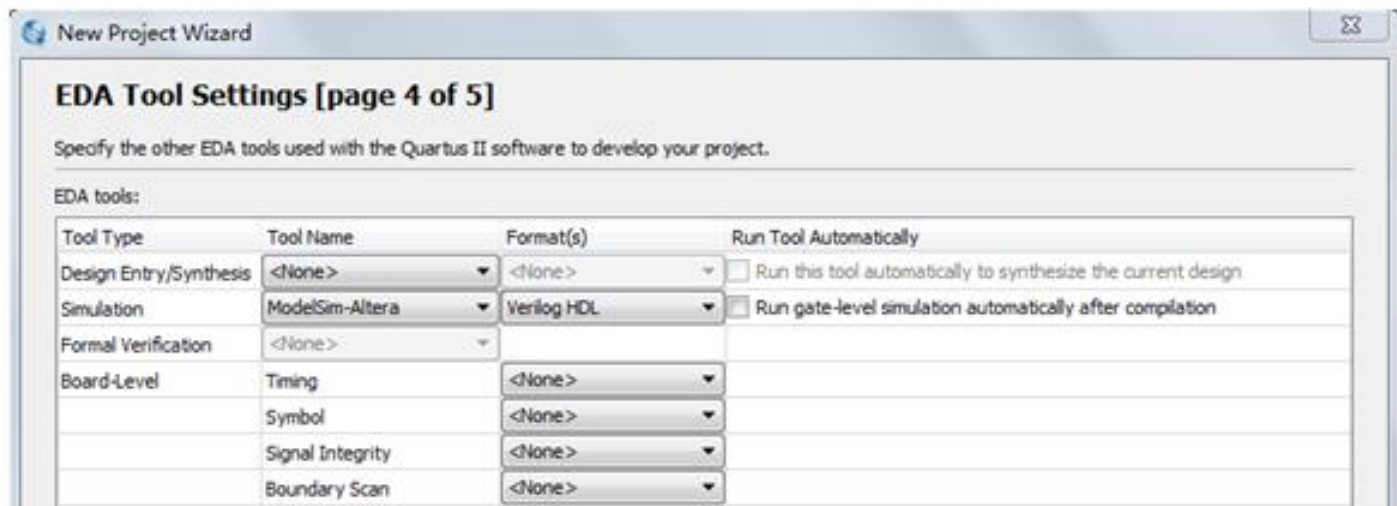


图 4-5 设计与验证工具软件选择

(5) 结束设置

4.1 Verilog程序输入与仿真测试

4.1.3 全程编译前约束项目设置

(1) 选择编译约束条件

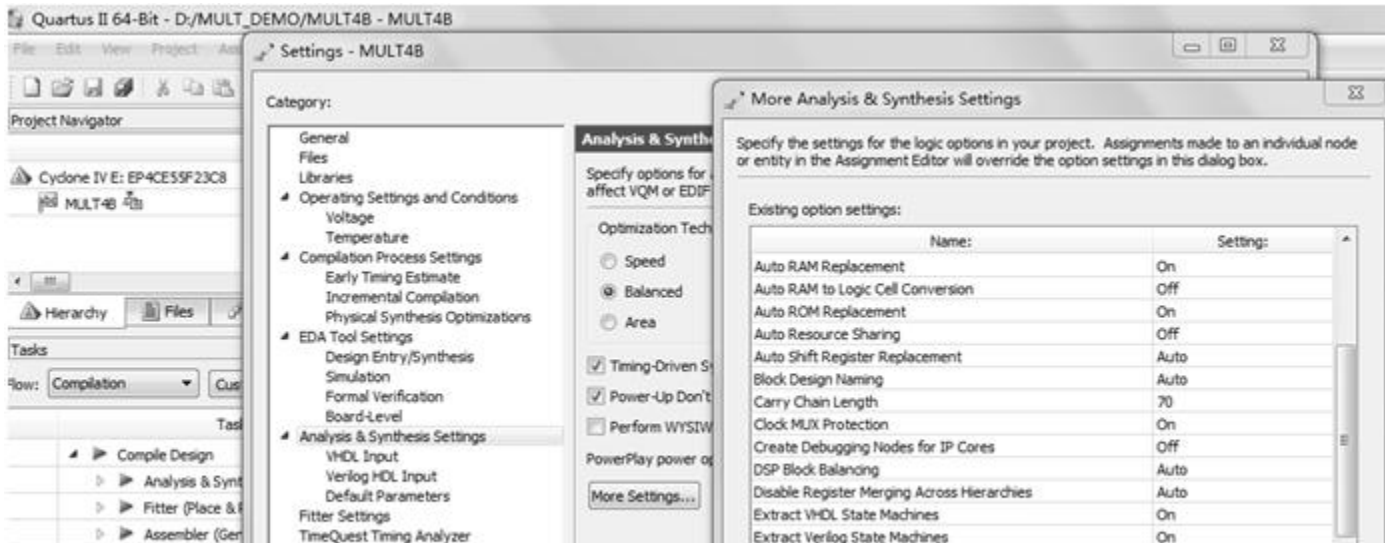


图 4-6 选择编译综合的工作方式

4.1 Verilog程序输入与仿真测试

4.1.3 全程编译前约束项目设置

- (2) 选择目标芯片的其他控制项
- (3) 选择配置器件的工作方式
- (4) 选择目标器件引脚端口状态


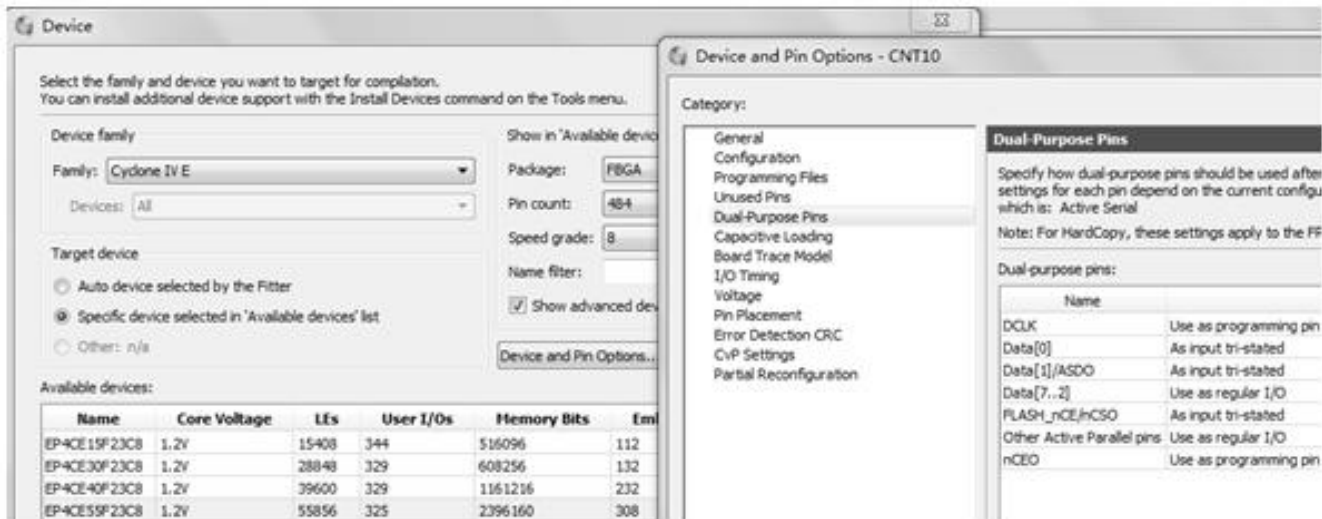


图 4-7 选择目标器件和工作方式

4.1 Verilog程序输入与仿真测试

4.1.4 全程综合与编译

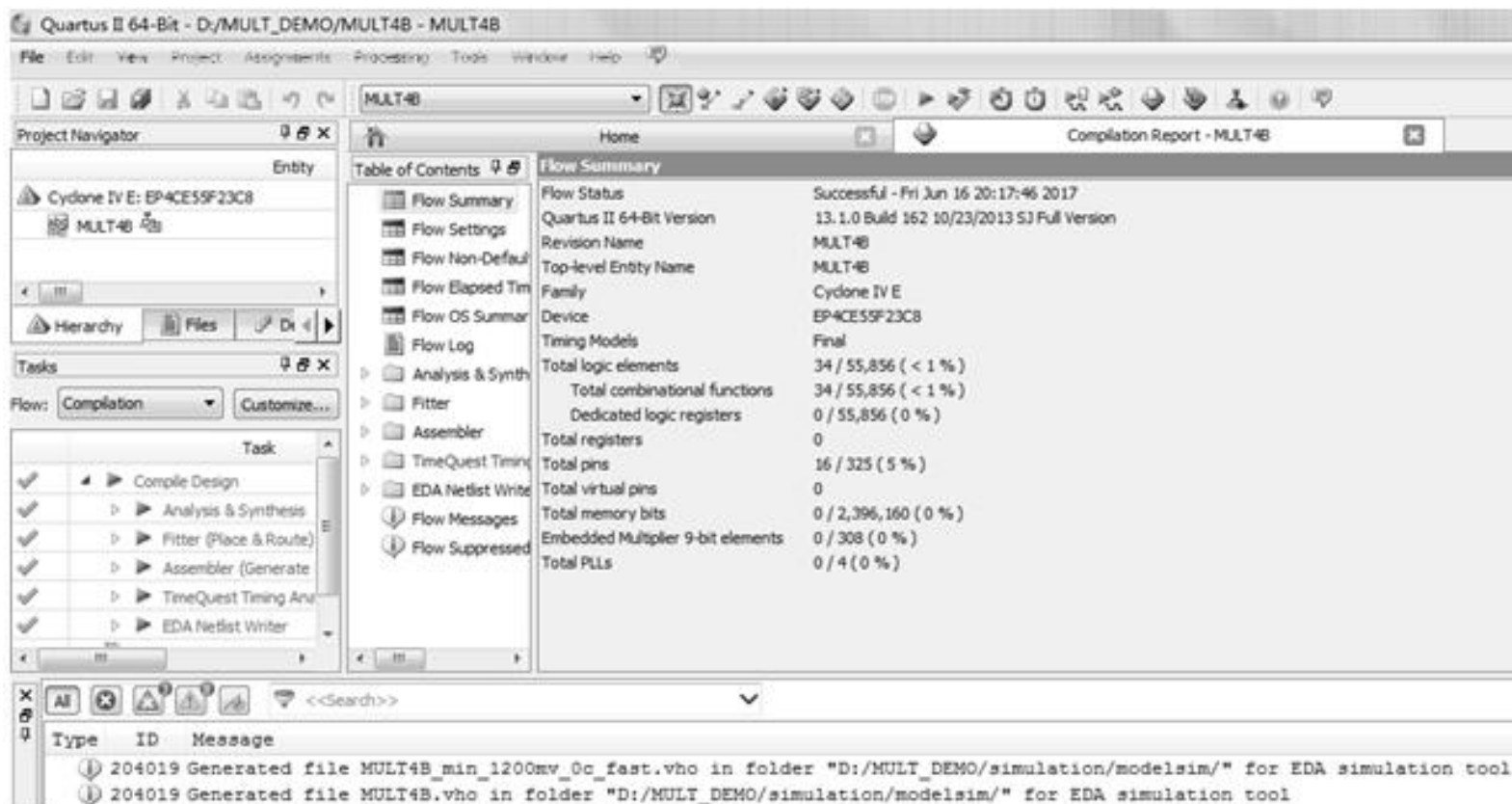

The screenshot displays the Quartus II 64-bit IDE interface. The main window shows the 'Flow Summary' for the project 'MULT4B'. The flow status is 'Successful - Fri Jun 16 20:17:46 2017'. The device is 'EP4CE55F23C8'. The report includes the following statistics:

Category	Value	Percentage
Total logic elements	34 / 55,856	< 1 %
Total combinational functions	34 / 55,856	< 1 %
Dedicated logic registers	0 / 55,856	0 %
Total registers	0	
Total pins	16 / 325	5 %
Total virtual pins	0	
Total memory bits	0 / 2,396,160	0 %
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 308	0 %
Total PLLs	0 / 4	0 %

The bottom of the screenshot shows a message log with two entries:

```
Type ID Message
204019 Generated file MULT4B_min_1200mv_0c_fast.vho in folder "D:/MULT_DEMO/simulation/modelsim/" for EDA simulation tool
204019 Generated file MULT4B.vho in folder "D:/MULT_DEMO/simulation/modelsim/" for EDA simulation tool
```

图 4-8 全程编译无错后的报告信息



4.1 Verilog程序输入与仿真测试

4.1.5 RTL图观察器应用

4.2 仿真测试

(1) 确认Quartus中的仿真工具是否指向Modelsim所在路径

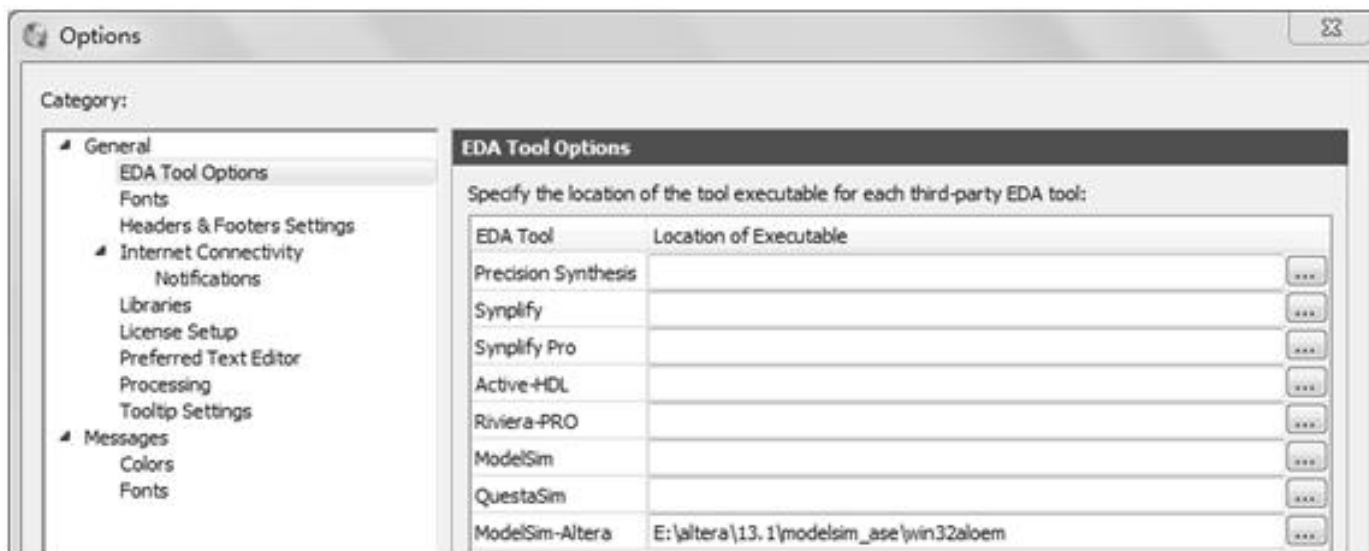


图 4-9 查看 Quartus 仿真工具指向 ModelSim 仿真软件的路径

4.2 仿真测试

(2) 打开波形编辑器

 


图 4-10 Vector Waveform File 文件编辑窗

4.2 仿真测试

(3) 设置仿真时间区域

 


图 4-11 设置仿真时间长度

4.2 仿真测试

(4) 波形文件存盘

(5) 将工程**MULT4B**的端口信号节点选入波形编辑器中

 


图 4-12 加入仿真需要的信号节点

4.2 仿真测试

(6) 设置激励信号波形

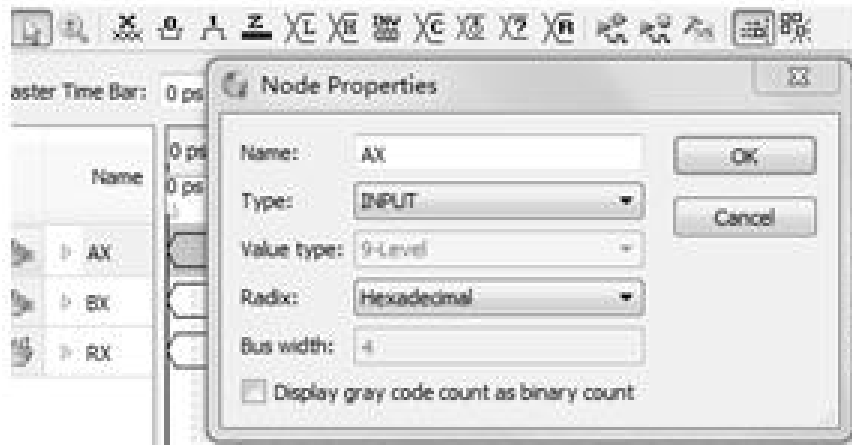


图 4-13 设置矢量数据格式



图 4-14 设置输入数据

4.2 仿真测试

(7) 图4-15是最后设置好的.vwf仿真激励波形文件图

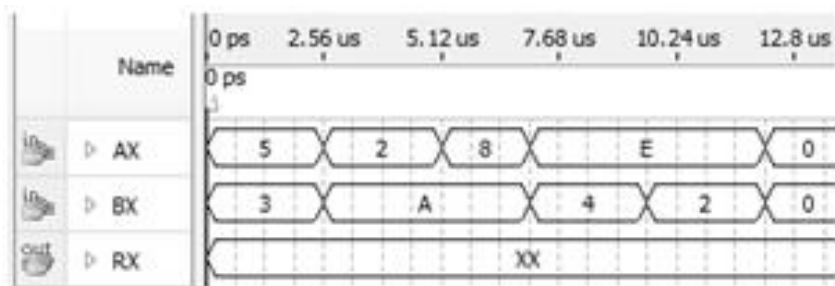


图 4-15 编辑好激励波形

(8) 启动仿真器

4.2 仿真测试

(9) 观察仿真结果

 


图 4-16 仿真输出的波形文件

4.3 引脚锁定与硬件测试

4.3.1 引脚锁定

表 4-1 基于 EP4CE55F23C8 FPGA 的引脚锁定情况

信号名	AX(3)	AX(2)	AX(1)	AX(0)	BX(3)	BX(2)	BX(1)	BX(0)
数据输入	键 1				键 2			
电路信号	PIO3	PIO2	PIO1	PIO0	PIO7	PIO6	PIO5	PIO4
FPGA 引脚	Y1	V1	R1	N1	AB6	Y7	AA6	AB3
信号名	RX(7)	RX(6)	RX(5)	RX(4)	RX(3)	RX(2)	RX(1)	RX(0)
数码显示	数码 6				数码 5			
电路信号	PIO23	PIO22	PIO21	PIO20	PIO19	PIO18	PIO17	PIO16
FPGA 引脚	AA4	AA5	Y2	AA1	V2	W1	R2	U1

4.3 引脚锁定与硬件测试

4.3.1 引脚锁定

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Pin Location
AX[3]	Input				PIN_V1
AX[2]	Input				PIN_Y2
AX[1]	Input				PIN_P4
AX[0]	Input				PIN_M5
BX[3]	Input				PIN_P3
BX[2]	Input				PIN_P5
BX[1]	Input				PIN_P2
BX[0]	Input				PIN_P1
RX[7]	Output				PIN_R3
RX[6]	Output				PIN_R4
RX[5]	Output				PIN_U1
RX[4]	Output				PIN_U2
RX[3]	Output				PIN_V2
RX[2]	Output				PIN_N5
RX[1]	Output				PIN_R1
RX[0]	Output				PIN_R2

图 4-17 编译完成后刚打开的 Pin Planner 窗

4.3 引脚锁定与硬件测试

4.3.1 引脚锁定

Node Name	Direction	Location
AX[3]	Input	PIN_Y1
AX[2]	Input	PIN_V1
AX[1]	Input	PIN_R1
AX[0]	Input	PIN_N1
BX[3]	Input	PIN_AB6
BX[2]	Input	PIN_Y7
BX[1]	Input	PIN_AA6
BX[0]	Input	PIN_AB3
RX[7]	Output	PIN_AA4
RX[6]	Output	PIN_AA5
RX[5]	Output	PIN_Y2
RX[4]	Output	PIN_AA1
RX[3]	Output	PIN_V2
RX[2]	Output	PIN_W1
RX[1]	Output	PIN_R2
RX[0]	Output	PIN_U1

图 4-18 引脚锁定完成后的情况

4.3 引脚锁定与硬件测试

4.3.2 编译文件下载

(1) 打开编程窗口和配置文件



图 4-19 选择 JTAG 编程模式，将 SOF 文件载入 FPGA

4.3 引脚锁定与硬件测试

4.3.2 编译文件下载

(2) 设置编程器

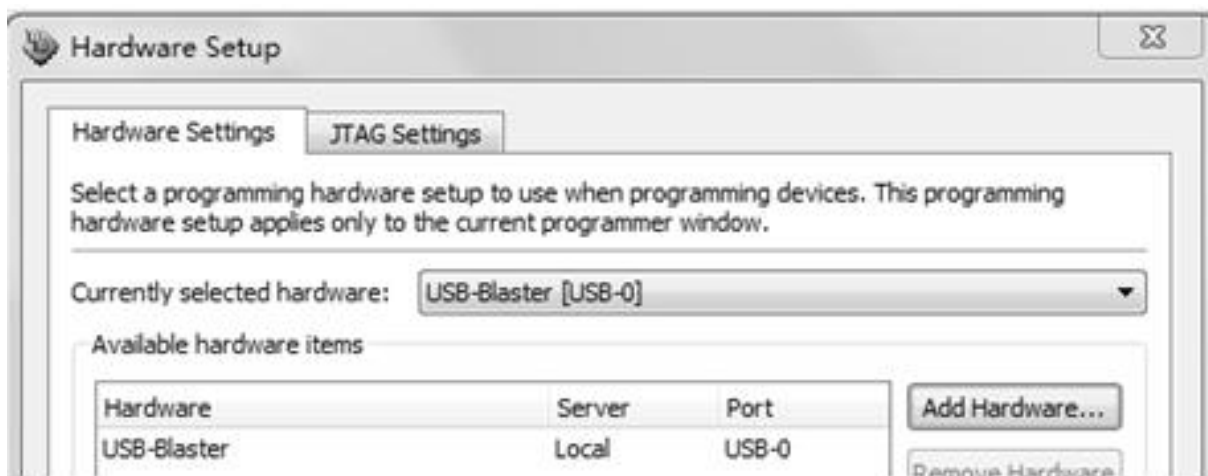


图 4-20 加入编程下载方式

(3) 硬件测试

4.3 引脚锁定与硬件测试

4.3.3 JTAG间接编程模式

1. 将SOF文件转化为JTAG间接配置文件

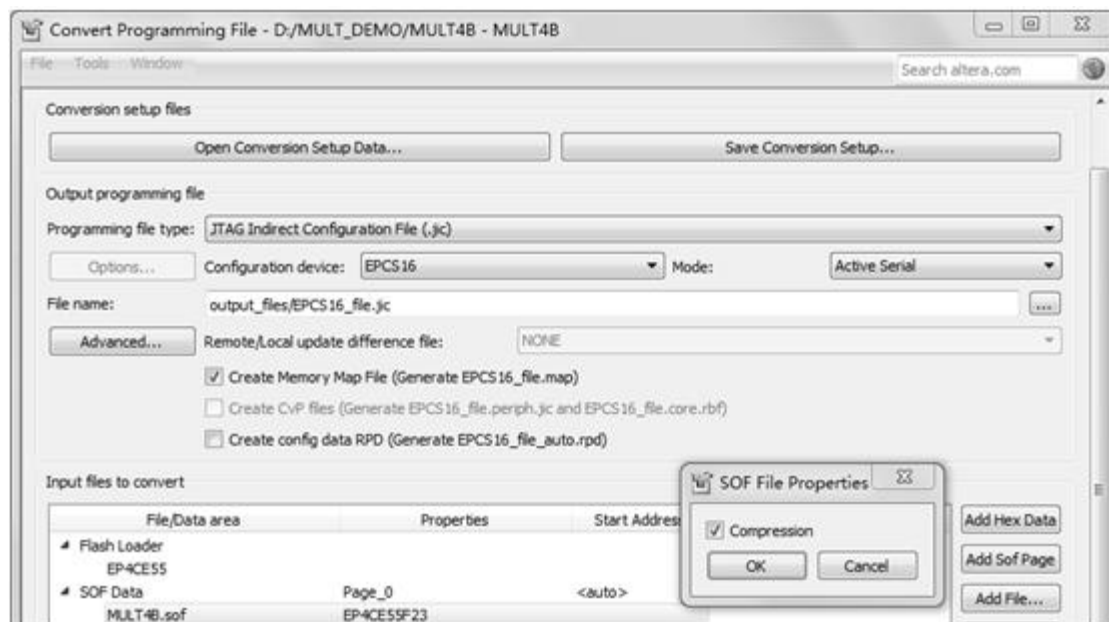


图 4-21 设定 JTAG 间接编程文件

4.3 引脚锁定与硬件测试

4.3.3 JTAG间接编程模式

2. 下载JTAG间接配置文件

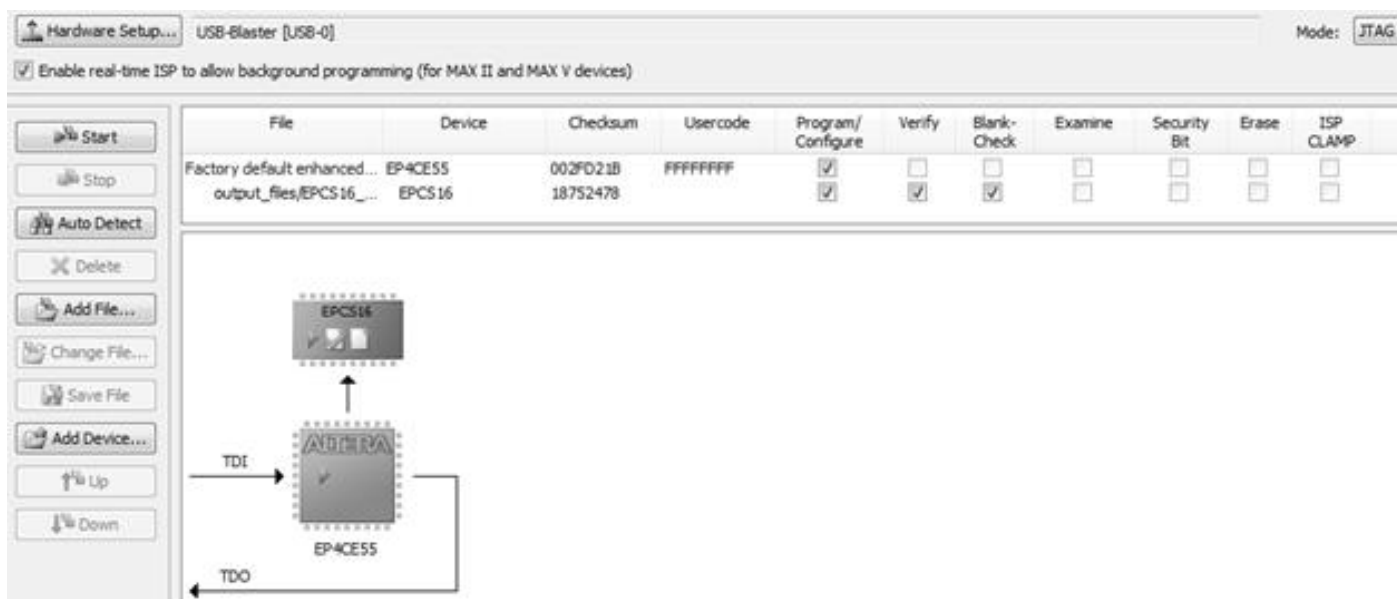


图 4-22 用 JTAG 模式将间接配置文件烧入配置器件 EPCS16 中

4.3.4 USB-Blaster驱动程序安装方法

4.4 电路原理图设计流程

1. 用原理图设计一个半加器

(1) 打开原理图编辑窗

(2) 建立一个初始原理图文件



图 4-23 选择打开元件输入窗

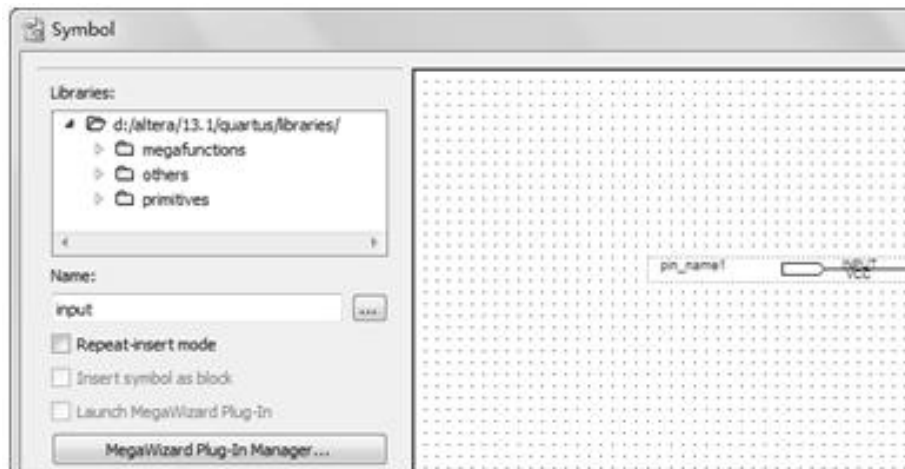


图 4-24 在元件输入对话框输入引脚



4.4 电路原理图设计流程

1. 用原理图设计一个半加器

(3) 原理图文件存盘

(4) 创建原理图文件为顶层设计的工程

4.4 电路原理图设计流程

1. 用原理图设计一个半加器

(5) 绘制半加器原理图

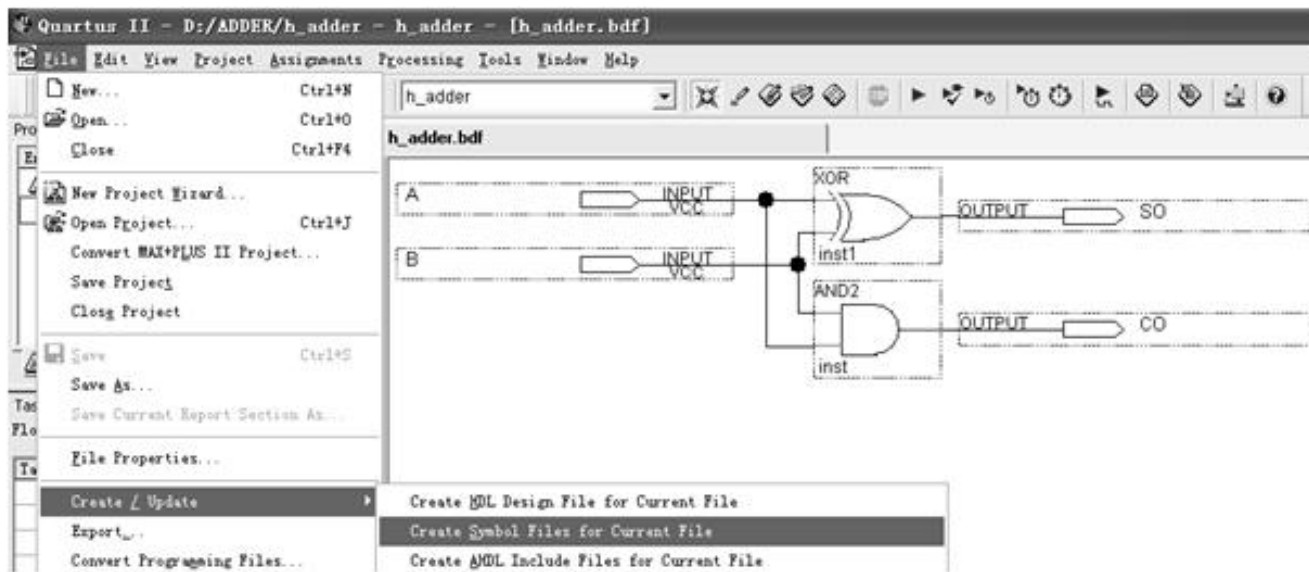


图 4-25 完成设计并将半加器封装成一个元件，以便在更高层设计中调用

(6) 仿真测试半加器

4.4 电路原理图设计流程

2. 设计全加器顶层文件

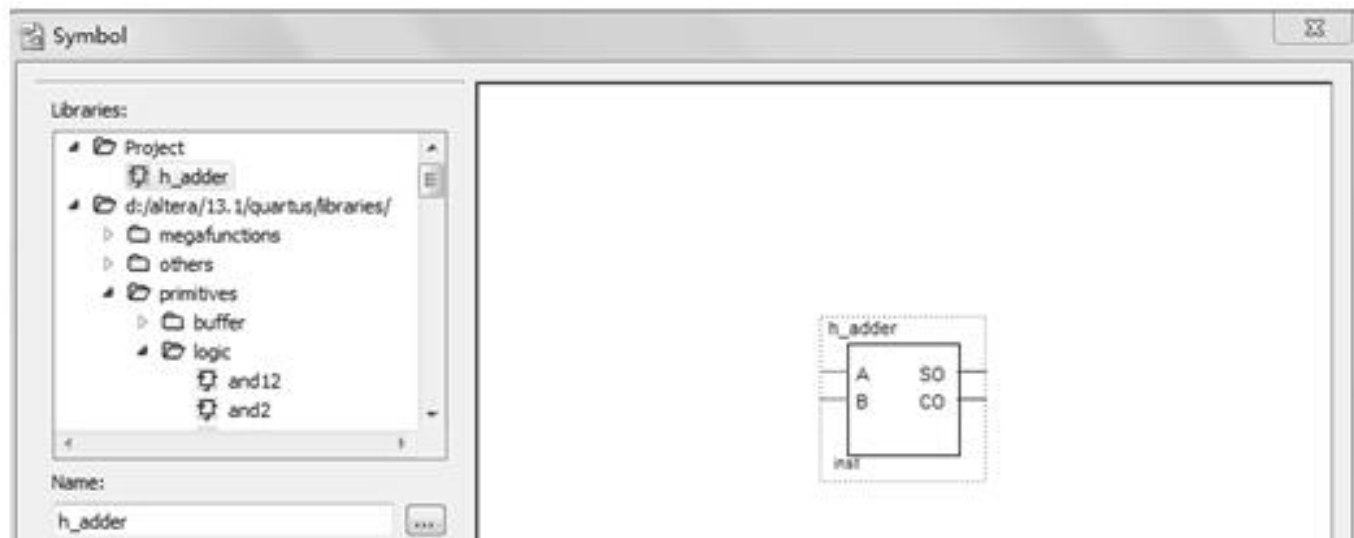


图 4-26 在 f_adder 工程下加入半加器原件

4.4 电路原理图设计流程

3. 对设计项目进行时序仿真

 


图 4-27 全加器的仿真波形

4.5 HDL版本设置及Analysis & Synthesis功能


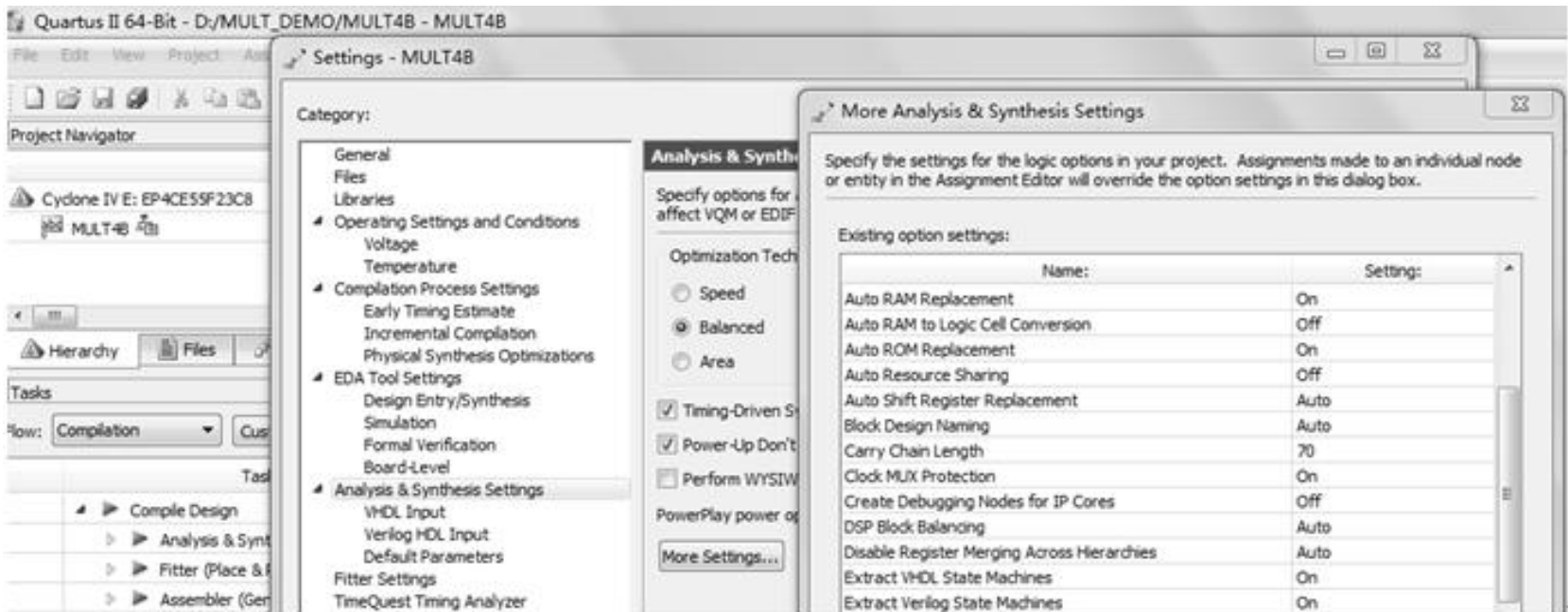


图 4-6 选择编译综合的工作方式

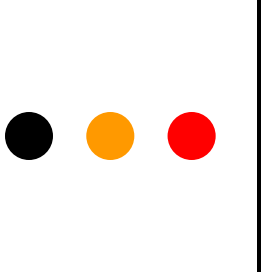

4.6 利用属性表述实现引脚锁定

【例 4-2】

```
module MULT4B (RX, AX, BX);  
    input  [3:0] AX /*synthesis chip_pin="Y1,V1,R1,N1" */;  
    input  [3:0] BX /*synthesis chip_pin="AB6,Y7,AA6,AB3" */;  
    output [7:0] RX /*synthesis chip_pin="AA4,AA5,Y2,AA1,V2,W1,R2,U1" */;  
    ... //其余部分同例 4-1  
  
    input CLK /* synthesis chip_pin = "G21" */;
```

4.6 keep属性应用

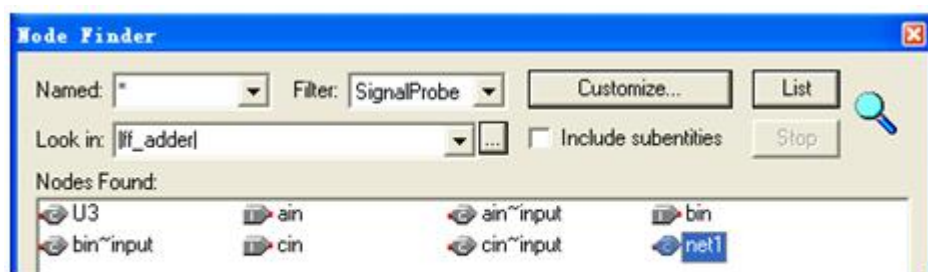


图 4-32 加入仿真测试信号 net1

 


图 4-33 例 3-2 的仿真波形

4.7 keep属性应用

【例 4-3】

```
module f_adder (ain,bin,cin, cout, sum);  
    output cout,sum;    input ain,bin,cin;  
    (* synthesis, keep *) wire net3;  
    wire net2,net1;  
    ... //其余部分同例 3-6
```

(* synthesis, keep *) 或 (* synthesis, probe_port , keep *)

4.7 keep属性应用

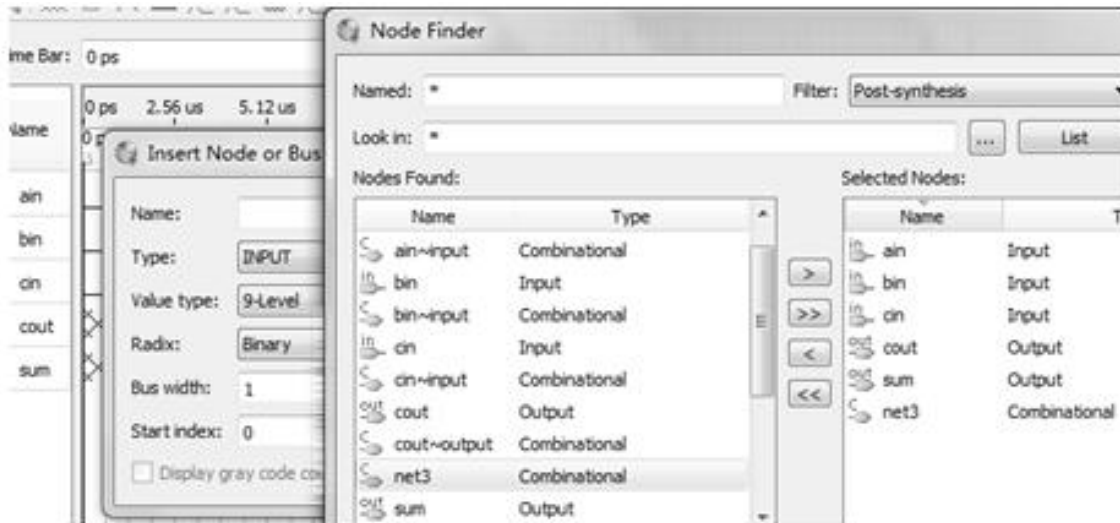


图 4-28 向仿真激励信号波形编辑窗调入信号 net3

 


图 4-29 仿真波形

```
(* synthesis, probe_port, keep *) wire net3;
```

```
(* synthesis, probe_port, keep *) reg[7:0] A;
```

4.8 SignalProbe使用方法

1. 按常规流程完成设计仿真和硬件测试
2. 设置SignalProbe Pins

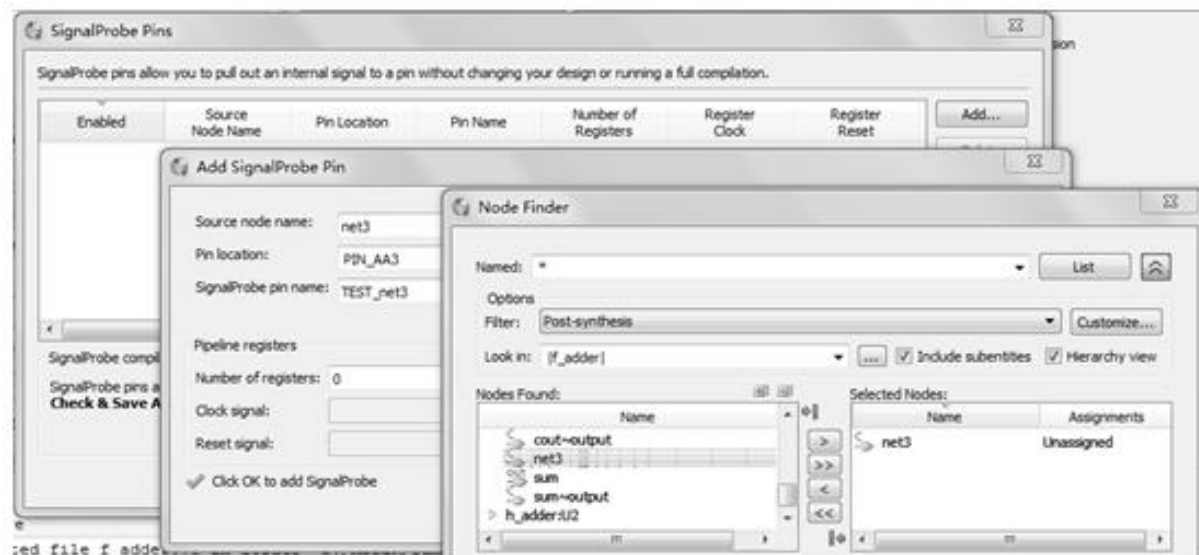


图 4-30 在 SignalProbe 对话框设置探测信号 net3

4.8 SignalProbe使用方法

3. 编译SignalProbe Pins测试信息并下载测试

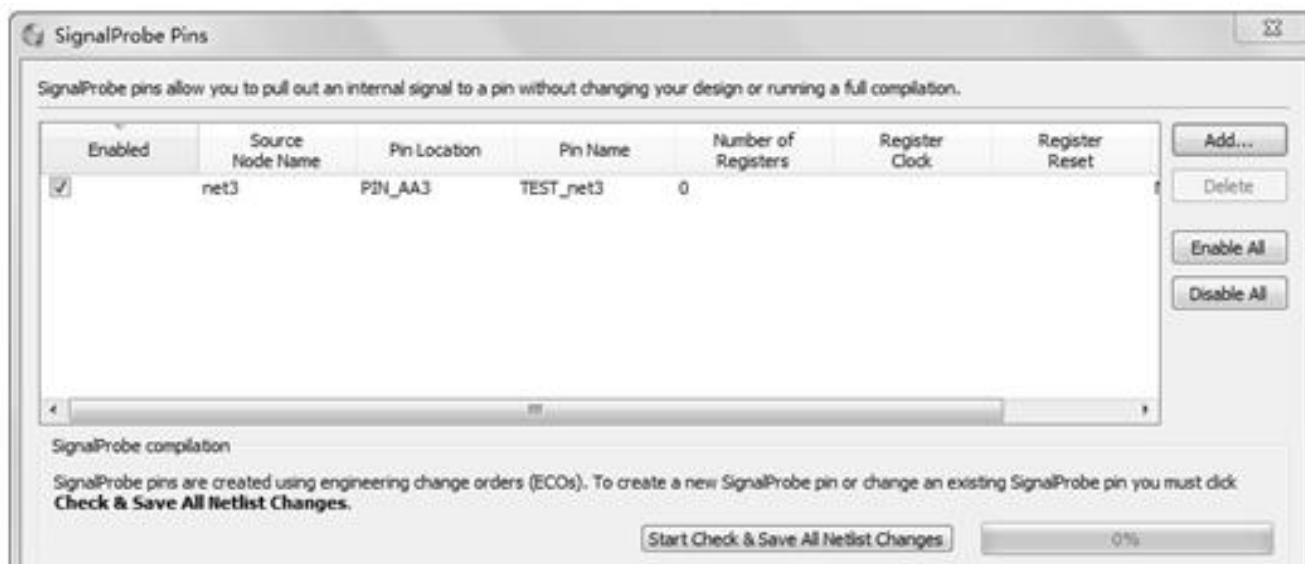


图 4-31 SignalProbe Pins 对话框设置情况

实验与设计

4-1. 多路选择器设计实验

4-2. 8位加法器设计实验

4-3. 8位硬件乘法器设计实验

4-4. 十六进制7段数码显示译码器设计


 



图 4-32 共阴数码管

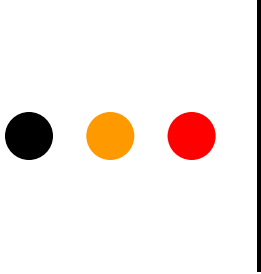

实验与设计

表 4-2 7 段译码器真值表

输入码	输出码	代表数据
0000	0111111	0
0001	0000110	1
0010	1011011	2
0011	1001111	3
0100	1100110	4
0101	1101101	5
0110	1111101	6
0111	0000111	7
1000	1111111	8
1001	1101111	9
1010	1110111	A
1011	1111100	B
1100	0111001	C
1101	1011110	D
1110	1111001	E
1111	1110001	F

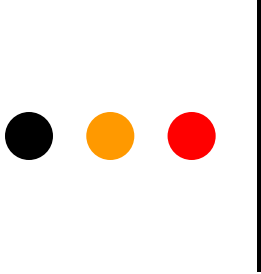

实验与设计

【例 4-4】

```
module DECL7S (A, LED7S);
    input [3:0] A; output [6:0] LED7S;
    reg [6:0] LED7S;
    always @ (A)
    case (A)
        4'b0000 : LED7S <= 7'b01111111;
        4'b0001 : LED7S <= 7'b00000110;
        4'b0010 : LED7S <= 7'b10110111;
        4'b0011 : LED7S <= 7'b10011111;
        4'b0100 : LED7S <= 7'b11001110;
        4'b0101 : LED7S <= 7'b11011101;
        4'b0110 : LED7S <= 7'b11111101;
        4'b0111 : LED7S <= 7'b00000111;
        4'b1000 : LED7S <= 7'b11111111;
        4'b1001 : LED7S <= 7'b11011111;
        4'b1010 : LED7S <= 7'b11101111;
        4'b1011 : LED7S <= 7'b11111100;
        4'b1100 : LED7S <= 7'b01111001;
        4'b1101 : LED7S <= 7'b10111110;
        4'b1110 : LED7S <= 7'b11111001;
        4'b1111 : LED7S <= 7'b11110001;
        default : LED7S <= 7'b01111111;
    endcase
endmodule
```